

# ELETTRONICA

# FLASH

- Generatore di c.c. —
- Temporizzatore per alzacristalli —
- Modifiche al PWH7 Autosonik —
- Generatore di rampa multiplexato —
- Alimentazione per ELBEX 2200 & C. —
- Amplificatore 900W su 4 $\Omega$ , ecc.ecc. ...

## ALAN 80/A

GRANDE NELLA POTENZA  
PICCOLO NELLE DIMENSIONI

Frequenza di lavoro	26.965 - 27.405 Mhz
N° canali	40
Potenza	4 / 1 W commutabili
Alimentazione int.	pacco batterie
Antenna	elicoideale con guaina in gomma
	Canale 9 di emergenza
	Display a cristalli liquidi
	Vasta gamma di accessori



42100 Reggio Emilia - Italy  
Via R. Sevardi, 7  
(Zona Ind. Mancasale)  
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)  
Telex 530156 CTE I  
Fax 47448



Omologati per i punti  
1-2-3-4-7-8 dell'articolo  
334 del cod. PP.TT.

M-5046  
AM-FM

M-5044  
AM

ZODIAC

## RICETRASMETTITORI CB 34 CANALI

I modelli M-5044 e M-5046 sono stati omologati anche per usi diversi da quello hobbistico. Sono dotati, infatti, di canali riservati ai seguenti scopi: **a)** sicurezza e soccorso sulle strade; vigilanza del traffico, dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna. **b)** in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane e agricole. **c)** per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, e per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave. **d)** in ausilio ad attività sportive ed agonistiche. **e)** in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate.

## MELCHIONI ELETTRONICA

Reparto RADIOCOMUNICAZIONI

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914

Editore:  
Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.  
Via Fattori 3 - 40133 Bologna  
Tel. **051-382972** Telefax **051-382972**

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti

Fotocomposizione LA.SER. snc - Via Bondi 61/4h - Bologna

Stampa Rotoffset - Funo (Bologna)

Distributore per l'Italia  
Rusconi Distribuzione s.r.l.  
Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano

© Copyright 1983 Elettronica FLASH  
Registrata al Tribunale di Bologna  
N° 5112 il 4.10.83

Iscritta al Reg. Naz. Stampa  
N. 01396 Vol. 14 fog. 761  
il 21-11-83

Pubblicità inferiore al 70%

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo III

Direzione - Amministrazione - Pubblicità  
Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.  
Via Fattori 3 - 40133 Bologna - Tel. **051-382972**

Costi	Italia	Estero
Una copia	L. 4.500	Lit. —
Arretrato	» 6.000	» 8.000
Abbonamento 6 mesi	» 25.000	» —
Abbonamento annuo	» 45.000	» 60.000
Cambio indirizzo	» 1.000	» 1.000

Pagamenti: a mezzo c/c Postale n. 14878409 BO, oppure Assegno Circ., personale o francobolli.

ESTERO: Mandat de Poste International payable à Soc. Editoriale FELSINEA.

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono riservati a termine di legge per tutti i Paesi.

I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi.

ELETTRONICA  
FLASH

### INDICE INSERZIONISTI

<input type="checkbox"/> ALTEREGO	pagina	54
<input type="checkbox"/> CTE international	1ª - 3ª copertina	
<input type="checkbox"/> CTE international	pagina	41 - 84
<input type="checkbox"/> DOLEATTO Comp. elett.	pagina	7-11-18-58
<input type="checkbox"/> ELETTRA	pagina	24-40
<input type="checkbox"/> ELETTRONICA SESTRESE	pagina	5
<input type="checkbox"/> EOS	pagina	8
<input type="checkbox"/> FONTANA Roberto	pagina	34
<input type="checkbox"/> FRANCOELETTRONICA	pagina	30
<input type="checkbox"/> GIRUS Club	pagina	82
<input type="checkbox"/> GRIFO	pagina	64
<input type="checkbox"/> HAMBIT '89	pagina	79
<input type="checkbox"/> LEMM antenne	pagina	93
<input type="checkbox"/> MARCUCCI	pagina	6- 70 - 95
<input type="checkbox"/> MELCHIONI kit	pagina	48 - 49
<input type="checkbox"/> MELCHIONI radiotelegrafia	pagina	28-42-52-94
<input type="checkbox"/> MELCHIONI radiotelegrafia	2ª copertina	
<input type="checkbox"/> MOSTRA AMELIA	pagina	82
<input type="checkbox"/> MOSTRA AQUILA	pagina	10
<input type="checkbox"/> MOSTRA EMPOLESE	pagina	56
<input type="checkbox"/> MOSTRA MONTICHIARI	pagina	20
<input type="checkbox"/> 8ª Meeting TRIVENETO	pagina	11
<input type="checkbox"/> PANELETTRONICA	pagina	30
<input type="checkbox"/> RONDINELLI componenti	pagina	4
<input type="checkbox"/> SANDIT MARKET	pagina	96
<input type="checkbox"/> SANTINI Gianni	pagina	69
<input type="checkbox"/> SIGMA antenne	pagina	4
<input type="checkbox"/> SIRIO antenne	pagina	28 - 42
<input type="checkbox"/> SIRIO antenne	4ª copertina	
<input type="checkbox"/> SIRTEL	pagina	2 - 51
<input type="checkbox"/> Soc. Edit. FELSINEA	pagina	91
<input type="checkbox"/> VI. EL.	pagina	83

(Fare la crocetta nella casella della Ditta indirizzata e in cosa desiderate)  
Desidero ricevere: ©

☐ Vs/CATALOGO ☐ Vs/LISTINO

☐ Informazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs pubblicità.

Anno 7 Rivista 64ª

### SOMMARIO

Aprile 1989

Varie	
Sommario	pag. 1
Indice inserzionisti	pag. 1
Lettera del Direttore	pag. 3
Mercatino Postelefonico	pag. 7
Modulo Mercatino Postelefonico	pag. 9
Modulo c/c P.T. per Abbonamento e arretrati	pag. 11
Tutti i c.s. della Rivista	pag. 91
Francesco Paolo CARACAUSI	
I generatori di corrente costante	pag. 13
Tony e Vivy PUGLISI	
"Supersemplice" per il 144 MHz	pag. 19
Fabiano FAGIOLINI	
Sevizie ad un computer	pag. 21
Guido NESI	
Temporizzatore per alzacristalli	pag. 25
Riccardo KRON	
Parliamo di radio	pag. 29
Andrea DINI	
Modifiche al PWH7 Autosonik	pag. 31
Maurizio MAZZOTTI	
Ham Spirit	pag. 35
— Generatore di rampa multiplexato	
G.W. HORN	
Controllo del sistema viario	
a mezzo tastiera	pag. 43
— Ferromodellismo	
Cristina Bianchi	
Recensione Libri "Il manuale di stile"	pag. 47
Redazionale	
L'affascinante "ORCAD"	pag. 50
Germano GABUCCI	
"Riflessioni" attorno ad un dipolo	pag. 53
Livio BARI	
C.B. Radio Flash	
— Circuito di alimentazione per	
ELBEX 2200 e compagni	pag. 55
Bruno ROSSI	
Codice Morse per Spectrum	pag. 57
Team ARI - Radio Club «A. Righi»	
Today Radio	pag. 59
— IY4M il Beacon Robot	
Paolo Mattioli	
Il "Ricetrans" sui mezzi mobili	pag. 65
Massimo CERCHI	
Ma questo CD serve davvero?	pag. 71
Cristina BIANCHI	
Recensione libri	pag. 72
— Archeofon, Fonografi, grammofoni	
e radio 1888-1934	
Gian Maria CANAPARO	
Il TV 28/144 SSB Electronics	pag. 73
Tabelle di attenuatori	pag. 76
Lettera aperta - E. ANTONUCCI	
Problema installazione antenne TV e	
radioamatoriali e definitiva	
chiarificazione Ministeriale	pag. 80
Club Elettronica FLASH	
Chiedere è lecito ...	pag. 85
— Alimentatore 3+18V 1A	
— Preamplificatore Tandem	
— Alimentatore switching 12Vcc 1,5A	
— Amplificatore Fader	
— Amplificatore 900W su 4Ω	
— Amplificatore 30W	
Redazionale	
Riunione al Ministero P.P.T.T per il Packet	pag. 92

E.F. la Rivista che non parla  
ai lettori ma parla con i Lettori



# LE PRESTIGIOSE ANTENNE CB-27Mhz



**Per sentire e comunicare con il mondo!**  
**Sistemi di antenne VHF-UHF-SHF terrestri e marine**  
**Suntuose Finiture! Raffinate le prestazioni**

**UN GRANDE NOME**

Salve, come sempre spero tutto bene.

Da un poco di tempo a questa parte siamo soliti dire: "La stagione è matta come gli uomini". A mio giudizio il paragone è sbagliato. Lei non è matta, ma una saggia burlona (burlona fino ad oggi che c'è sempre andata bene). Siamo noi che non vogliamo capire i suoi messaggi.

Da ragazzo ho letto "Bertoldo", come credo anche Tu e, da allora, ho sempre ammirato questo personaggio, che scherzando, diceva sempre la verità.

Ecco il mio parallelo fra lui e la Natura.

Nel suo evidente linguaggio, essa, in questo periodo invernale, ci ha voluto dire:

*"Tu uomo, continui a non difendere il tuo habitat per arricchirti, per appagare la tua ambizione? Ora io non ti faccio nevicare né piovere, sarà come provare cosa vuol dire l'effetto serra!!"*

Oh, no! E come faccio per andare a sciare?... Meglio. La fanghiglia mi disturba..."

*"Stolto! Cosa mangeresti, cosa berresti? I tuoi soldi! Le tue proprietà! Questa tua ingordigia non serve a nulla e, quando la tua ora arriverà, forse prima di quanto pensi, è tutta roba che devi lasciare. Non sei come me che, stagione dopo stagione vivo nei secoli, perché ho quanto mi basta. Ma se per colpa tua un giorno morirò, non ti illudere, nessuno si salverà. Eppure lo vedi; il denaro non ha mai ricompensato nessuno. Ai suoi adepti ha solo inaridito il cuore, li fa vivere nell'illusione di un letto di agiatezze le cui lenzuola, sono tessute con ortiche e spine di ansie, timori, paure, odio..."*

Ehi Alt! Stop! Fermi tutti! Dove vuoi parare con questo frusto discorso? Vuoi fare il moralista? Il verdiano? L'antesignano? Ancora il Don Chisciotte?

No, no carissimo, niente di tutto questo, anzi mi ritengo il meno indicato, ma penso che se ognuno facesse ragionare il proprio cervello, ci troveremmo in milioni contro pochi incoscienti e forse, con la coscienza di avere agito per il bene nostro e dei nostri figli.

Ok, Ok! Ammettiamo. Ma tu dirigi una Rivista di elettronica, che centra tutto questo discorso naturalista?

Abbi pazienza, non è un discorso sulla natura e sulla contorta mentalità dell'uomo, ma un gigantesco esempio che segue la stessa matrice di tutti quelli minori, piccoli, che viviamo quotidianamente.

I giornali, la TV, la radio, ci bombardano ora dopo ora, di fatti "amari", da domandarci se sia possibile che l'uomo, dotato di parola e pensiero, possa commettere e far commettere cose orribili, per la sola ingordigia, sete di potere, di denaro.

Basterebbe credo, che l'uomo della strada, come Tu ed io, riflettesse sul fine di "questi" e scioperasse. Cosa potrebbe fare?

Ti voglio raccontare un aneddoto vissuto, che può calzare: "Alcuni anni or sono, mi trovavo in Inghilterra. Il Governo appoggiò l'aumento della carne a favore dei grossisti macellai. Tutto il popolo non andò in piazza, non impreccò, ma dalla sera alla mattina, nessuno comprò un etto di carne. Dopo più di 20 giorni, visto il deficit, credettero bene di ripristinare i prezzi". Cosa pensi che avremmo fatto noi? Avremmo urlato, governo ladro, e comprato tanta carne da riempirci anche il solaio.

Compreso cosa voglio dire per scioperare? Ovvero privarci, perché diciamolo, niente è indispensabile, tranne l'acqua.

Le buste di plastica sono comode, lo spray pure? Ma sappiamo tutti che sono nocivi! Basta non usarli, non acquistarli, senza aspettare che finiscano le scorte nel 2000. Semplice.

Così sono a centinaia le opportunità di ridimensionare quanto ci colpisce nella salute, nel protafoglio e che altro. Le mele sono trattate? Si paga il marchio, non la qualità? Un semplice giornale ci propina solo carta? Un organizzatore di Mostre sfrutta sfacciatamente la propria posizione per il solo lucro personale, senza rispetto verso gli Espositori e, ancor meno, verso il visitatore? Basta ignorare e tutto si ridimensiona.

Sono loro ad avere bisogno di noi, non il contrario e, al diavolo le consuetudini.

Basterebbe far scattare il senso di correttezza e di rispetto, il senso morale che ognuno di noi vanta di avere, ma che con timore o meglio, pigrizia, mette raramente in pratica.

Scagli la prima pietra chi è senza colpa!

Giusto, ma io non scaglio pietre. Nel mio piccolo cerco solo di contribuire a sensibilizzare il problema che maggiormente ci assilla, augurandomi, che chi mi legge, comprenda le mie buone intenzioni.

Dopo aver divagato, troppo lungamente in un tema non proprio pertinente alla Rivista, torno con i piedi a terra.

Quando sfoglierai queste pagine, constaterai che, come sempre, cerchiamo di anticiparti notizie di mercato, normative, comunicati, certi che possano interessare alla maggior parte di Voi Lettori.

Mentre sto per chiudere questa mia ho appreso di un'altra anteprima.

Mi è stato riferito che la Mostra di Pescara, la "Cenerentola" delle Mostre, (l'ho chiamata così perché è sempre stata l'unica dallo spirito veramente amatoriale) che si svolge da decenni, sempre l'ultimo sabato di novembre, amplierà i locali per ospitare più Espositori e che vi sarà una sorpresa per i visitatori. Non ti dico quale, che sorpresa sarebbe?

Come vedi cerchiamo di essere informativi non solo tecnicamente, ma anche nelle piccole cose, perché vogliamo che questa non sia una semplice generica rivista, ma la tua Rivista, che vive nel tuo mondo, per il tuo mondo.

A presto carissimo, i giorni volano e sarò nuovamente qui a fare due chiacchiere in tua piacevole compagnia. Cordialità.





AN6135	3800	AN7382	6800	HA1167	13800	LA1260	3900	LA7311	7800	MS1522	2600	STK1039	26800	TA7212	7200	TA7685	12400	UPC1290	6400
AN6136	4800	AN7383	7800	HA1168	14800	LA1265	4800	LA7312	8800	MS1530	3600	STK1049	29800	TA7213	8200	TA7687	13400	UPC1350	3900
AN6140	14800	AN7410	3300	HA1194	3300	LA1320	4000	LA7350	8800	MS1531	6350	STK1050	28800	TA7214	10800	TA7688	14800	UPC1351	11600
AN6210	11800	AN7414	5900	HA1196	5900	LA1352	4300	LA7600	7400	MS1533	8200	STK1060	34200	TA7215	8300	TA7691	15800	UPC1351	5600
AN6247	3900	AN7415	5200	HA1197	5200	LA1353	4300	LA7751	21000	MS1543	5800	STK1070	36000	TA7216	19000	TA7698	29600	UPC1353	6800
AN6248	4300	AN7417	8700	HA1199	8700	LA1354	4600	LA7800	6700	MS1544	3500	STK2025	28800	TA7217	3900	TA7699	38000	UPC1355	6800
AN6249	4400	AN7420	3600	HA1201	2900	LA1357	11000	LA7801	6700	MS1544	3500	STK2028	28800	TA7218	3900	TA7705	5900	UPC1356	10200
AN6250	4500	AN7440	5900	HA1202	3200	LA1358	11000	LA7802	6700	MS1545	3500	STK2029	28800	TA7219	3900	TA7706	5900	UPC1358	12300
AN6251	12600	AN7453	24000	HA1211	3200	LA1359	11000	LA7803	6700	MS1546	3500	STK2030	28800	TA7220	3900	TA7707	5900	UPC1360	12300
AN6255	6900	BA232	3800	HA1318	15000	LA1365	3400	LA7806	8600	MS160P	9000	STK2038	39500	TA7222	4600	TA7719	11200	UPC1361	11800
AN6260	12900	BA235	5400	HA1319	11500	LA1366	22500	LA7810	11900	MS1726	6800	STK2125	30200	TA7223	7300	TA7725	9600	UPC1362	5800
AN6270	15800	BA301	3100	HA1322	7900	LA1368	10000	LA7817	12000	MS1728	6800	STK2129	33900	TA7224	14800	TA7742	19000	UPC1363	19800
AN6410	14600	BA302	3600	HA1325	6000	LA1369	7500	LA7820	6800	MS1848	7950	STK2135	40300	TA7225	10900	TA7743	19000	UPC1363	9600
AN6429	6400	BA306	3600	HA1338	11000	LA1381	13300	LA7824	6400	MS1903	3900	STK2139	36200	TA7226	6700	TA7757F	9800	UPC1365	14600
AN6300	14900	BA308	3200	HA1339	9900	LA1383	10500	LA7830	3700	MS1970	4600	STK2155	46800	TA7227	9000	TA7757P	9800	UPC1366	7800
AN6306	17800	BA310	2900	HA1342	12200	LA1384	8800	LA7830	3700	MS2022	3600	STK2230	30600	TA7228	12700	TA7769	7600	UPC1367	14500
AN6307	4950	BA312	2600	HA1361	4500	LA1385	5950	LA7833	4600	MS3203	3600	STK2240	39600	TA7229	13800	TA7769P	4900	UPC1368	11900
AN6308	4950	BA313	2600	HA1364	5500	LA1387	15500	LA7839	3800	MS3204	2000	STK2250	40800	TA7230	40800	TA8205	18600	UPC1370	14600
AN6310	13300	BA314	3600	HA1366W	5900	LA1388	18000	LA7840	9400	MS3206	3850	STK2550	39600	TA7232	8700	TA8203	2100	UPC1372	15300
AN6320	6900	BA315	3400	HA1366WR	5900	LA1390	17500	LA7841	10200	MS3207	3600	STK3041	17900	TA7233	7900	TA8203	2100	UPC1373	2800
AN6321	12800	BA318	2800	HA1367	13200	LA1460	8900	LA7842	12400	MS3210	3600	STK3042	21400	TA7234	23800	TA8203	2100	UPC1377	8600
AN6326	13950	BA328	2600	HA1368	7900	LA1463	11800	LA7843	12400	MS3217	3850	STK3044	26300	TA7236	13500	TA8203	2100	UPC1378	4300
AN6327	16800	BA329	3300	HA1368R	7900	LA1503	4800	LA7844	12400	MS3220	3850	STK3045	26300	TA7237	13500	TA8203	2100	UPC1379	7900
AN6330	14300	BA330	3000	HA1370	17200	LA1503	4800	LA7845	12400	MS3220	3850	STK3046	26300	TA7238	13500	TA8203	2100	UPC1380	15800
AN6331	32000	BA335	2900	HA1371	15800	LA2010	3600	LA7846	12400	MS3273	3600	STK3102	35200	TA7240	6400	UPA53C	6600	UPC1382	4600
AN6332	22400	BA336	3200	HA1372	8200	LA2100	7100	LA7847	12400	MS3274	3950	STK4017	25300	TA7241	7800	UPA54A	6400	UPC1384	14600
AN6340	20600	BA338	3200	HA1374	7600	LA2101	8500	LA7848	12400	MS3285	3950	STK4019	18000	TA7242	8950	UPA56C	5700	UPC1390	9700
AN6341	11900	BA340	2900	HA1377	7500	LA2109	6500	LA7849	12400	MS3293	3900	STK4026	27600	TA7245	10900	UPA56H	4400	UPC1391	3800
AN6342	4900	BA343	3900	HA1384	17200	LA2210	21000	LA7850	12400	MS3295	5400	STK4030	25800	TA7246	15900	UPA57V	4400	UPC1394	6400
AN6343	4900	BA401	2800	HA1385	10000	LA2210	21000	LA7851	12400	MS3332	5400	STK4046	29150	TA7250	12900	UPB553AC	6900	UPC1397	9800
AN6344	17800	BA402	2900	HA1388	9900	LA2211	21000	LA7852	12400	MS3337	5400	STK4046	29150	TA7251	12900	UPB57	15800	UPC1401	7800
AN6345	11800	BA403	2400	HA1389	7200	LA2220	9500	LA7853	12400	MS3383	7600	STK4121	27900	TA7252	10900	UPC141	18200	UPC1416	15800
AN6346H	7600	BA511	4600	HA1389R	7200	LA2260	10000	LA7854	12400	MS3408	9900	STK4141	30600	TA7254	17900	UPC17	9400	UPC1416	3550
AN6350	22600	BA514	4800	HA1392	7500	LA2800	14800	LA7855	12400	MS4410	5400	STK4161	44000	TA7264P	16800	UPC20	9800	UPC1447	3600
AN6352	15800	BA515	7900	HA1393	22500	LA3110	2350	LA7856	12400	MS4451	4300	STK4171	45200	TA7267	7400	UPC23	9800	UPC1458	2900
AN6353	34200	BA516	3700	HA1394	8100	LA3115	4200	LA7857	11800	MS4452	4300	STK4181	69000	TA7269	8450	UPC27	8750	UPC1470	2600
AN6360	10800	BA518	4800	HA1396	20000	LA3120	3500	LA7858	11800	MS4459	8300	STK4332	18500	TA7270	7400	UPC29	26700	UPC1502	8800
AN6361	25000	BA521	4300	HA1397	9700	LA3122	4100	LA7859	11800	MS4502	6000	STK4332	18500	TA7271	7600	UPC30	8800	UPC1507	10200
AN6362	14900	BA524	3900	HA1398	9700	LA3122	4100	LA7860	11800	MS4514	2700	STK4332	18500	TA7272	7600	UPC31	8800	UPC1507	10200
AN6363	34900	BA527	2900	HA1402	2950	LA3133	4500	LA7861	11800	MS4517	3950	STK4372	20350	TA7273	13200	UPC35	8800	UPC1508	15800
AN6371	21300	BA532	4100	HA1457	4000	LA3155	2500	LA7862	11800	MS4519	2900	STK4392	23400	TA7274	7800	UPC48	10500	UPC1559	2900
AN6390	6850	BA534	3800	HA11120	11200	LA3160	1900	LA7863	11800	MS4526	4600	STK4803	47800	TA7279	11900	UPC141	4600	UPC1471	5500
AN6394	9400	BA535	7900	HA11122	9900	LA3161	2000	LA7864	11800	MS4531	4900	STK4833	44200	TA7281	9600	UPC324	2600	UPC1471	5500
AN6395	11300	BA536	5600	HA11123	9100	LA3170	4000	LA7865	11800	MS4532	4700	STK4843	43900	TA7282	7900	UPC339	4550	UPC1471	5500
AN6500	5600	BA537	9600	HA11130	11200	LA3201	2300	LA7866	11800	MS4533	4600	STK4853	43900	TA7283	7900	UPC358	3200	UPC1471	5500
AN6510	7800	BA546	2700	HA11215	7200	LA3210	1800	LA7867	11800	MS4534	4600	STK4853	43900	TA7284	7900	UPC393	2600	UPC1471	5500
AN6525	4600	BA547	4200	HA11215	7200	LA3220	2500	LA7868	11800	MS4539	4900	STK4913	38600	TA7285	10800	UPC451	7800	UPC1471	5500
AN6530	6900	BA567	5200	HA11219	6500	LA3300	5500	LA7869	11800	MS4543	6700	STK5314	23600	TA7293	37500	UPC554	6800	UPC1471	5500
AN6533	7800	BA612	3600	HA11221	9300	LA3301	5600	LA7870	11800	MS4544	7600	STK5322	19000	TA7294	42500	UPC555	2200	UPC1471	5500
AN6540	4950	BA614	4200	HA11223	6200	LA3310	5600	LA7871	11800	MS4545L	6800	STK5324	26500	TA7299	9600	UPC558	10700	UPC1471	5500
AN6550	2200	BA618	3900	HA11225	5600	LA3350	3600	LA7872	11800	MS4562	6000	STK5325	19950	TA7301	8800	UPC562	15900	UPC1471	5500
AN6551	2200	BA631	9700	HA11226	12500	LA3361	2500	LA7873	11800	MS4563	6000	STK5346	15800	TA7302	3400	UPC563	16200	UPC1471	5500
AN6552	2200	BA634	2900	HA11227	3600	LA3365	3200	LA7874	11800	MS4564	6000	STK5346	15800	TA7303	3400	UPC566	1400	UPC1471	5500
AN6553	2900	BA635	11600	HA11229	6800	LA3370	4000	LA7875	11800	MS4569	7600	STK5412	24600	TA7304	3800	UPC567	1450	UPC1471	5500
AN6554	2950	BA656	3200	HA11235	6200	LA3375	5900	LA7876	11800	MS4569L	7600	STK5422	18500	TA7310	3200	UPC571	3900	UPC1471	5500
AN6555	3900	BA658	6700	HA11244	7700	LA3376	6300	LA7877	11800	MS4581	7250	STK5441	18600	TA7311	6400	UPC573	13500	UPC1471	5500
AN6556	4800	BA663	7400	HA11247	21000	LA3380	9800	LA7878	11800	MS4581	9100	STK5481	15900	TA7312	3850	UPC574	15000	UPC1471	5500
AN6561	3950	BA664	5700	HA11251	6300	LA3430	5800	LA7879	11800	MS4821	19250	STK583F	22800	TA7313	3100	UPC575	3500	UPC1471	5500
AN6562	4900	BA668	7400	HA11401	9900	LA3600	3900	LA7880	11800	MS4886	4300	STK6324	24700	TA7314	3800	UPC576	9800	UPC1471	5500
AN6564	4900	BA681	7400	HA11409	18800	LA4026	22000	LA7881	11800	MS4886	4300	STK6325	24700	TA7315	3800	UPC577	9800	UPC1471	5500
AN6572	4700	BA682	7600	HA11410	18800	LA4026	22000</												



# Lafayette Boston

## 40 canali in AM-FM



OMOLOGATO  
P.T.

## Il più solido e funzionale con "S Meter" verticale

Apparato sintetizzato di linea moderna e funzionale. Si caratterizza per avere lo strumento indicatore del segnale ricevuto e della potenza relativa trasmessa posizionato verticalmente. Sul lato sinistro in alto alcune leve selettive predispongono in modo operativo: PA/CB, NB/ON-OFF, AM/FM. Il circuito N.B. è indispensabile quando, nella ricezione AM, vi è l'interferenza impulsiva. I comandi inferiori: VOL. SQL e TONE sono di funzionamento usuale; con il Tone in particolare si può variare la risposta audio. In trasmissione il livello di modulazione è automatico. Fornito completo di microfono e staffa veicolare di supporto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### TRASMETTITORE

**Potenza RF:** 5 W max con 13.8V di alimentazione.

**Tipo di emissione:** 6A3 (AM); F3E (FM).

**Soppressione di spurie ed armoniche:** secondo le disposizioni di legge.

**Modulazione:** AM, 90% max.

**Deviazione FM:**  $\pm 1.5$  KHz tipico.

**Gamma di frequenza:** 26.965 - 27.405 KHz

#### RICEVITORE

**Configurazione:** a doppia conversione.

**Valore di media frequenza:** 10.695 MHz; 455 KHz.

**Determinazione della frequenza:** mediante PLL.

**Sensibilità:** 1  $\mu$ V per 10 dB S/D.

**Portata dello Squelch (silenzamento):** 1 mV.

**Selettività:** 60 dB a  $\pm 10$  KHz.

**Relezione immagini:** 60 dB.

**Livello di uscita audio:** 2.5 W max su 8 $\Omega$ .

**Consumo:** 250 mA in attesa, minore di 1.5 A a pieno volume.

**Impedenza di antenna:** 50 ohm.

**Alimentazione:** 13.8V c.c.

**Dimensioni dell'apparato:** 130 x 221 x 36 mm.

**Peso:** 0.86 kg.

In vendita da  
**marcucci**  
Il supermercato dell'elettronica  
Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano  
Tel. 7386051

**Lafayette  
marcucci** S.p.A.



**mercato  
postelefonico**

occasione di vendita,  
acquisto e scambio  
fra persone private

**CERCO** e acquisto cassette «Super 8» a quattro piste. Inviare elenco e prezzo richiesto. Gaspere Mario Magrotti - Via Ristori 6 - 40127 - Bologna.

**VENDO** Ricevitore AR88 perfetto completo di altoparlante originale e di manuale a L. 300.000. Scrivere ad Aldo Viglietti-Via Alba 43-Canelli (AT)-Cap. 14053.

**KENWOOD** TS515+PS515 Transceiver decametriche, vengo perfettamente funzionante completo di manuali con 45 m e 27 (27-28). Per informazioni scrivere a Massimo Mazzanti - Via Livornese 3 - 56020 Staffoli (PI).

**CEDO** Olivetti M10 nuovo con Rom. multiplan, manuali e schemi. Programmatore Eeprom per C64 della EVM CHV009. Claudio Redolfi - Via delle Grole 16/7 - 35043 Monselice (PD)-Tel. 0429-780339 Serati.

**VENDO** ICR-7000 completo 2 Modem telereader Fax-TTY-CW-Amt. converter D.L. - Programmi tracking Pat. Polari per PC. comp. - CERCO Wrase SC1 - cerco interessati a programma ric. satelliti in alta definizione eventuali visite c/o mio QTH. I4CKC Tommaso Carnacina Via Rondinelli 7 - 44011 Argenta - 0532/804896 accordi telefonici ore 14-16 e 18-21 non oltre.

**CERCO** VFO esterno tipo ALV2-SB per SHAK-TWO ere. Telefonare dopo le 18,30 IK4BZR Massimo Ferraresi - Via Trento Trieste 3 - 41034 - Finale E. (MO). Tel. 0535/91448

**VENDO** TXAN-ART 13-RTX RT/70 nuovi - CPKC 26 RTX - Oscilloscopio valvolare Tektronix 80 MHz ottimo generatore di segnali AM-RTX aeronautico marelli - RX am6 completo. Cerco collins 390 A anche estetica non buona ma funzionante e non manomesso. Adolfo Mattioli-P.zza Redi 33- 61100-Pesaro-Tel. 0721/55830.

**VENDO** computer Olivetti Prodest 128 completo di penna ottica, joystick, giochi, programmi, ecc. O permuta con RTX 2 metri, eventualmente anche con materiale CB. Gianni Cena-Via Matteotti 8-10080-Salassa (TO)-Tel. 0124-36589.

**CERCO** RTX CB palmare Intek 6 canali 5 watt AM+FM o similare purché prezzo modico e funzionante Alvaro Campagnucci-Via Marche 13-06034-Foligno-Tel. 0742/21588.

**VENDO** Sommerkamp 901 DM completo di filtri L. 900.000 Kenwood TS 430S con filtri SSB + Micro Kenwood a L. 1.450.000. Non spedisce grazie. Luigi Grassi - Località Polin 14-38079-Tione-Tel. 0465/22709.

**VENDO** x C.64 dischetti doppia faccia radioamatori L. 55.000 tutto compreso, supporti E.S.S. x catalogo spedire 1 supporto + L. 2.000 inoltre PRG grafica, medicina, games, geografia. Il tutto a poco più di L. 2.000 a dischetto 73!!! per tutti de IW9BAH. Giovanni Samannà-Via Manzoni 24-91027-Paceto (TP)-Tel. 0923-882848.

**VENDO** Collins "S LINE" come nuova - T2 x nuovo 600 mila compro: 30L-1 30S-1 KWM2-A solo perfetti e non manomessi. Alberto - Tel. 0131-96213.

**VENDO** President LINCOLN usato poco e in garanzia. Vendo inoltre alim. reg. Roland 2-20V 5A, wattmetro professionale x CB (5-1000 W) mod. RM 2000, ampl. CTE 130W AM - 250W SSB 12V, freq. ZG mod. C45 e altro materiale. Tratto solo in zona. Paolo-Via Faedis 6- 33033-Codroipo (UD) Tel. 0432-904292. Telefonare ore serali.

**VENDO** strumenti scientifici, ossimetri, conduttimetri, igrometri, PHmetri. Costruzione professionale a microprocessore. Completi di manuali, note di taratura schemi elettrici. Autotrasformatore 10+280V 4000 VA 20 uscite. Giorgio Del Fabbro-Via Fiume 12-03121-Mogliano V.-Tel. 041-5901681.

**VENDO** Ricevitori: n. 3R-390/Acquistati in U.S.A., di cui uno nuovo di zecca, mai usato, a L. 1.200.000; uno dotato in origine di rivelatore a prodotto (costruzione EAC) a L. 600.000 ed uno di costruzione Collins a L. 500.000. I tre ricevitori in blocco a L. 2.500.000 con omaggio di accordatore di antenna originale Collins mod. CU-186 FRR nuovo di zecca ed un set di tubi di scorta. Vendo inoltre n. 2 HRO-500 National (0-30 MHz sintetizzati e solidstate), di cui uno con altoparlante esterno originale. Prezzo L. 900.000 cadauno, trattabile. Per motivi di dimensioni e peso, il ritiro del materiale avverrà al mio domicilio. Per accordi: Arch. Paolo Viappiani-Via G.B. Valle 7-19100-La Spezia-Tel. 0187-21647 ore pasti.

**VENDO** linea Drake 4C perfetta - wattmetro WH4-Turner +2 Quarzi extra. L. 1.200.000 non trattabili. Telefonare solo se veramente interessati il materiale è OK grazie.

Augusto Donati-Via Serchio 20a-55027-Galliciano-Tel. 0583/747703.

**VENDO** FT 730 R UHF 10W-RX Mark NR82F-IC02E + Mic. + borsa-TS 280 FM 50W-Tono 7000 + Monitor Tono-TR7 Drake + PS 35 + Mic Base-Daiwa VS-3 Scrambler (N. 2) inusati-Alim. 20A HM cerco filtro CW 500 Hz per TS 930S. Sante Pirillo-Via degli Orti 9-04023-Formia-Tel. 0771/270062.

**DOLEATTO** Componenti  
Elettronici s.n.c.

**FILTRI RETE  
A SINGOLA E DOPPIA CELLA**



- Per eliminare i vostri disturbi rete in ingresso e uscita
- Riduce drasticamente ogni RF, o scariche indesiderate
- Utile per ricevitori, trasmettitori, computer, monitor, ecc.

**Corrente:**

10 A	L. 18.000
30 A	L. 35.000
220 VAC	

ALTRI PEZZI UNICI A  
MAGAZZINO  
INTERPELLATECI !!!

10121 TORINO - Via S. Quintino, 40  
Tel. 011-51.12.71 - 54.39.52.

Telefax 011-53.48.77

20124 MILANO - Via M. Macchi, 70  
Tel. 02-669.33.88

**Potremmo avere quello che cercate**

**VENDO** RTX CB 120 canali AM-SSB 12W + alimentatore 12V4A il tutto ha 6 mesi di vita cedo per L. 250.000 trattabili. Denni Merighi-Via A. De Gasperi 23-40024-Castel S.P.T. (BO)-Tel. 051/941366.

**SATELLIT** 3000 Grundig cerco pago come nuovo se OK. Vendo RTX VHF Prof. 4ch 20W 140+170 MHz Nuovissimo Grundig L. 250.000, cavità VHF 140+170 MHz A e A doppia L. 600.000 vendo a L. 250.000, FT250 Yaesu L. 250.000 manca xtal. LSB. Marco Eleuteri-Via Delle Acacie 11-00171-Roma-Tel. 06/5734550/1/2.

**ELETTRONICA  
FLASH**



**200ALLIEVI** dei corsi professionali Radio & Informatica cercano gratis libri, riviste, fascicoli, dispense di carattere tecnico, scientifico in lingua inglese-italiana e spagnola per la loro biblioteca. Per i laboratori in via di allestimento sono accettati gratuitamente programmi in cassetta per Commodore C16 e in floppy disk per computer IBM compatibili. Grazie.

Padre Paolo Alutto Aemilianum Institute-4700-Sorsogn-Philippines-Asia.

**FONOLOGIA** stereo 606 Readers-Digest con cambio dischi automatico 4 velocità 16-33-45-78/controlli balance bass treble volume monostereo/in tape FM/out to tape/ funzionante OK. L. 50.000. Fonovaligia lesa stereo Mod. Auriga 4 velocità funzionante OK L. 30.000. Le sopra sono alimentate a rete luce 110-220 Vac.

Angelo Pardini-Via A. Fratti 191-55049-Viareggio-Tel. 0584/47458-ore 18+20.

**VENDO** per passaggio ad altro sistema: monitor colori RGB HR riparabile (trimmer sint. vert.) L. 100.000; sinclair QL L. 100.000.

I prezzi sono al netto delle spese postali.

Maurizio Pichi-Via Erbosa 15-52100-Arezzo-Tel. 0575/356768.

**VENDO** Commodore disk drive 1541, Philips MSX 8235 e stampante Letter Quality VW 0030. Come nuovi, prezzo stracciato. Compelti di manuali e imballo originale.

Pier Paolo Rosso-Via XXIV Maggio 32-12025-Dronero-Tel. 0171/918534.


**CERCO** microfonia Turner da base +2 +3 +3 grigio +3 nero, capsule e varie. Microfoni base Shure 444 ecc. ecc. Pietro Iodice-Via Carignano 68-10048-Vinovo(TO)-Tel. 011/9653303.

**FOTOCOPIE** 30 diversi schemi RX-TX militari 1938/1950 netto L. 15.000 anticipate a richiesta: prelevati da radio libri 1930/1938 n. 700 circa il serie circa 800 schemi a L. 140 cadauno tutta una serie. L. 500 cadauno solo il completo di una casa c/trice a richiesta fotocopie libri-certamente potete richiedere materiali: TX-RX tubi radio surplus ecc. cambi. Silvano Giannoni-Via Valdinievole 27-56031-Bientina (PI)-Tel. 0587/714006.


**SVENDO** cambio lineare CB 100W SSB-60 AM-RXT 23 CH AM-USB-LSB-Antenna da barra/M-Microfono staffa auto per detto RXT. Luciano Buriani-Via Piave 54-40068-S. Lazzaro (BO)-Tel. 051/465550.

**VENDO** generatore TS 497B/URR 2-400 MHz a l. 230.000 completo di tubi di ricambio. Luciano Paramithiotti-Via di Cerviano 22-Montecatini Terme (PT)-Tel. 0572/772563.

**ICOM** IC-720A perfetto vendo L. 1.700.000. E' un RxTx tenuto benissimo, da 0.1 a 30 Mc, a sintonia continua anche in Tx, completo di alimentatore, altoparlante, microfono, filtro stretto CW, manuali, imballaggio, tutto originale ICOM. E' un apparecchio praticamente come nuovo; per questo non spedisco ma tratto solo di persona. Guglielmini Alberto-Via Tiziano 24-37060-S. Giorgio in Salici-Tel. 045/6095052.

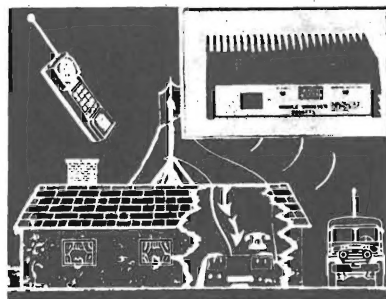

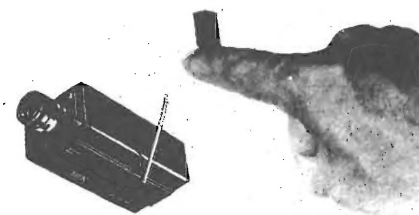**SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE**  
Incrementano notevolmente la portata di qualunque telefono senza fili, vari modelli disponibili, con diversi livelli di potenza, trovano ampia applicazione in tutti i casi sia necessario aumentare il raggio di azione; potenze da pochi watt fino ad oltre 100 W.



#### MICROTRASMETTENTI IN FM

Si tratta di trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficienza. Gli usi di detti apparati sono illimitati, affari, vostro comodo, per prevenire crimini, ecc. la sensibilità ai segnali audio è elevatissima con eccellente fedeltà. Sono disponibili vari modelli con un raggio di copertura da 50 metri fino a 4/5 km, la frequenza di funzionamento va da 50 a 210 MHz.

#### MICRO RADIOTELECAMERA

Permette di tenere sotto controllo visivo un determinato ambiente via etere e senza l'ausilio di cavi, vari modelli disponibili con portate da cento metri fino a dieci chilometri, disponibili modelli video più audio.

**EOS®** GPO BOX 168 - 91022 Castelvetro - ORARI UFFICIO: 9-12,30 - 15-18  
TELEFONO (0924) 44574 - TELEX 910306 ES

**HARDWARE** tastiere, periferiche e computer fuori uso, di qualsiasi marca e modello, cerco per studi ed esperimenti.

Riccardo Alaimo-Via Cirié 51-10071-Borgaro (TO)-Tel. 011/4702043.

**VENDO** RTX CB Colt 120 canali AM-SSB + alimentatore 4A + antenna auto 6 mesi vita L. 250.000. TM 1000 della ZetaGi Ros-Wat-adattatore imp. L. 75.000. Cerco turner expander 500 possibilmente in zona. Denni Merighi-Via de Gasperi 23-40024-Castel S.P.T. (BO)-Tel. 051/941366.

**QST** HAM RADIO-HAM RADIO HORIZON-73-CQ USA-RADIO REF RADIO RIVISTA-RADIO KIT-KIT DI RADIO KIT-LIBRI NUOVI E PUBBLICAZIONI ARRL USA-RSGB GB-ITALIANI-TOROIDI AMIDON FET E MOSFET-TRANSISTOR GIAPPONESI USA ED EUROPEI, CIRCUITI INTEGRATI-BOBINE, CONDENSATORI VIARIABILI-COMPENSATORI CERAMICI-QUARZI VARI E ZOCCOLI, NUOVI E SURPLUS-CORSO DI INGLESE-VENDO PER PROGETTI NON POTUTI REALIZZARE PER MANCANZA DI TEMPO E SPAZIO TUTTO MATERIALE NUOVO SALVO QUANTO SPECIFICATO «SURPLUS»-Scrivere richiedendo interessante lista completa, inviando francobollo L. 600 a: Bruni Vittorio IOVBR-Via Mentana 50/31-05100-Terni.

**RIVISTE** radio dagli anni 60 in poi. Chiedere elenco. Cedo o cambio con base VHF e VHF all mode, RTX sint. continua, RX sint. cont.: Any marino 25W-IC02-FRG7-narc I°-Lineare Milag MS 1500 (con 3-500/z)-Ponte radio UHF - Tono 9000/E-cuffia vox kenwood-clegg 22'er-Rotatore kenpro KR 400-alim. PS 430-Acc. Autom. AT 250-Turner siderick. Giovanni-Tel. 0331/669674-sera 18+21.

**CERCO** manuale generatore HP 606B, TX Collins KWS1, 32W1, 30L1, 32V1, e simili. RX R-389 URR. Alberto Azzi-Via Arbe 34-20125-Milano Tel. 02/6892777.

**CERCO** il manuale delle Boonton Radio C., quello del Q-Meter type 190-AP quello del RX-Meter type 250-A. Ad oggi le mie ricerche presso la Boonton che ha cessato e ceduto alla Hewlett-Packard sono state vane. Qualche lettore può aiutarmi? Adeguate ricompense, o pagamento al richiesto. Giuseppe D'Adamo-Via Pegaso 50-00128-Roma.

**VHF** portatili a 4 canali vendo. Inoltre CB omologato 34 canali AM/FM/SSB + RX VHF in omaggio. Daniele Rosset-Via delle Fosse 1-33078-S. Vito (PN)-Tel. 0434/80034.

**VENDO** causa motivi familiari, materiale elettronico sfuso e circuiti cablati e funzionanti. Inoltre vendo FX-750 P completo di accessori, M10 Olivetti ed altro. Eventuali contatti c/o il mio domicilio e sotto preavviso telefonico al 0541-382348 chiedendo di Francesco.

**CAMBIO** riviste di elettronica, annate complete di "Elettronica 2000" "Nuova elettronica" "Radio Kit" "Elettronica pratica" Break con portatili VHF o UHF oppure con un C/64 oppure baracchino 27 MHz omologato. Franco Mazzucchelli-Via M. di Belfiore 25-46026-Quistello (MN). Tel. 0376/619130.

**ACQUISTO** driver per C64, modello 1541 (max. L. 40.000) o 1571 (max. L. 60.000), solo se in ottimo stato. Scrivere a: A. Rosa-Via Lungo Avisio 24-38015-Lavis (TN).

**VENDO** ZX SPECTRUM SEIKOSHA GP 50 + rotoli carta + vari programmi anche campo radio 350 KL vendo amplificatore lineare "Home Made" con 2 EL 519 (nuove) 150 kl. Cerco modifiche migliori per FRG 8800.

Sergio Costella-Via Repubblica 24-10073-Cirié (TO)-Tel. 011/9205214.

**VENDO** linea Drake "C" T4-XC, R4-C, MS4, DGS1, Filtro 1500 Hz, NB4 Noise Blanker, sintonia continua RX-TX con indicatore digitale di frequenza, FT 101 ZD, FT101TEX, FT290R, apparati perfetti funzionanti. Telefonare dopo le 20,30. Fabio ISGJK Ribechini-Via Bicchieraia 42/6-50045-Montemurlo (FI) - Tel. 0574/791679.

**WRTVH** guida completa al radioascolto BC, dal 1973 ad oggi vendo a L. 20.000 il volume. Rivista "onde corte" anni 70 L. 1.000 al fascicolo. Valvole TV nuove inscatolate L. 1.000 l'una. Cerco in zona numeri arretrati dal 1970 ad oggi di CQ-Elettronica e Radiorivista ed il volume "Radiosurplus ieri e oggi". Cerco inoltre schema elettrico di modem e relativo programma per CW e RTTY con il commodore 64. Damiano Benvenuti - Via Fucini 66, 57023 Cecina (LI).

**VENDO** personal computer XT IBM compatibile con 512 k Ram, tastiera estesa, clock 8 MHz, Hard disk 20MB, floppy 5" 1/4 da 1,2 MB monitor forisfori verdi; stampante 80 colonne 120 CPS-L. 2.000.000. Antonio Nanna - Via Rospicciano 20 - 56038 - Ponsacco (PI) -Tel. 0587/731917.

**CERCO** VFO esterno ALV2-SB della ERE per SHAK-TWO. Massimo Ferraresi-Via Trento Trieste 3-41034-Finale E. (MO). Tel. 0535/91448 dopo le 18,30. IK4BZR.

Vengono accettati solo i moduli scritti a macchina o in stampatello. Si ricorda che la «prima», solo la prima parola, va scritta tutta in maiuscolo ed è bene che si inizi il testo con «VENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.». La Rivista non si assume alcuna responsabilità sulla realtà e contenuto degli annunci stessi e, così dicasi per gli eventuali errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Lettori, sono escluse le Ditte. Per esse vige il servizio «Pubblicità».

Spedire in busta chiusa a: **Mercatino postale** c/o Soc. Ed. Felsinea - via Fattori 3 - 40133 Bologna

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

Tel. n. \_\_\_\_\_ TESTO: \_\_\_\_\_

Interessato a:  
☐ OM - ☐ CB - ☐ COMPUTER - ☐ HOBBY  
☐ HIFI - ☐ SURPLUS - ☐ SATELLITI  
☐ STRUMENTAZIONE

Preso visione delle condizioni porgo saluti.

(firma)

4/89

No

Si

Abbonato



**CEDO:** transv. 144/1296 made I 2 FG a L. 450 k-TRX-FM 38 +54 MHz PRC 10 con batterie orig. a L. 220.000 - Ampl. BF Philips a valvole L. 180.000-Oscill. Hitachi V. 209 (Portatile) L. 1.200k-Frequenz. Portatile CTE FD 1200 L. 270k-Signal Gen. TS 622/U (7 GHz-11GHz) L. 350 k- Cerco PGM MS DOS.

Sergio Daraghin-Via Palermo 3-10042-Nichelino-Tel.011/6272087.

**VENDO** manuali tecnici per RXTX e strumentazione surplus U.S.A. e ricevitore R648 Collins; TS403 S. Generator; TS 620A S. Generator; BC 312 n, I 166, Voltmeter; BC 652A Receiver; NC 173 RX National; R392-390 BC 312 e altri TM. Tullio Flebus-Via Mestre 16-33100-Udine-Tel. 0432-600547.

**OFFRESI** telefono campo guardia fili grigio verde borsa cuoio tipo 1931. Schemari TV Rostro dal n.°1 al 25 4H cambio surplus tedesco italiano. Giobatta Simonetti-Via Roma 17-18039-Ventimiglia-Tel. 0184/35415.

**VENDO** programmi tracking satelliti: Orbits 3-Graftrak II-Sat. Menù-Quik track-Consulenza e Utenza. Cerco interessati a sviluppare programma di ricezione polari in alta definizione. Accordi telefonici o visite c/o QTH I4CKC. Cerco Wrase SC1. Tommaso I4CKC Carnacina-Via Rondinelli 7-44011-Argenta-Tel. 0532/80489.

**PER** ZX spectrum dispongo cassetta C90 raccolta programmi radioamatoriali (circa 50) tra cui G1FTU CW, RTTY, SSTV, FAX, 3 in 1, stampa QSL, LOG, Satelliti etc. etc. garantiti con istruzioni in italiano. IT9JPK Mario Bartuccio-Via Mercato S. Antonio 1-Enna-Tel. 0935/21759. Telefonare dalle 9 +13, 16 +19,30.

**VENDO** componenti elettronici nuovi a prezzi imbattibili. Posso inoltre trovare informazioni su qualsiasi componente elettronico. Cesare Petrini-Via Oberdan 5-51017-Pescia (PT).

**OFFRO** RX392-390-388-FRG7-BC312-ARIN6-ARIN7-MKII-BC 221- R120-RT70-BC603-BC620-ARC1-ARC3-BC624-BC625-BC191-ROP=APR4-RA20-LM-1-122A-1-177-1-203RAK7-SCR522-SCR625-TU5B-6B ecc. BC357-BC604-DM21-BC602-BC610-TA12-BX654-SCR624. Altre apparecchiature varie. Voltmetri-oscilloscopi-convertitori-50e 400 periodi-tubi elettronici di tutte le date-Magnetron-Clajston-variabili-antenne-stilolante del Wolkitolchi BC611-cuffie-strumenti da pannello-minuterie nuove cavetti per strumenti-strumenti da 7 a 11 GHz - da 2kC a 450 MHC-A richiesta vendo, valvole europee L. 409-A425-RE84-ARP12, AR8, ATP4, ATP7, RV2,4, P800, RL 12, P35, RV12, P200, RV2, 4 T1-1625, 1624, 807, 77, 78, 75, 76, 27.

Giannoni Silvano - Via Valdinievole 27-56031-Bientina (PI)-Tel. 0587/714006.

**VENDO** interfaccia telefonica L. 250.000; misuratore di terra Pantec L. 150.000; ricevitore FRG 9600 come nuovo completo di scheda video e convertitore 0-60 MHz L. 850.000, scheda PLL 600 MHz N.E. completa di contraves L. 150.000. Loris Ferro - Via Marche 71 - 37139 - Verona - 045/8900867.

**ACQUISTO** RxTx Mk58-1 anche non funzionante, ma non manomesso, RxTx WS48 e WS38 sempre nelle stesse condizioni. Cerco transceiver SBE34 - 80 - 40 - 20 - 15 mt ibrido primo tipo. Inviare offerte rispondo a tutti. Michele Spadaro-Via Duca d'Aosta 3-97013-Comiso-Tel. 0932/963749.

**VENDO** per IBM, Olivetti e compatibili oltre 1800 programmi completi di manuale, per ogni esigenza. Dispongo di molti cad. per editing schemi elettronici, simulazioni logiche ed analogiche, autorouter di circuiti stampati con autoplacement ottimale dei componenti, completi di dischi librerie componenti e manuali d'uso. Tutti a prezzi modici.

Paolo Barbaro-Via 24 Maggio 18-56025-Pontedera (PI)-Tel. 0587/685513-55438.

**VENDO** FRG 7000 RX 0,25-30 MC perfetto con manuale L. 400.000, BC 312 alim. 220V L. 150.000. Cerco RX portatile tipo Sony ICF 7600 D-2001D o simili. Mattia De Carolis-Via Dandolo 43-47037-Rimini-Tel. 0541/22838.

**VENDO** ALAN 88S a L. 300.000 FORMAC 77,280 canali con eco incorporato e spostamento con più 10 e meno 10 un mese di vita a L. 350.000. Lineare B150 zetagi a L.50.000. Spese postali escluse. Giovanni Casu-Via Oleandri 1-07030-Viddalba (SS)-Tel. 079/580367.

**VENDO** miglior offerente: Spectrum Plus (da riparare), interface 1 con microdrive, interfaccia centronics "E", stampante Seikosha GP50S, rotoli carta per stampante, cassette varie anche separatamente. Accetto permuta con apparati VHF/UHF e RX. Enrico Giandonato-Via C.so Umberto I° 32-66043-Casoli (CH).

**VENDO** RTX HF National NE820DX, testina Gunnplexer 10 GHz completa preamplificatore 30 MHz e custodia cilindrica, telecamera B/N alimentazione 220 VAC funzionante. Francesco Multi-Via I° Maggio 7/B-46043-Castiglione Stiv.-Tel. 0376/638752.

domenica 7 maggio '89  
a Conegliano (Tv)

8° MEETING TRIVENETO  
GRUPPO RADIO ITALIA  
ALFA TANGO

Organizzazione: Sezione Alfa Tango di Treviso

#### Programma:

ore 10,30 - Saluto ai partecipanti  
Proiezione diapositive delle  
DX-PEDITIONS:  
- 1987 Principato del LIECHTENSTEIN  
- 1988 MONTE ATHOS

Saranno operative stazioni:  
- RTX con Mail Box  
- RX per radioascolto BCL

ore 12,00 - PRANZO

ore 14,00 - PREMIAZIONE 6° Contest dell'Amicizia AT e VC  
INTERVENTO di 1-AT-1313 Alfredo  
(AT BCL manager) sulle tematiche del RADIOASCOLTO

ore 16,00 - Saluto di commiato - termine meeting

La manifestazione si terrà in un'ampia sala attrezzata per questo genere di riunioni, presso il "CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA" situato sulla Statale Pontebbana, di fronte allo stabilimento Zoppas (Zanussi) di Susegana (CONEGLIANO) luogo dello scorso anno il quale sarà segnalato da appositi cartelli.

**RADIOGUIDA: CH 1 AM (26,965 MHz)**  
solo giorno del meeting:  
☎ (0438) 63537 - 63561

Cercate un

**RACAL RA17L?**

Vi serve un

**RACAL RA17L?**

potrete trovarne pochi esemplari, presso:

**DOLEATTO snc**

10121 TORINO - Via S. Quintino, 40  
Tel. 011-51.12.71 - 54.39.52.

20124 MILANO - Via M. Macchi, 70  
Tel. 02-66.93.88

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditam. di L.

Lire

Intestato a: sul C/C.N. 14878409

SOCIETA' EDITORIALE FELSINEA-S.R.L.

VIA FATTORI 3  
40133 BOLOGNA BO

eseguito da

residente in

addl.

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

numero conto

data

progr.

importo

## FIERA DELL'AQUILA 1989

11ª Mostra dell'Elettronica  
5ª Campionaria Generale

la manifestazione si terrà nei giorni  
**6 e 7 maggio 1989,**  
presso i locali dell'Azienda Servizi Municipalizzati dell'Aquila.

L'orario per i visitatori è stabilito dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 dei due giorni, con ingresso gratuito.

Le ditte interessate alla partecipazione possono contattare la segreteria organizzativa telefonando al numero 0862/24178 dalle 8 alle 14 di tutti i giorni, oppure inviare fax per la richiesta dell'invito al numero 0862/311905.

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L.

Lire

Intestato a: sul C/C.N. 14878409

SOCIETA' EDITORIALE FELSINEA-S

VIA FATTORI 3  
40133 BOLOGNA BO

eseguito da

residente in

addl.

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

Cartellino numerato d'accettazione del bollettario

data

progr.

importo

>000000148784098<



# I GENERATORI DI CORRENTE COSTANTE

Francesco Paolo Caracausi

Così come è capitato all'autore, potrebbe un giorno accadervi di necessitare di un generatore di corrente costante. Una carrellata sui vari tipi può essere utile per le vostre future applicazioni nonché per accrescere il bagaglio culturale.

Per generatore di corrente costante comunemente si intende una disposizione circuitale elettronica tale che, per relativamente grandi variazioni di carico, la corrente rimanga pressoché costante o costante entro limiti accettabili, dato che la perfezione non è di questo mondo.

Circuiti di tal genere ne esistono parecchi, alcuni saranno mostrati con più particolari per averli io stesso provati, altri ve li "somministrerò" sic et simpliciter, così come li ho appresi dalla letteratura tecnica, lasciando a Voi il piacere di provarli ove ne aveste voglia o necessità.

Non ho ovviamente la presunzione di essere esaustivo, vi racconterò soltanto di quei circuiti in cui ho avuto la ventura di imbartermi. In letteratura anglosassone, in funzione dell'uscita e dell'entrata dal collettore della corrente, trovate la terminologia "constant current source" (sorgente di corrente costante), e "constant current sink" (dissipatore di corrente costante). Di solito per ottenere i due effetti,

basta usare componenti di opposte polarità, rimanendo invariata la struttura circuitale.

Quindi li chiamerò tutti generatori di corrente costante.

Il primo circuito lo vediamo in figura 1. La costanza della corrente è data dalla formula

$$i = \frac{V_z - V_{be}}{R_2}$$

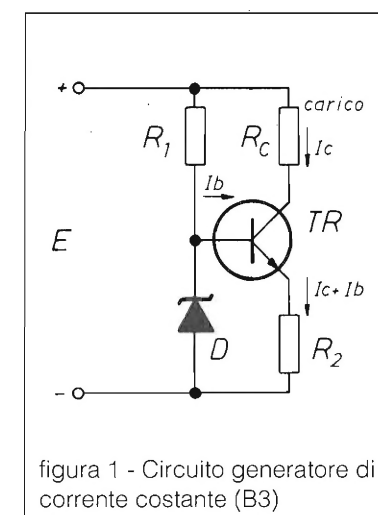


figura 1 - Circuito generatore di corrente costante (B3)

In figura 2a e 2b si riporta la realizzazione con componenti reali delle versioni con corrente negativa e positiva.

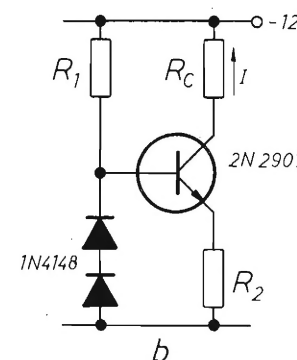
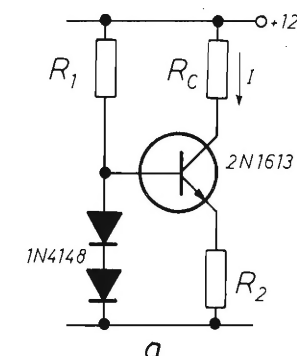



figura 2 - Realizzazione pratica del circuito di figura 1

Lo zener è stato sostituito con diodi 1N4148 che anticipano in qualche maniera una tipologia circuitale che sarà de-

**Spazio per la causale del versamento**  
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

☐ Rinnovo abbonamento  
☐ Nuovo abbonamento  
dal .....  
Arretrati n. ....  
annata ☐ 84 ☐ 85  
☐ 86 ☐ 87 ☐ 88

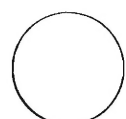Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti



## AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-blauastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora non siano impressi a stampa).  
**NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.**  
A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.  
L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.  
La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.  
La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

☐ Rinnovo abbonamento  
☐ Nuovo abbonamento  
dal .....  
Arretrati n. ....  
annata ☐ 84 ☐ 85  
☐ 86 ☐ 87 ☐ 88

**VENDO** Ponte ripetitore VHF 10W omologato 140-174 ora tarato 166-160 composto aliment. + duplexer 4 celle + manuale tecnico L. 1.500k-Gen 400-960 MHz prof. L. 600k HP. 410B millivoltmetro RF L. 210k-Kenwood Ts 430S + filtro SSB + Micro + altop. ext + manuali e imballi L. 1600 k tratt. - pannello solare 20V-1,5A L. 220k-Duplexer cavità n. 4-118-174 MHz 95dB L. 850.000. Francesco-Tel. 0771/35224 solo ore pasti.

**ACQUISTO** ricevitore "Nicoletta" imcaradio anche non funzionante purché in buone condizioni. Pietro Cervellati-Via dei Mille 4-40033-Casalecchio (BO)-Tel. 570388 telefonare ore 20-21 o scrivere.

**CERCO** manuale per oscilloscopio "Telequipment" D66-Gruppo Gelo n. 4/102-bobina Gelo Mod. 4/110 pubblicazioni dell'istituto radiotecnico beltrame di Milano. Antonio Mormile-Via Tosco-Romagnola 1766-56023-Navacchio (PI)-Tel. 050/777542.

**VENDO** FT7B in buono stato a L. 700.000 con imballi, IC02E e IC04E a L. 350.000, FT902DM con transverter FTV901R. Cerco FRG 9600, FT505 DX, FT726. Camillo Vitali-Via Manasse 12-57125-Livorno-Tel. 0586/851614.

**ACQUISTO** vecchi TX valvolari anche non funzionanti. Cerco manuale generatore HP 606B. Rx 75A2 e 75A3. Alberto Azzi-Via Arce 34-20125-Milano Tel. 02/6892777.

**COMPRO** Gelo, TX G/212-TRX G/208-RX G/218, parti staccate ed apparecchi a valvole, Gelo, esclusi i soli TV-cerco libri radiotecnica anni 50-60. Compro strumenti aeronautici da cruscotto e surplus italiano/tedesco. Laser Circolo Culturale-Casella Postale 62-41049-Sassuolo (MO).

**SCHEMI** di radio R/Ri Civili (fotocopie). Ogni schema Cm 20 x 15 esteri U.S.A. Nazionali Serie 1926/1938 n. 700 circa seconda serie 1939/1945 n. 1000 circa per richiesta serie completa di una o tutte e due L. 130 ogni schema. Richiesta schemi complessivi di una sola casa o marca L. 500 cadauno tutta la serie della stessa casa. Libro Note di servizio cm 30 x 20 L. 300 ogni copia minimo 100 copie. Schemi di apparati surplus L. 500 cad. minimo 30 schemi o 30 pagine di una descrizione. In Italiano libro completo rilegato BC 1000 a esaurimento L. 15.000 oltre 100 pagine. Giannoni Silvano-V. Valdinievole 27-56031-Bientina (PI) ore 7/21-Tel. 0587/714006.

**VENDO** enciclopedia elettronica e informatica Jackson ed. 10 vol. L. 350.000 + corso di inglese completo di audiocassette L. 150.000 + coppia di chiamate selettive Daiwa PC 10k L. 200.000 + collineare 8 dipoli RC elettronica 96-104 MHz DB 13 L. 200.000. Claudio Bignardi-Via Getta 7-41030-S. Felice Sul Panaro-Tel. 0535/84671.

**CERCO** RTTY Technoten T1000-Hal DS2050 KSR-Hal DS2000 KSR- o altro modello con tastiera e modem. Vendo RX aero Gpe MK460 L. 100.000-Filtro passa banda con 2 IC MF10 L. 40.000-antenna 144 MHz 5 elem. nuova da montare L. 30.000-RX VHF da tarare (Nuova Elettronica) L. 50.000.



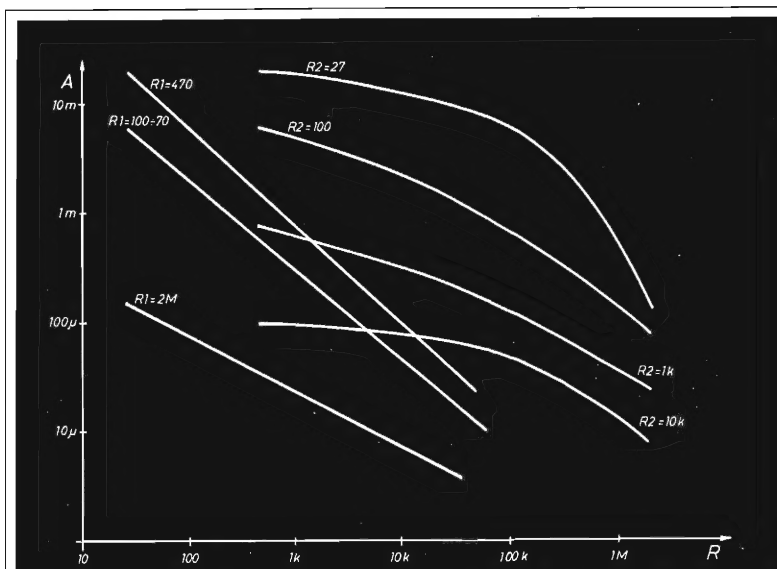


figura 3

scritta in seguito.

Montati i circuiti, ho fatto qualche prova per verificarne la bontà e qualche misura che ho riportato nei grafici di figura 3. Tali grafici sono utili per un rapido ed orientativo dimensionamento. Se usiamo le curve ... "curve" in ascissa va inteso  $R_1$ , se usiamo le "curve" ... dritte in ascissa va inteso  $R_2$ . Se ad esempio si vuole ottenere una corrente costante di  $100 \mu A$  occorre approntare  $R_1 = 470 \Omega$  ed  $R_2 = 10 k\Omega$  (ma è meglio  $6,8 k\Omega +$  semifisso da  $5 k\Omega$  da regolare).

Un discorso che va fatto subito, riguarda la legge di Ohm, che vale sempre, anche qui. La somma delle cadute di tensione su  $R_2$ , sul carico e fra il collettore e l'emettitore del transistor, è uguale alla tensione di alimentazione. Per cui la "costanza" va bene fino ad un certo punto, cioè finché la resistenza del carico risulta inferiore ad un certo valore determinato dall'applicazione della legge di Ohm.

In particolare

$$i_c R_c + V_{ce} + R_2 (i_c + i_B) = E$$

da cui

$$i_c = \frac{E - V_{ce} - i_B R_2}{R_c + R_2}$$

Supponendo  $E = 12 V$ ,  $R_2 = R_c = 10 k\Omega$ ,  $V_{ce} = 2 V$ , e supponendo ancora di trascurare  $i_c$  rispetto ad  $i_B$ , otteniamo il valore che sicuramente  $i_c$  non raggiungerà mai

$$i_c < \frac{E - V_{ce}}{R_c + R_2} = \frac{10}{20.000} = 0,5 mA$$

Un altro circuito, derivato dal primo, è quello di figura 4. Viene realizzato mettendo in parallelo due dei circuiti già visti.

Con questa configurazione si realizza un dispositivo così detto "two terminal" (a due terminali) intendendo così un dispositivo che può regolare correnti positive o negative a se-

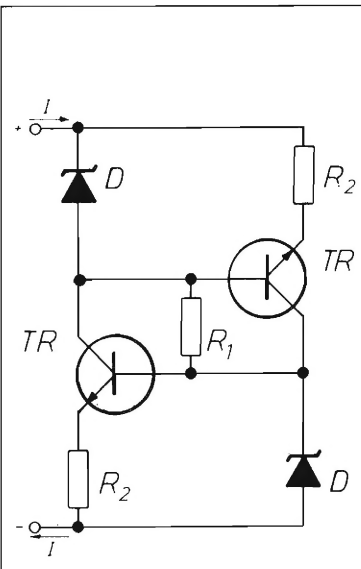


figura 4 - Circuito generatore di corrente costante del tipo "two terminal" (B3)

conda del lato della alimentazione a cui viene collegato.

Un altro semplice generatore di corrente costante viene derivato dagli stabilizzatori di tensione integrati, data la loro particolare struttura circuitale interna. Lo troviamo in figura 5.

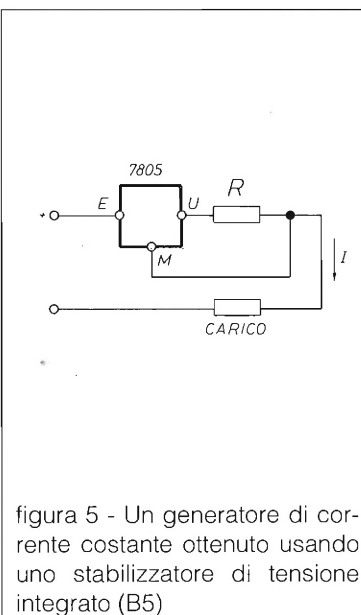


figura 5 - Un generatore di corrente costante ottenuto usando uno stabilizzatore di tensione integrato (B5)

La corrente costante è data dalla formula

$$i = \frac{5}{R} + I_0 \quad \text{con } I_0 \approx 1,5 mA$$

Un'altra branca di generatori di corrente costante la troviamo in letteratura sotto il nome di "current mirror" (specchio di corrente). Li troviamo profusamente impiegati nei circuiti integrati lineari, in particolare negli amplificatori differenziali. La loro configurazione circuitale la osserviamo nelle figure 6 a, b, c, d in ordine di qualità crescente.

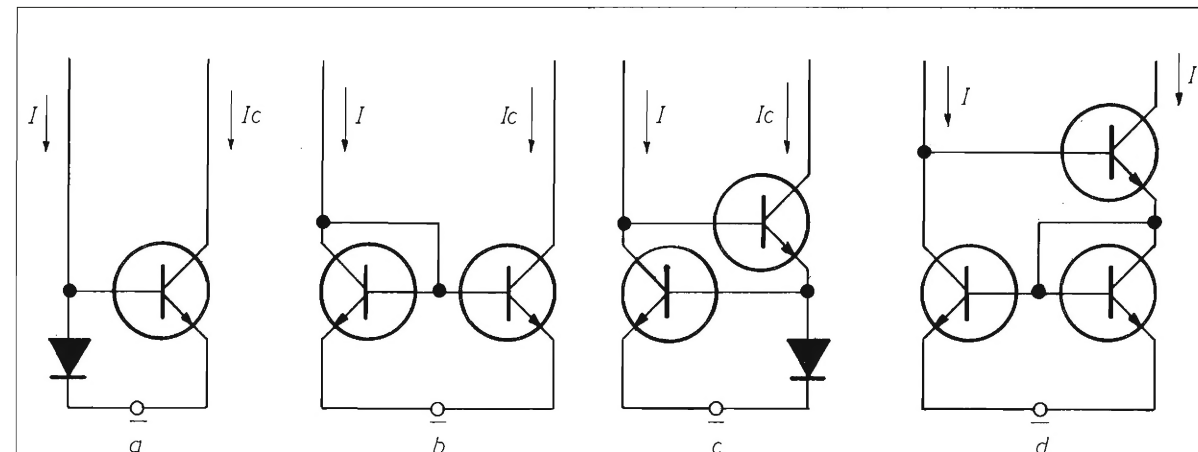


figura 6 - Generatori di corrente costante in configurazione circuitale detta "current mirror" (specchio di corrente) (B4)

Con la eguaglianza delle caratteristiche geometriche che solo nell'ambito dello stesso integrato è raggiungibile, si ottengono questi circuiti ove una corrente  $i$  stabilisce una seconda corrente  $I_c$  (sul carico) essenzialmente uguale ad  $i$ . L'integrato CA3080 (figura 7) sembra fatto tutto con questi circuiti, anzi potremmo battezzarlo scherzosamente "la sala degli specchi".

Una diretta applicazione dello specchio di corrente di figura 6b la troviamo in figura 8, realizzata però con transistor discreti. Il generatore di corrente costante lo vediamo utilizzato per caricare linearmente un condensatore.

Raggiunta la tensione opportuna scatta il trigger CD4011 che fa scaricare il condensatore sul BC547.

Ricomincia il ciclo di carica

lineare ed all'uscita possiamo rilevare così questa tensione a dente di sega.

Un'altra applicazione del current mirror la vediamo in figura 9, anche qui realizzata con semiconduttori discreti.

Due generatori di corrente positivo e negativo sono pilotati da due amplificatori operazionali (di cui uno in configurazione invertente) e da un ulteriore transistor inseguitore "catodi-

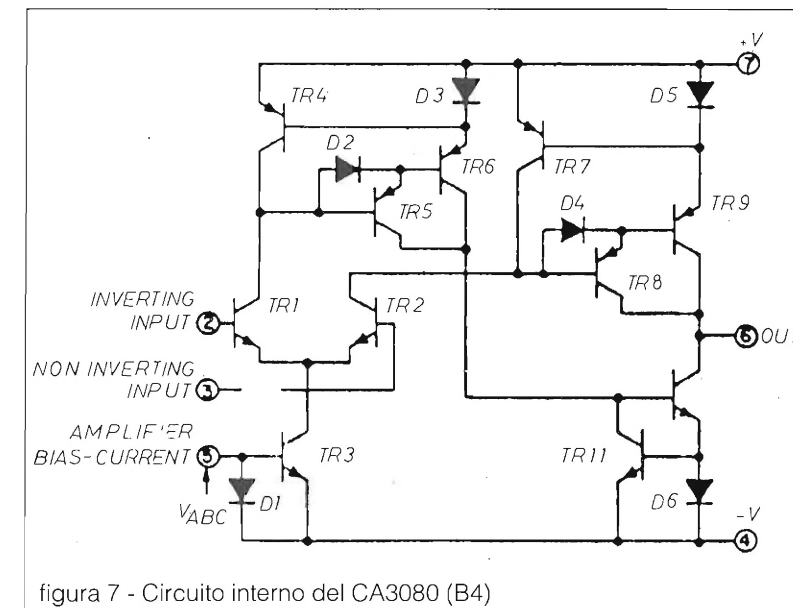


figura 7 - Circuito interno del CA3080 (B4)




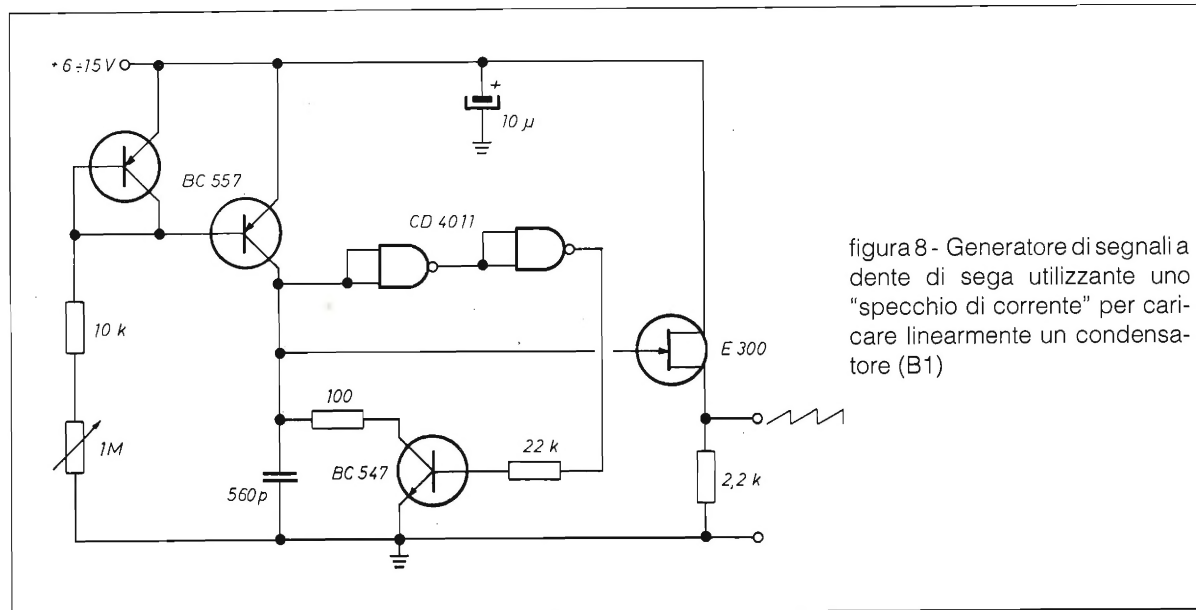
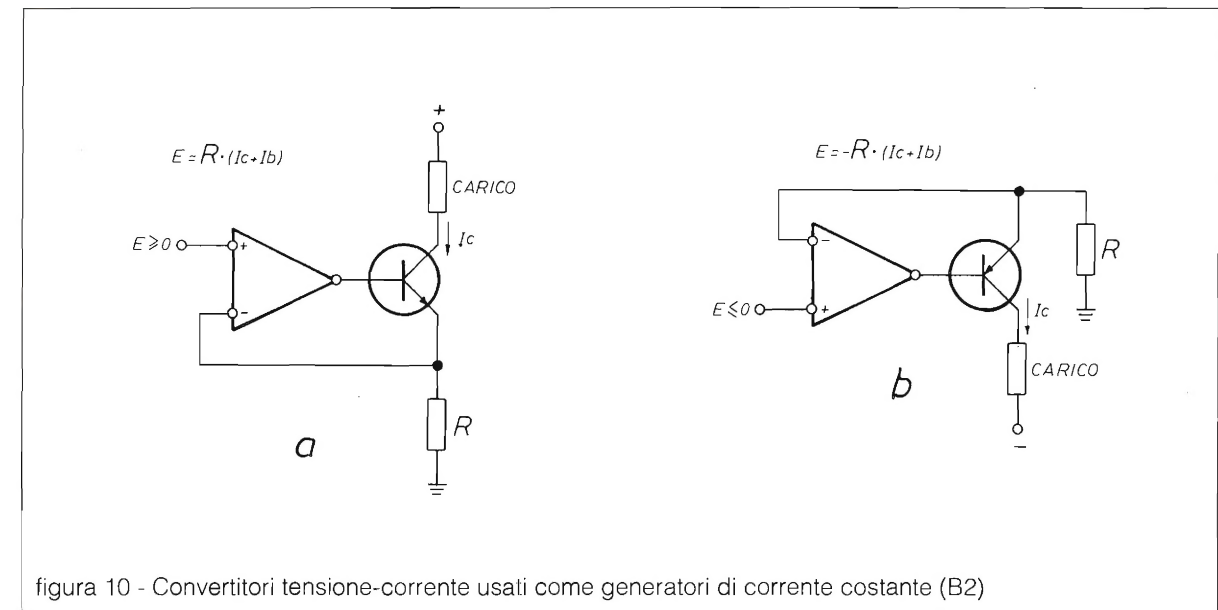


figura 9 - Un generatore di corrente costante positiva e negativa comandato da un'unica tensione di controllo positiva, realizzato secondo i principi dello "specchio di corrente"

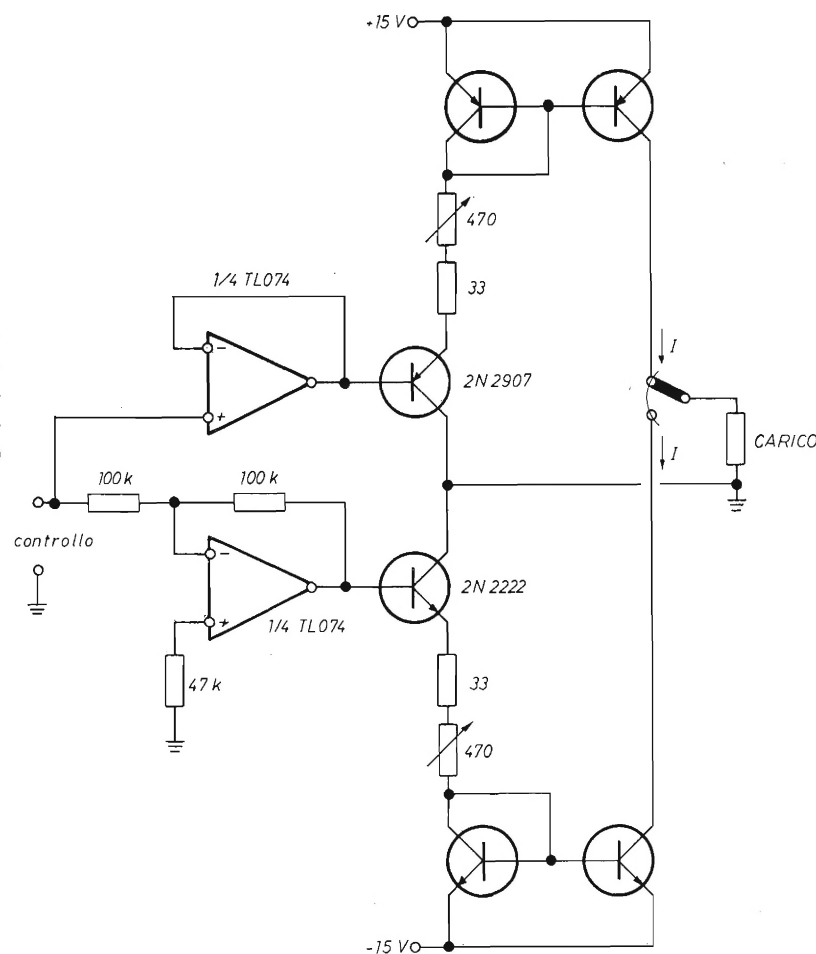

co" in modo che la tensione di controllo sia unica e positiva. Questo circuito lo pensai e realizzai per un progetto rimasto incompiuto.

Una ulteriore tipologia di circuiti generatori di corrente costante la troviamo in letteratura sotto il nome di convertitore tensione-corrente (voltage to current converters). La loro disposizione circuitale la possiamo osservare in figura 10 a, b. Dato che in entrambi i circuiti l'equilibrio si ottiene quando la caduta ai capi di R (dovuta ad  $I_b + I_c$ ) è uguale alla tensione di con-

trollo E, occorre che sia minima la corrente di base.

È preferibile quindi usare dei darlington.

Una verifica del funzionamento di questi circuiti l'ho fatta realizzando le relative versioni di figura 11.

Ultimo, ma solo in ordine di tempo, arriva il circuito di figura 12.

La corrente è programmabile da 1 a 256 mA in passi da 1 mA. Lo ZN428 è un convertitore digitale-analogico che memorizza il dato digitale (di 8 bit) quando un segnale alto si pre-

senta al terminale ENABLE.

La catena di 741 preleva il segnale analogico dallo ZN428 per ripresentarlo al deviatore S1 in ambedue le polarità.


Il vero generatore di corrente costante è configurato con il 759 e risponde all'equazione

$$I = \frac{V_{in} R_a}{R_b R_c}$$

Il guadagno e l'offset del secondo 741 vanno regolati per ottenere 1 mA/bit. In particolare l'uscita dovrà essere a zero con tutti i bit a zero, dovrà essere a 10, 24 V con tutti i bit a uno (40 mV/bit). Gli offset (scostamenti dallo zero) vanno anche regolati in modo da realizzare correnti positive e negative commutate da S1.

Sicuro di non avere esaurito l'argomento, spero almeno di aver dato una visione chiara di quanto esposto.

Ringrazio pertanto tutti coloro che mi hanno coraggiosamente seguito fin qui.

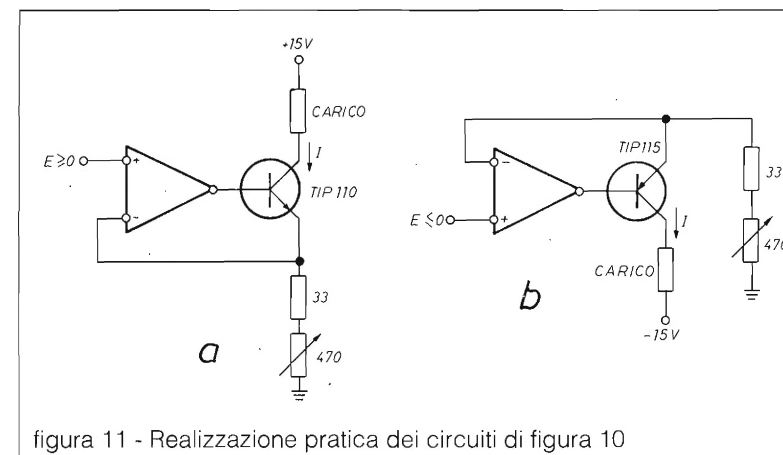



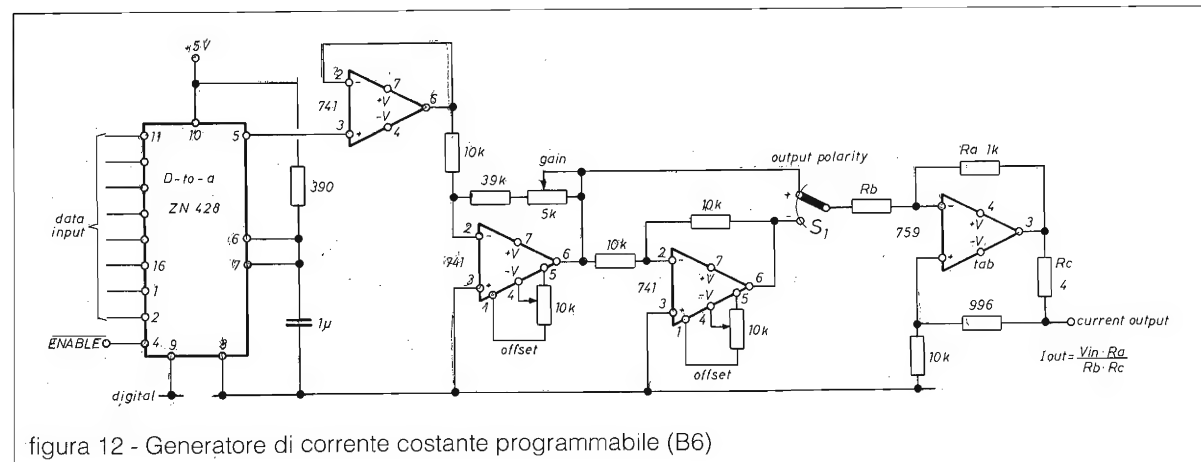


figura 12 - Generatore di corrente costante programmabile (B6)

### Bibliografia

(B1) CCO a dente di sega - *Elector, selezione di circuiti* 1979, 7-8.79

(B2) John A. Kuecken - *How to measure anything with electronic instruments* - TAB book inc.

(B3) ITT - *Zener diodes, integrated stabilizing circuits and voltage regulators*; Basic and applications

(B4) RCA - *Solid state device manual*

(B5) Motorola - *The european consumer selection*

(B6) T.G. Barnett - *Digitally controlled current source* - *Electronics & Wireless world* 6/87.



## TS - 1379U ANALIZZATORE DI SPETTRO RICEVITORE PANORAMICO

- Gamme 2 + 31 MC
- Spazzolamento 150 CPS + 30 kC
- Input 50 Ohms
- Attenuatore Ingresso 0 + 50 dB.
- Sensibilità piena deflessione 1 Millivolt

Apparato multiuso, marker interno, possibilità di VFO esterno e di estensione di frequenza

Adatto in modo speciale per la messa a punto della SSB: portante, bande laterali, due toni, ronzio, ecc.



in ottime condizioni

**DOLEATTO snc**

**Componenti  
Elettronici**

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO  
TEL. 011/511.271 - 543.952 - FAX 011/534877  
Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO  
Tel. 02-669.33.88

MILANO - Apertura: 8.30 + 12.30  
TORINO - Apertura: 8.30 + 12.30  
14.30 + 18.30

DAL LUNEDÌ  
AL VENERDÌ

# "SUPERSEMPLICE" PER I 144 MHz

Tony e Vivy Puglisi

Progetto per la costruzione di un'antenna "supersemplice" per i due metri, sia per la postazione fissa che per quella in barra mobile.

L'antenna che presentiamo questa volta rappresenta il classico "asso nella manica" per quanti sono alla ricerca di un elemento adatto ad ogni esigenza, di costo limitatissimo e, quel che più conta, privo di qualsiasi difficoltà costruttiva!

In realtà si tratta della "copia" di una consimile versione commerciale originariamente reperibile in Germania che ciascuno potrà nondimeno realizzare - sia nella versione per postazione fissa che per quella in barra mobile - abbastanza velocemente e con piena soddisfazione personale.

Infatti, questa "5/8 d'onda" dalle dimensioni ancora abbastanza agevoli e con un guadagno di circa 2 dB sulla versione a un quarto d'onda, previsto che siano rispettati puntualmente i dettagli costruttivi (le dimensioni), per potere entrare subito in esercizio richiede solo una semplice operazione di messa a punto, secondo quanto illustrato qui di seguito.

Come si può osservare dai disegni in figura, le due versioni della nostra "supersemplice" sono identiche, tranne che per la base: a staffa e con tre radiali, per la versione "fissa"; o con montaggio diretto sul tetto dell'automezzo, nella versione "mobile".

Nella versione "fissa" occorrerà inoltre effettuare qualche manovra in più per l'ottimizzazione del ROS in fase di messa a punto.

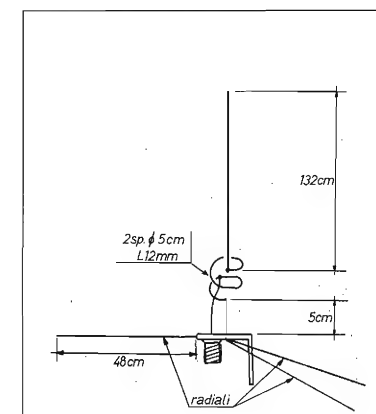


figura 1 - Fissaggio e quote per la versione fissa.

L'antenna è costituita da uno stilo "allungato" poco prima della base mediante una "bobina" di 2 spire che servono pure per la perfetta ottimizzazione dell'elemento ai fini delle onde stazionarie (ROS). Tale bobina ha un diametro di 5 cm. e una lunghezza di 12 mm fra l'inizio e il termine delle spire.

Il tutto è ricavato da un tondino in rame crudo da 35/10 mm., lungo circa 180 cm., col quale, servendosi di un mandrino e di un becco a gas, si procederà innanzitutto alla realizzazione della bobina a partire da una decina di centimetri dalla estremità inferiore.

Ciò fatto, si ridurrà tale misura a 5 cm. e si procederà quindi, per la versione fissa, a saldare l'antenna sull'apposita staffa di supporto, in prossimità della presa S0239 destinata ad accogliere la linea di alimentazione a 50 ohm; mentre, per la versione mobile, l'installazione avverrà direttamente sul tetto della macchina, mediante un




bocchettone filettato fornito di ampia ghiera e controgghiera, all'estremità della quale andrà ovviamente saldata la presa S0239.

La messa a punto dell'antenna richiede l'uso di un misuratore di ROS e poche, semplici, operazioni di "taratura".

Per l'antenna fissa si procederà collegando provvisoriamente con un filo il polo "caldo" della presa suddetta a mezzo giro dalla base della bobina (v. figura 1). Si effettuerà poi una prima misurazione. Si sposterà ora la presa di mezzo centimetro e si effettuerà una nuova misurazione. Si procederà ancora di mezzo centimetro... fino a raggiungere un punto di ROS minimo.

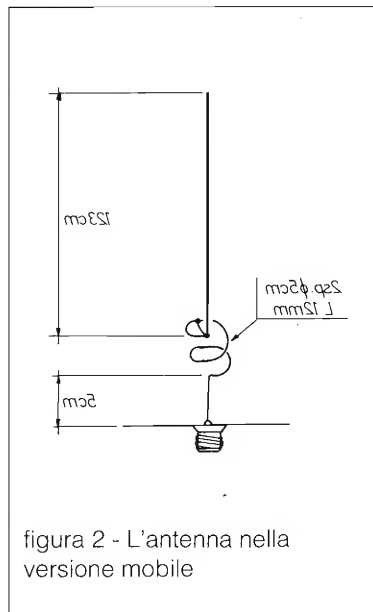Si procederà allora a ridurre di un centimetro la lunghezza dello stilo, rastremandone l'estremità superiore; effettuando una nuova misurazione, per



rendersi conto dell'andamento del ROS, che deve diminuire ulteriormente.

Verificato che la presa sulla bobina sia sempre nel punto ottimale, si procederà analogamente, tagliando ancora un mezzo centimetro dalla punta


dello stilo e ripetendo la misurazione del ROS... fino a che lo strumento indicherà la totale eliminazione delle onde stazionarie. A tal punto, si salderà definitivamente il filo di adattamento sulla bobina.

Per la versione mobile, la procedura sarà invece più sbrigativa (V. figura 2). Basterà infatti uno spezzone di filo di circa 6 cm. posto tra la base dello stilo, all'inizio della bobina, e il punto P sulla prima spira della stessa, da trovare mediante spostamenti di pochi millimetri per volta. Anche qui ci si fermerà quando lo strumento avrà indicato il ROS più basso possibile, effettuando un'ottima saldatura del filo di adattamento sulla bobina.

Un'ottima saldatura si dovrà pure effettuare per fissare i radiali alla staffa posta alla base dell'elemento "fisso", onde realizzare un valido piano di terra artificiale.

## COMMODORE VIC 20: SEVIZIE AD UN COMPUTER

Fabiano Fagiolini

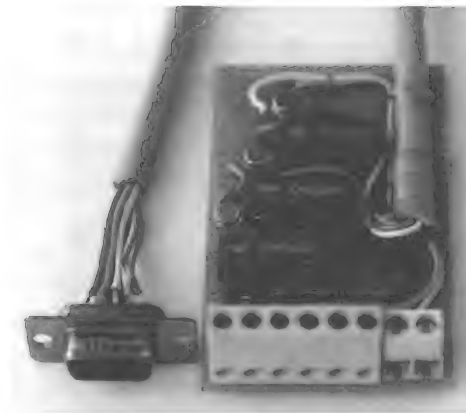

Questo articolo vuol essere un esempio di come sia possibile utilizzare il diffusissimo ed ormai quasi dimenticato computer della Commodore in molte applicazioni, con spesa modesta e con risultati talvolta sorprendenti.

Alcuni anni or sono, appena iniziata l'era dell'informatizzazione casalinga in Italia, riuscii a mettere le mani sul piccolo computer della Commodore.

Notti insonni, i primi programmi in Basic, catastrofiche esperienze con il L.M., poi il tutto è stato riposto, soppiantato da un sistema ben più moderno e potente.

Da qualche tempo, rispolverato e ripulito a dovere, è ricomparso sul tavolo del mio laboratorio, ed ho iniziato a chiedermi se, senza troppe complicazioni, fosse possibile qualche utilizzo pratico dell'ancora perfettamente funzionante computer.

Dopo alcune "fumate nere", finalmente il lampo di genio, ovvero una semplicissima interfaccia che consente al VIC 20 di dialogare con il mondo esterno.

Ecco il maligno di turno che borbotta: - Questo ha scoperto l'acqua calda! - No, gente. Date un'occhiata allo schema che vi propino per ricredervi.

Avete mai visto un'interfaccia I/O per computer costituita da solo tre volgari transistor e (orrore!) tre relais?? Qui sta il segreto, semplicità costruttiva innanzitutto, facile controllabilità da Basic, costo modesto, connessioni I/O attraverso la Porta-Joystick.

Riecco il maligno che ulula: - Per questi lavori si usa la porta-utente, così fan tutti i progettisti seri...

Calma popolo, se per le vostre applicazioni tre ingressi e tre uscite sono sufficienti, non scomodiamo la porta-utente.

Il VIC 20 è molto permaloso su questo connettore, quanti giovani computer prematuramente scomparsi a causa di maltrattamenti vari sulla user-port...

Viceversa la porta-joystick sopporta senza danni, trattamenti da far rabbrivire (lo dico per esperienza diretta...).

Fugati gli ultimi dubbi, esaminiamo il "coso" più dettagliatamente. Il segreto di tutto è nella locazione di memoria 37139, registro di direzione dei dati A (DDRA), orbene, pokando nella suddetta i giusti valori, si riesce a controllare lo stato logico delle linee S0, S1 e S2 del connettore joystick.

Riporto di seguito la tabella dei valori e lo stato delle linee.

Locazione 37139	S2	S1	S0
28	0	0	0
24	0	0	1
20	0	1	0
16	0	1	1
12	1	0	0
8	1	0	1
4	1	1	0
0	1	1	1

Da notare che quelli indicati sono solo alcuni dei valori possibili, intendo dire che possono essere pokati altri numeri, ottenendo lo stesso effetto sulle uscite, ai più pazienti di voi l'arduo compito di scoprirli tutti.

ENTE FIERA

COMUNE DI MONTICHIARI  
PROVINCIA DI BRESCIA

**3<sup>a</sup> MOSTRA MERCATO RADIANTISTICO**  
Elettronica - Computer - Strumentazioni - Componentistica

**15-16 Aprile 1989**  
**CENTRO FIERISTICO MONTICHIARI**


Ingresso al pubblico L.2.500 - Parcheggio gratuito  
Ristorante self-service all'interno per 500 persone

Centro Fieristico di Montichiari - Capannoni chiusi - 3000 posti macchina

Per prenotazioni ed informazioni della mostra Tel. 030/961148

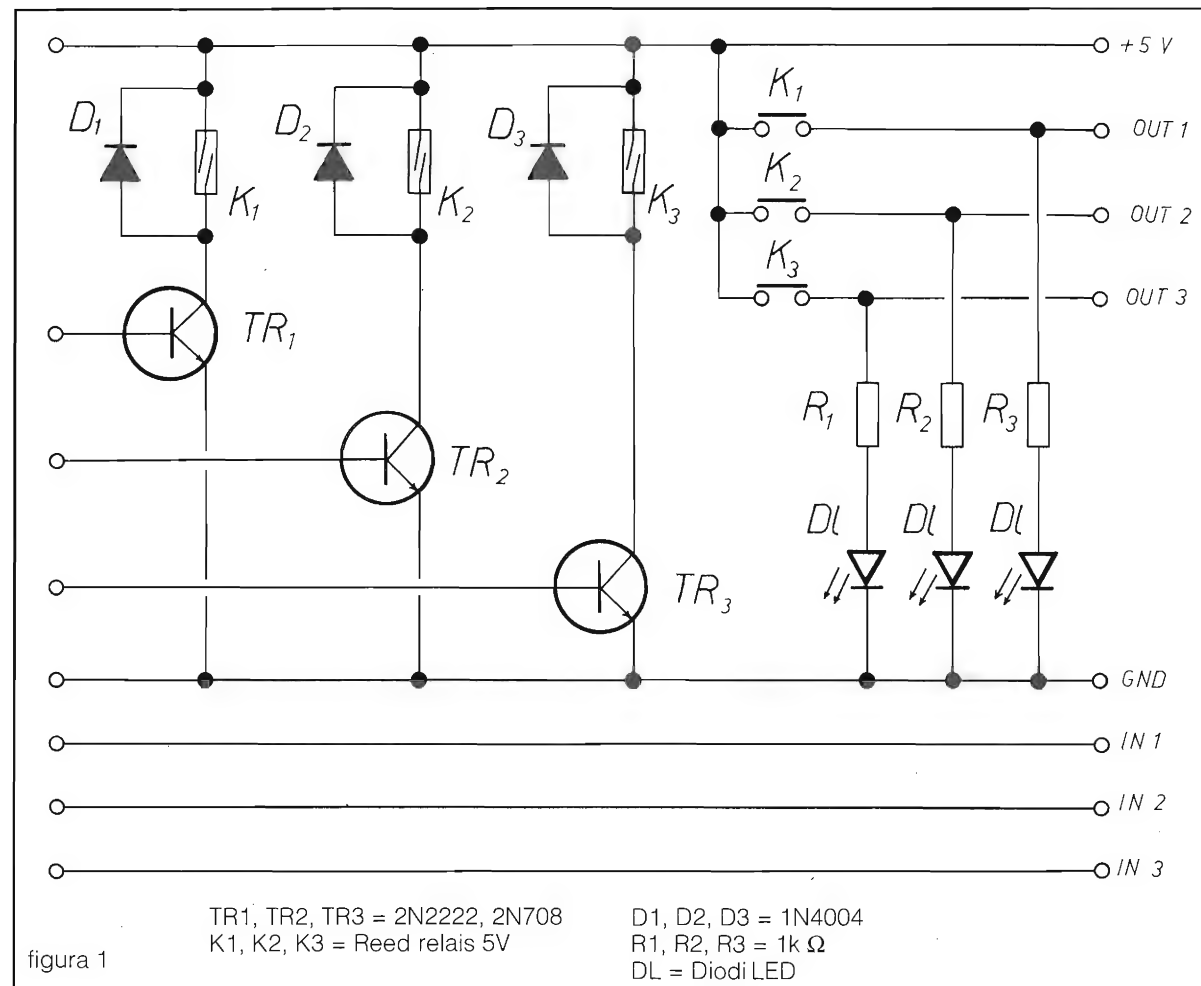ASSOCIAZIONE  
RADIOAMATORI ITALIANI  
SEZIONE DI BRESCIA





Oltre le tre linee utilizzate come uscite, sullo stesso connettore sono disponibili altrettanti ingressi, e precisamente S3 e le due linee riservate alla paddle, queste ultime addirittura provviste di convertitore A/D entro contenuto nel nostro amato VIC 20!!!

Per la lettura degli ingressi si utilizzano le locazioni 37152 per S3 e 36872 - 36873 per le linee della paddle.

Pochi sono i commenti che si possono fare sullo schema elettrico, di una semplicità disarmante. Se una delle tre uscite si porta a livello logico 1, ovviamente il relativo transistor va in conduzione, facendo eccitare il relais, attraverso il cui contatto viene portata una tensione di 5V sul relativo morsetto di uscita.


Il tutto viene direttamente alimentato dal computer che ci elargisce ben 100 mA a 5V. Le linee di ingresso vengono connesse senza tanti compli-

menti con la morsettiera, le quali funzioneranno benissimo, a patto di non mandarci i 220V casalinghi!!!

Come già detto, a proposito dell'uscita di questa piccola interfaccia, quando un'uscita diviene attiva, sul morsetto interessato avremo 5V tramite il contatto del relais. Il circuito è stato così concepito in quanto questo rappresenta il primo modulo di apparecchiature che descriverò nei prossimi articoli.

Niente vieta, a quei lettori che pensano di far pilotare ai relais direttamente dei servomeccanismi, di modificare il circuito come in figura 2, disponendo così di un contatto puro in uscita. Occhio solo alla massima corrente sopportabile dal relais.

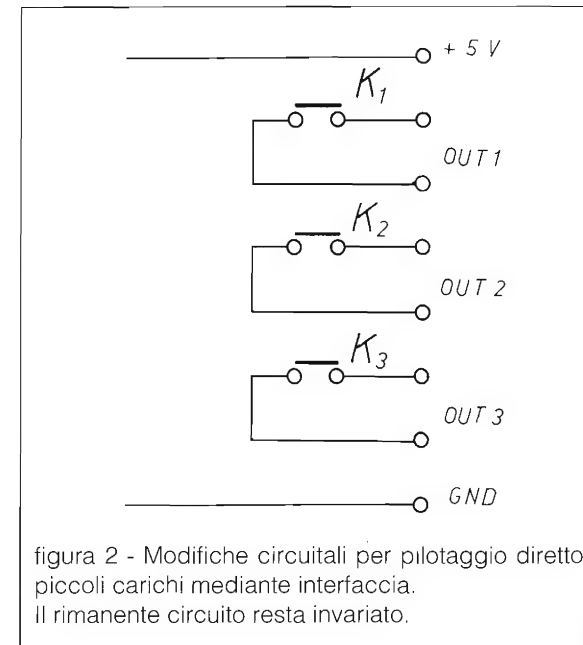Sui materiali impiegati c'è veramente poco da dire. I transistor sono dei comuni NPN per usi generali, 2N2222, 2N708 ecc. i relais dovranno



ovviamente essere adatti alla tensione di 5V, l'ideale è usare dei reed, i diodi di protezione sono comuni 1N914, 1N4004 ecc., i LED, ovviamente, del colore preferito.

Armiamoci dunque delle poche minuterie che servono e montiamo il "mostro". La realizzazione pratica è talmente semplice che mi vergognerei a dover dare dei suggerimenti. Io ho usato una basetta millefori ed il connettore di un joystick scassato.

Chi fosse a corto di idee può comunque ispirarsi alle foto del prototipo.

Un minimo di attenzione va prestato nei collegamenti con il computer, riporto per comodità il pin-out del connettore joystick:


Pin	Funzione
1	S0
2	S1
3	S2
4	S3
5	Paddle Y
6	Light Pen
7	+5V
8	GND
9	Paddle X

Verificata l'esattezza del montaggio, collegate l'interfaccia al VIC ed accendete il computer.

A questo punto tutti LED devono illuminarsi, in caso contrario avete combinato qualche arrostito, bacchettata sulle dita e ricontrollare da capo.

Se tutto è O.K., provate ad eseguire Poke 37139,n dove "n" è uno dei numeri, compresi tra 0 e 28, riportati in tabella. Le uscite dovranno assumere i valori indicati, tenendo presente che quando un'uscita è a 1 il LED relativo è acceso e viceversa.

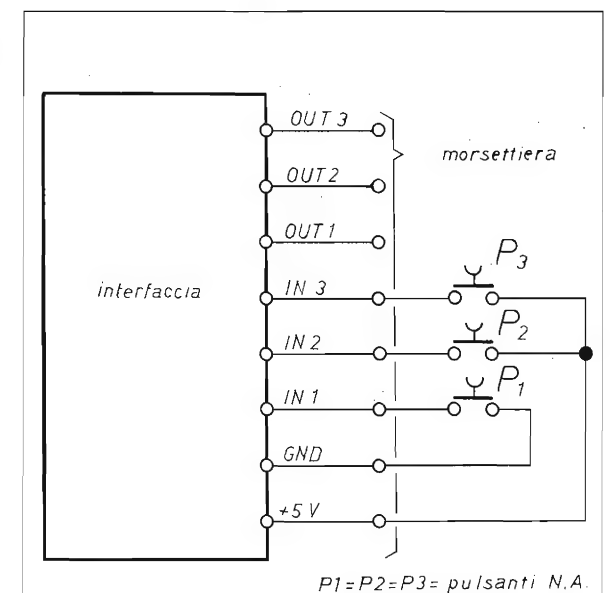A questo punto spegnete il computer, preparate i collegamenti come in figura 3, in modo cioè da poter collegare il morsetto di ingresso 1 (S3) a massa ed i morsetti 2 e 3 (Paddle X e Paddle Y) ai 5V positivi, oppure tramite pulsanti o fili volanti.



### Programma dimostrativo

```

10 POKE 37154, 127
20 A=37152: B=36872: C=36873: U=37139
30 FOR L = 28 TO 0 STEP -4
40 POKE U, L
50 PRINT PEEK (A) ; PEEK (B) ; PEEK (C)
60 FOR N = 1 TO 500 : NEXT
70 NEXT
80 GOTO 30

```




Riaccendete e battete il programma dimostrativo, date il RUN. Vedrete le uscite che commutano in successione, sullo schermo compare una serie di tre numeri. Il primo di questi rappresenta lo stato di S3 (ingresso 1), il secondo quello di Paddle X (ingresso 2), il terzo quello di Paddle Y (ingresso 3).

Provate a premere uno dei tre pulsanti, vedrete il numero relativo variare, segno che tutto funziona perfettamente.

A questo punto la vostra interfaccia è O.K., avrete quindi due scelte, o vi sbizzarrite nel progettare i dispositivi più strani, per le applicazioni più impensate, (vi assicuro che con programmi adeguati e con pochi componenti aggiuntivi si può fare di tutto) o vi armate di pazienza ed aspettate il prossimo articolo.

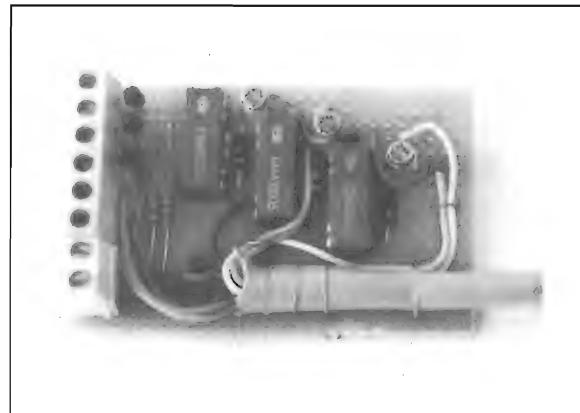Descriverò infatti un'applicazione particolare per questo marchingegno, che consentirà la realizzazione di una centrale antifurto veramente par-




ticolare, completa nientemeno che di un combinatore telefonico automatico per allarme a distanza e di dispositivo antirapina, il tutto completo ovviamente di programma.

Sperando di aver dato il mio modesto contributo per qualche pratica utilizzazione del VIC 20, per il momento vi saluto, alle prossime.

## ELETTRO

**ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653**
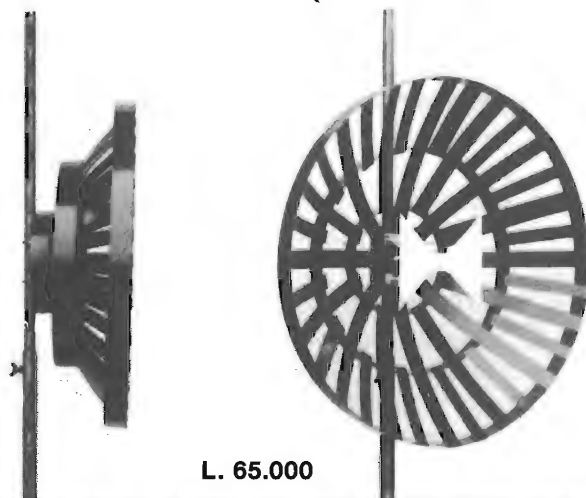
### ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA PER RICEZIONE BANDA IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> (su richiesta banda III<sup>a</sup>)



#### CARATTERISTICHE

Diametro: 60 cm  
Guadagno: 14 dB  
Attacco dipolo con PL  
Peso 500 grammi  
Corredata di 5 metri di cavo a bassa perdita  
Indistruttibile alle intemperie  
Adatta per zone di difficile ricezione  
Ricezione ripetitori TV  
Completa di attacchi a polo  
Dato l'alto guadagno non necessita di nessun amplificatore  
Altissimo rapporto avanti-indietro

• COMPONENTISTICA • VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO DI PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS • STRUMENTAZIONE •  
• TELEFONIA • MATERIALE TELEFONICO •

# TEMPORIZZATORE PER ALZACRISTALLI

Guido Nesti, I4NBA



Con l'arrivo della bella stagione, ecco un dispositivo che permette l'azionamento degli alzacrystalli elettrici, per circa 20 ÷ 30 secondi, dopo lo spegnimento del quadro. Tra gli obiettivi principali, l'estrema semplicità di installazione.

#### Premessa


Con le auto dotate di alzacrystalli elettrici, accade spesso di dover riaccendere il quadro, dopo essersi fermati, per poter chiudere i vetri. Infatti, tale circuito, è normalmente "sotto quadro", ed è disabilitato dal momento in cui vengono sfilate le chiavi o, comunque, a quadro spento. Collegarli direttamente alla batteria non è molto consigliabile (pericolo per bambini, ecc.).

Il circuitino di seguito presentato, provvede ad alimentare il tutto per un tempo sufficientemente lungo, al fine di poter completare l'operazione di chiusura, dopo lo stacco delle chiavi.

Anche in questo caso - come nel dispositivo indicatore di interruzione candele per motori Diesel, pubblicato su E.F. 4/86 - il circuito è autoalimentato, quindi autoescludibile, e non ne-

cessita di interruttore a parte. Idem per il sistema di installazione, che è in sintonia con la tecnica adottata in quell'occasione, cioè quella di non

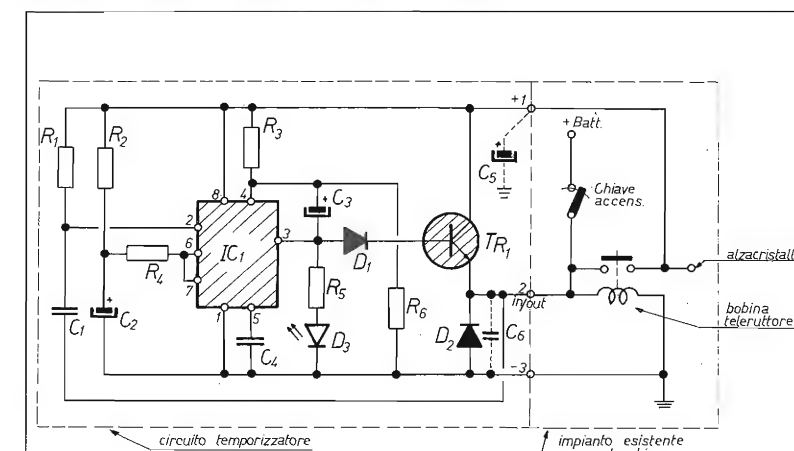dover modificare l'impianto con taglio di fili o altro, semplificando così enormemente tale operazione e incoraggiando i meno esperti.



R1 = 10 kΩ	C1 = 47 nF	D1 = 1 N 4001
R2 = 47 kΩ	C2 = 220 μF/16V	D2 = 1 N 4001
R3 = 150 kΩ	C3 = 47 μF/16V	D3 = LED
R4 = 10 kΩ	C4 = 10 nF	IC1 = NE555
R5 = 1 kΩ	C5 = 47 μF 25V	TR1 = BDX73 o equiv.
R6 = 150 kΩ	C6 = 50 nF ceramico	

figura 1 - Schema elettrico temporizzatore alzacrystalli



## Schema elettrico

Sul circuito non c'è nulla da dire, trattandosi del solito timer NE555, in configurazione monostabile, dotato di un reset specializzato. Per esaminare questo, occorre vedere il meccanismo di interfacciamento con il resto dell'impianto di bordo.

Lo start avviene tramite C1 che, collegato fra trigger e alimentazione alzacristalli, trasferisce il fronte negativo all'attimo del rilascio da parte della chiave d'accensione, avviando così il temporizzatore. In questo modo, a quadro disinserito, il teleruttore alzacristalli, rimane eccitato tramite TR1 che, pilotato dal timer, ha provveduto all'immediata tenuta ancor prima della caduta (il tempo di rilascio teleruttore è notevolmente superiore al tempo elettronico di start - foto 1 e foto 2).

Vediamo che l'alimentazione del circuito avviene dallo stesso contatto che alimenta gli alzacristalli, quindi trascorso il tempo del timer, oltre ad escludere gli alzacristalli, avviene anche l'esclusione del circuito temporizzatore.

Al termine del tempo di timer, l'uscita 3 di IC1 va bassa, quindi anche la tensione ai capi della bobina va bassa, trasferendo il fronte di discesa al trigger. In questo modo, il timer si dovrebbe avviare nuovamente, come nel caso precedente all'attimo di spegnimento quadro da chiave, cosa che non deve accadere.

In questo secondo caso, però, abbiamo il trasferimento del fronte negativo anche al reset (pin 4), tramite C3, il quale provvede a mantenere resettato il timer per un tempo abbon-

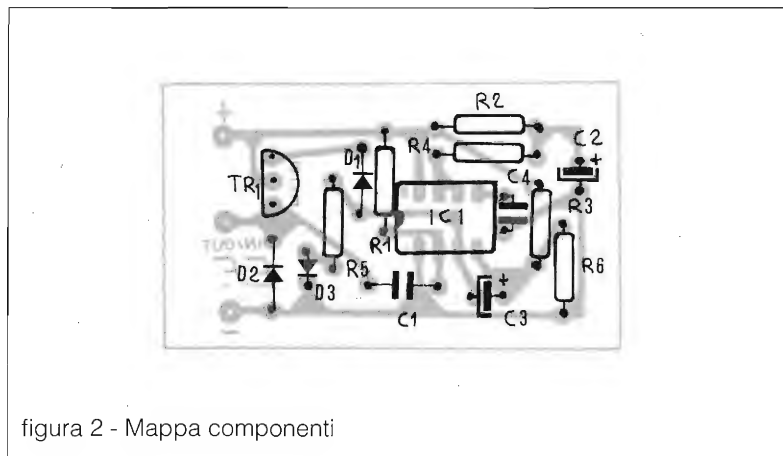


figura 2 - Mappa componenti

dantemente superiore al tempo che, impiega il teleruttore ad aprire i contatti.

Una volta aperti, il circuito non è più alimentato, ponendo fine a qualsiasi ciclo.

La R6 da 150 k $\Omega$  verso mas-

sa, si è resa necessaria per compensare la tensione su pin 3, non raggiungendo essa la Vcc in condizione alta. Infatti, al pin 4, occorre trasferire una tensione prossima a 0V per avere il reset, cosa che non accadreb-

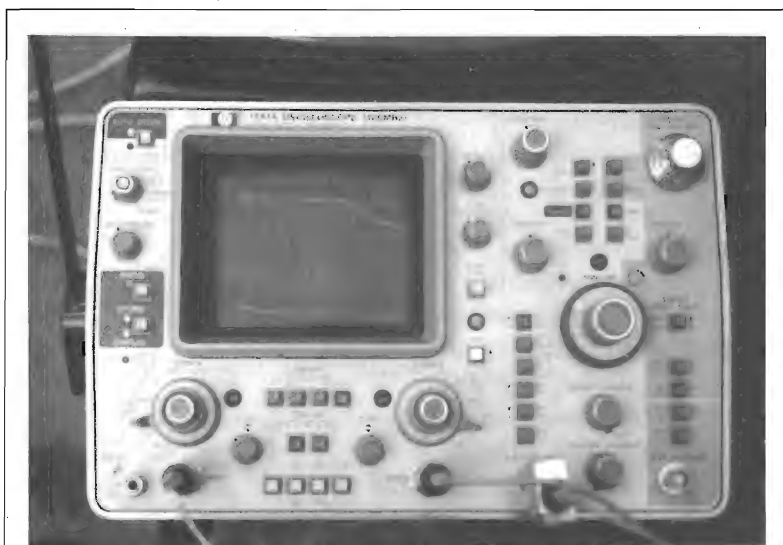


foto 1 - Visualizzazione della fase di caduta relé. Dal momento in cui è stata interrotta la corrente alla bobina (traccia in basso collegata al punto 2 dello schema e zero coincidente con la base del reticolo), trascorrono circa 11 mS. (Hor. = 2 mS/div) affinché vengano aperti i contatti (traccia in alto collegata al punto 1 dello schema). Questi 11 mS sono più che sufficienti, nella fase di stacco quadro, affinché il timer svolga le funzioni di start e per provvedere nuovamente all'eccitazione prima della caduta contatti e quindi prima che il circuito venga disalimentato (dettaglio in foto 2), prolungando l'alimentazione alzacristalli e circuito per il tempo stabilito. Per comodità di lettura la traccia ha origine dopo la prima divisione.

L'oscilloscopio è *settato* per memorizzare un singolo sweep.

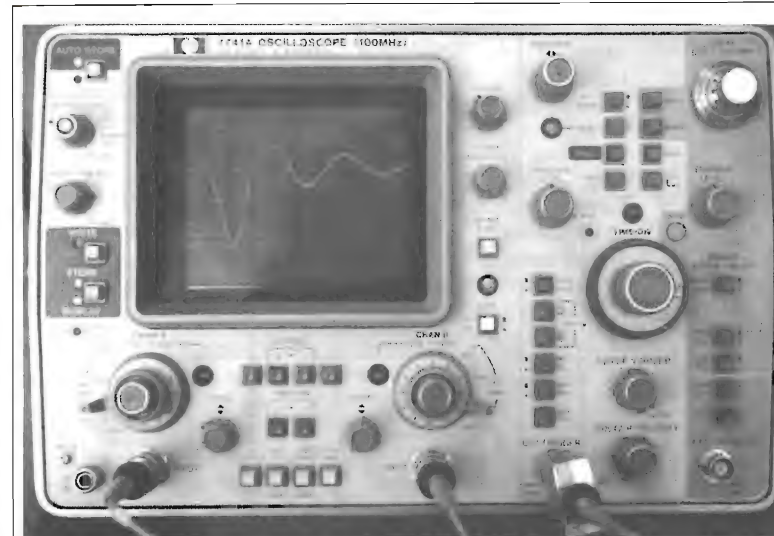


foto 2 - Memorizzazione dell'andamento tensione ai capi della bobina relé (punto connessione 2) nella fase di distacco quadro (quindi avvio temporizzatore). Lo zero volt coincide con la base del reticolo. Si nota che dopo 5  $\mu$ S dallo stacco quadro (Hor. 5  $\mu$ S/div), il gradino in discesa, applicato al trigger, ha avviato il temporizzatore il quale provvede ad applicare nuovamente tensione alla bobina. Dopo 10  $\mu$ S circa, la tensione ha raggiunto il valore nominale (Vert. = 2 V/div). L'ondulazione smorzata prima del regime è causata dall'induttanza.

be se ai capi di C3 restasse un residuo di tensione, dovuto alla differenza accennata, quando pin 3 è in condizione alto.

Il diodo LED D3 può essere portato in posizione idonea al controllo anche dall'esterno, essendo il monitor del tempo di ritardo. Con i valori riportati, si ha un tempo di circa 20 secondi. Per variare tale tempo, modificare R2 o C2.

## Installazione

Come accennato, il circuito è studiato per facilitare al massimo questa operazione.

È sufficiente individuare il teleruttore alzacristalli e "spillare" il contatto lato alzacristalli da collegare al punto 1 e la bobina da collegare al punto 2 dello schema elettrico di figura 1. Il terzo filo, ovvero il punto 3 dello schema, verrà collegato ad una massa qualsiasi.

In figura 3 è riportato un esempio di applicazione ad una Prisma D.

Se l'autovettura disponesse di batteria con scarsa efficienza, o di circuito elettrico particolare, può accadere che il temporizzatore venga inutilmente triggerato in coincidenza di determinate commutazioni. Questo fenomeno è avvertibile solamente se è stato montato il LED spia (D3), ma non crea alcun inconveniente.

Chi volesse, comunque evitare detto fenomeno (ad esempio in attesa della sostituzione batteria), può inserire i condensatori C5 e C6 tratteggiati sul disegno.

**N.B.** Si può procedere ulteriormente, rendendo automatica anche la chiusura dei vetri, all'attimo della chiusura porte, se eseguito entro il tempo di timer. Non ritengo funzionale un tale dispositivo, che, pertanto, sconsiglio.


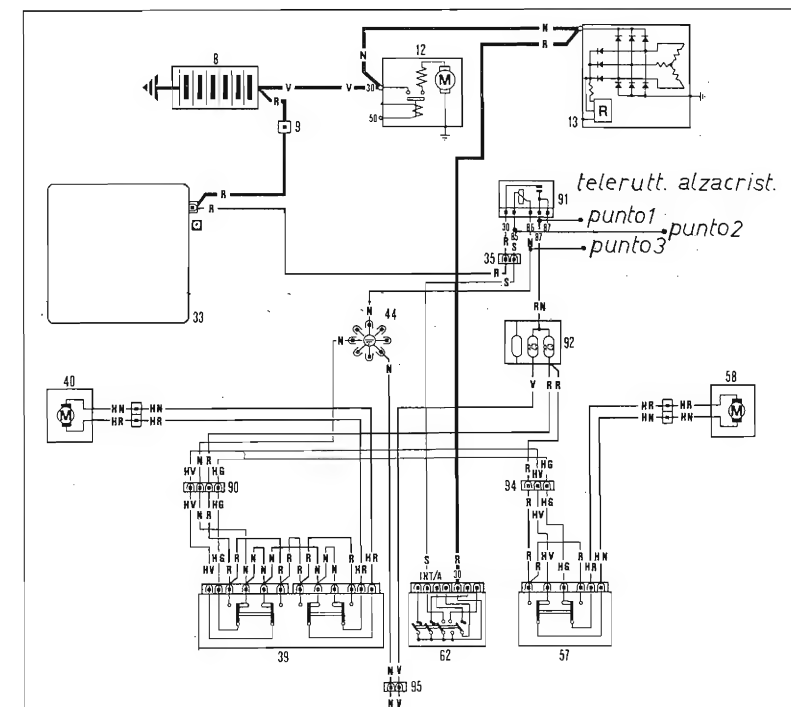


figura 3 - Applicazione alla Prisma D

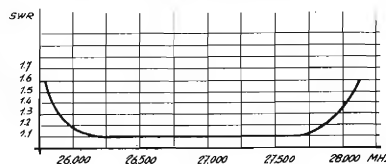

## GPS 27 1/2

Type: 1/2  $\lambda$  ground plane  
Impedance: 50 Ohm  
Frequency: 27 MHz  
Polarization: vertical  
V.S.W.R.: 1.2:1  
Max. Power: 500 Watt  
Gain: 3 dB ISO  
Connection: UHF FEMALE  
Length: approx. mt. 5.50  
Weight: approx. kg. 2.1  
Mounting mast:  $\varnothing$  mm. 30/40




Cod. 532511 754

## GPE 27 5/8

Type: 5/8  $\lambda$  ground plane  
Impedance: 50 Ohm  
Frequency: 27 MHz  
Polarization: vertical  
V.S.W.R.: 1.2:1  
Max. Power: 500 Watt  
Gain: 3.5 dB ISO  
Connection: UHF FEMALE  
Length: approx. mt. 6.50  
Weight: approx. kg. 2.5  
Mounting mast:  $\varnothing$  mm. 30/40

Cod. 532511 748

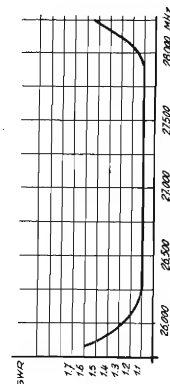

# PARLIAMO DI RADIO

Riccardo Kron

Dopo una pausa dovuta all'impegno nell'allestimento della mostra "ARCHEOFON" che si sta svolgendo al Museo Fortuna di Venezia ove fino al 5 di Marzo rimarranno esposti oltre cento esemplari fra radio, fonografi e grammofoni veramente rari, eccomi di nuovo per parlare delle antiche radio e della loro storia.

In questo articolo parleremo delle vostre possibilità nel reperire qualche pezzo "raro", ed eventualmente come.

Recentemente, in una intervista in diretta su RAI "Unomattina", ho avuto modo di parlare dell'argomento, ma in maniera troppo succinta, poiché in tali occasioni il tempo è veramente tiranno;

Premesso tutto ciò, cominciamo a parlare delle caratteristiche più salienti che individuano l'anno di costruzione del pezzo in esame, tenendo presente che una radio che abbiamo visto in casa nostra per almeno cinquant'anni, e che magari era stata relegata in soffitta da almeno trenta, non è necessariamente un pezzo che meriti il titolo di raro.

Infatti, correndo adesso l'anno 1989, il nostro pezzo cinquantenne dovrebbe essere stato prodotto nel 1939.

Questo non toglie al medesimo il suo contenuto di storia tecnologica, magari anche più valida di quella degli esemplari costruiti prima, ma ci ricorda anche che il numero degli esemplari prodotti era stato enormemente più elevato, e che pertanto, viene a cadere il fascino della rarità del pezzo costruito in un numero di esemplari ridottissimo, in quanto molto costosi e quindi con possibilità limitata dalla vendita solo ad un pubblico che disponeva di mezzi finanziari notevoli.

Ovviamente gli apparecchi che incontrano maggiore difficoltà nell'essere reperiti, sono quelli costruiti negli anni "20".

Infatti, come dicevo prima, il loro numero, almeno in Italia, era molto esiguo, e, tenuto conto che anche di quel poco, parecchio è andato



distrutto, chi ne reperisce qualche esemplare che ancora non sia approdato nelle varie collezioni private, può, a giusta ragione, ritenersi veramente fortunato.

Parliamo ora delle caratteristiche di queste antenate del transistor per poter dare loro una data di nascita che si avvicini il più possibile alla realtà.

Anzitutto bisogna ricordare che negli anni venti la forma della radio non ci ricorda assolutamente quella che è familiare a molti di noi.

Infatti i ricevitori della prima metà degli anni venti erano composti normalmente da due pezzi, altoparlante a tromba o a spillo, e corpo ricevitore, che ricordava normalmente una piccola casapanca con davanti delle manopole. In alcuni casi i pezzi erano addirittura tre, poiché ad essi veniva aggiunta una grande antenna a tela di ragno.

Se qualcuno di voi, trovato un tale pezzo, cercasse il modo di collegarlo alla rete luce, si troverebbe in serie difficoltà, in quanto detti apparati funzionavano solo con accumulatori a corrente continua, e pertanto, per essere resi efficienti, necessitano di particolari accorgimenti tecnici che non sono fortunatamente un grosso ostacolo per chi realmente ne conosce il funzionamento.

Verso la fine degli anni venti, cominciano a comparire ricevitori che potevano funzionare direttamente con la rete luce, però con le stesse caratteristiche di quelli ad accumulatori, sotto il profilo estetico, ma tecnicamente più simili nell'uso a quelli recenti, pur necessitando sempre di manovre abbastanza complicate per potere ascoltare i programmi preferiti.

**TORNADO 27** Antenna per stazione base 5/8  $\lambda$ . Costruita con tubi in alluminio anti-ossido e con manicotti di giunzione in politene per garantire una perfetta impermeabilizzazione. Robusta e di facile installazione permette ottimi collegamenti.

**GPS 27 1/2** Nuova antenna telescopica 1/2  $\lambda$  per stazione base. Costruita in tubi di alluminio, è fornita di manicotti di giunzione in politene, gabbia antistatica e bobina trasparente. Lo stilo radiante è a massa.

**GPE 27 5/8** Nuova antenna telescopica per stazione base 5/8  $\lambda$ . Costruita in tubi di alluminio, è fornita di manicotti di giunzione in politene, gabbia antistatica e bobina trasparente. E' corredata di un piano di terra a tre radiali e di uno stilo radiante a massa.



La sintonia era comunque letta sempre su di un indicatore numerico che normalmente andava da 0 a 100.

Questa ultima caratteristica vi potrà essere utile anche per potere stabilire la rarità degli apparecchi costruiti nei primissimi anni trenta, quelli per intenderci con la caratteristica forma del mobile a cattedrale gotica, poiché già nel

1934 si cominciava a diffondere la cosiddetta scala parlante, quella con i nomi delle città indicati al posto dei numeri.

Per ora mi fermo qui, ma mi auguro prossimamente di potervi dare altri dati che vi aiuteranno anche a stabilire quante modifiche non accettabili abbiano subito nel tempo i tesori reperiti.

# MODIFICHE AL PWH 70 AUTOSONIK

Andrea Dini

Ci troviamo qui, per la prima volta, a recensire e modificare, non un apparecchio ricetrasmittente per radioamatori, ma un finale HI-Fi Car commerciale.

Vorrei appunto parlare del noto ed economico finale della emiliana AUTOSONIK, conosciuta da Voi tutti; l'amplificatore in questione è un componente per auto con alimentatore a convertitore di tensione in alta frequenza (per innalzare la tensione della batteria e renderla duale, atta all'alimentazione dei finali BF entrocontenuti).

Il convertitore, per motivi di costo, è del tipo autooscillante, cioè sfrutta come eccitazione lo stesso trasformatore con accensione-spegnimento a relé (figura 1).

I finali in bassa frequenza sono a simmetria complementare con transistori darlington.

Le modifiche che propongo sono atte a migliorare la dinamica e la potenza dell'amplificatore in questione.

Per prima cosa consiglio il lettore di ripassare le piste sullo stampato (figura 5) della sezione convertitore, relative ai transistor commutatori, con abbondante stagno, in modo di fare passare più corrente possibile con la minore caduta di tensione.

Ottimo potrebbe essere saldare sulla pista relativa al collettore ed emittore un filo di rame nudo da 1,5 mmq.

Operato in questo modo, passiamo alla sosti-

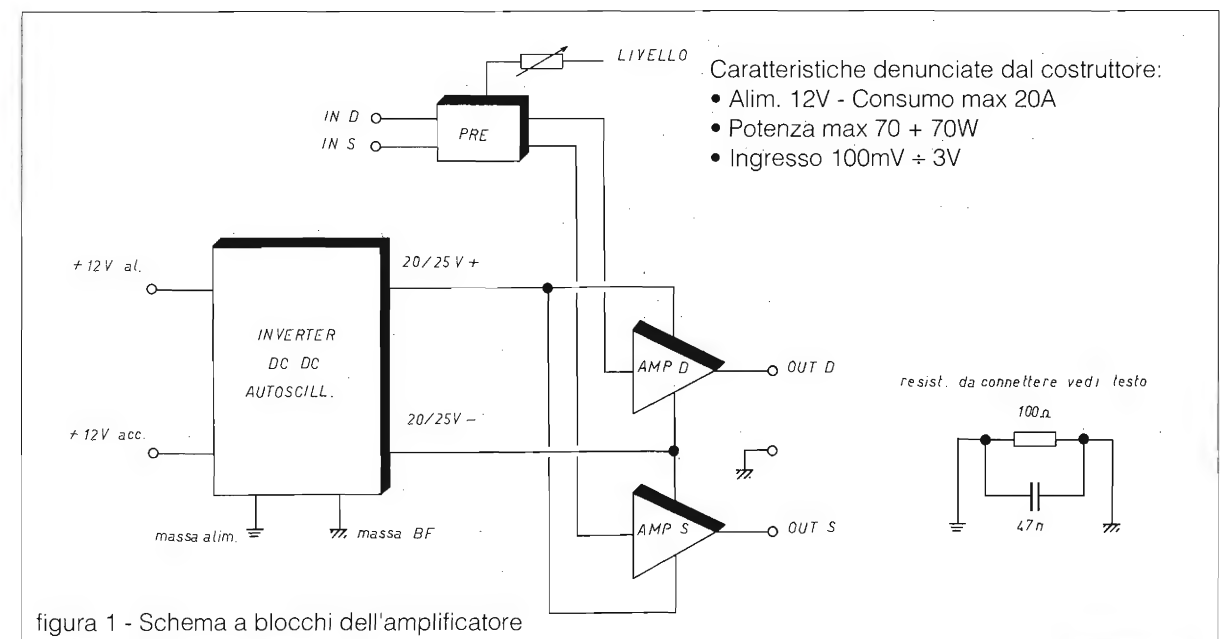


figura 1 - Schema a blocchi dell'amplificatore



## FRANCOELETTRONICA

Viale Piceno, 110 — 61032 FANO (PS) tel. 0721/806487

120 CANALI CON L'ALAN 48

- **Basetta completa L. 35.000**, Basette anche per l'Alan 34-68, Intek M-340/FM-680/FM-500S, Irradio MC-34/700, Polmar Washington, CBV 34AF. **Quarzi** 14.910 e 15.810 L. 10.000 cad.
- **Commutatori** a 40 canali per apparati a 34 canali L. 15.000.
- **Finali CB**: n 10 2SC1306 L. 39.000, n 10 2SC1969 L. 49.000.
- **Deviatore** a tre vie per le modifiche a 120 canali con lo stesso incombolo del deviatore CB-PA L. 4.000.
- **Trasformatori** di modulazione per Alan 44/48 L. 8.500.
- **Eco Daiwa ES-880** modificato con relé e preascolto L. 165.000.
- Le spedizioni avvengono in contrassegno più L. 7.500 fisse per spese di spedizione.

Telefonate nel pomeriggio allo **0721-806487**. Non si accettano ordini inferiori a L. 30.000. Per ricevere gratis il Ns. catalogo e relativi aggiornamenti telefonate o inviate il Vs. indirizzo.



## PANELETTRONICA S.R.L.

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI COMPONENTI ELETTRONICI PROFESSIONALI  
via Lugli, 440129 BOLOGNA

- **ALTOPARLANTI PER CUFFIE**: quadrati, ultrapiatti, spessore 3 mm, impedenza 32Ω, a bobina mobile, non piezoelettrici  
3 modelli

AZ 30 L. 2450 — AZ 40 L. 2556 — AZ 50 L. 2880

- **CAVITÀ A DIODO GUNN PER ANTIFURTO**: funzionamento a microonde, modello Philips 8964

Prezzo L. 58.575

- **CAVO SPECIALE EXTRA FLESSIBILE**: è formato da centinaia di fili sottilissimi in rame rosso, ha una eccezionale resistenza alla rottura per piegamento, adattissimo quale cordon per puntali di strumenti di misura

Prezzo al mt. L. 895

- **CONFEZIONE DI CLORURO FERRICO PER L'INCISIONE DEI CIRCUITI STAMPATI**: consiste in una bottiglia di plastica speciale che contiene 400 gr di sale da sciogliere in acqua per ottenere un litro di soluzione; comodissima in quanto lo scioglimento dei sali avviene dentro al contenitore da noi fornito.

Istruzione per l'uso serigrafate sul contenitore

Una confezione L. 3.400

- **CONDENSATORI ELETTROLITICI**: a vitone, di grandi capacità, professionali

Capacità	Tensione	Prezzo
1.000µF	100 V	4.500
2.200µF	60 V	4.500
2.200µF	100 V	6.900
2.200µF	400 V	90.000
4.700µF	40 V	4.700
4.700µF	50 V	55.300
4.700µF	63 V	6.300
4.700µF	100 V	10.500
10.000µF	40 V	700
10.000µF	50 V	7.500
10.000µF	63 V	9.650

Capacità	Tensione	Prezzo
15.000µF	25 V	5.850
15.000µF	40 V	7.050
15.000µF	50 V	9.750
15.000µF	63 V	11.700
22.000µF	25 V	7.900
22.000µF	40 V	9.850

- **PINZETTE A MOLLA**: comodissime e di basso prezzo

Lunghezza	Prezzo
110 mm	L. 1.810
115 mm zigrinata	L. 2.770
130 mm	L. 1.950
135 mm a becco curvo	L. 4.200

- **DISPLAY GIGANTE A LED**: altezza 57 mm - colore rosso - fornibili sia ad Anodo che a Catodo comune.

Prezzo L. 11.880

- **FILO DI STAGNO PER SALDARE**: confezione da 250 gr

Diametro	Prezzo
0,8 mm	L. 8.800
1 mm	L. 8.140

- **SUPPORTO A MOLLA PER SALDATORI**

Prezzo L. 4.250

- **SPELAFILI UNIVERSALE**: spela fili fino a 6 mm automaticamente - niente da regolare SOLO

L. 20.450

- **TERZA MANO**: supporto per facilitare le saldature - con grande lente

Prezzo L. 12.250

**ATTENZIONE**: NON DISPONIAMO ATTUALMENTE DI CATALOGO. E' in avanzata fase di realizzazione il nuovissimo CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO con listino prezzi. Ne daremo annuncio sulla Rivista appena disponibile!! Siamo in grado di fornire industrie anche per forti quantitativi. SCRIVETEICI PER OGNI VOSTRA NECESSITÀ. Vi faremo avere disponibilità e prezzo.

**CONDIZIONI DI VENDITA**: NON SI EVADONO ORDINI INFERIORI A L. 15.000. SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI CONTRASSEGNO o ANTICIPATI (Versare l'importo sul conto corrente n. 19715408 ricordando di sommare le spese di spedizione). Contributo spese di spedizione L. 5.500



Caratteristiche Riscotrate	Prototipo originale	Prototipo modificato	Prototipo con potenza incrementata
Potenza RMS al clipping 4 $\Omega$ (1 CH per volta)	33 + 29W	35 + 32W	48 + 46W
Potenza RMS (due canali in funzione)	28 + 26W	35 + 32W	47 + 44W
Consumo max	16 A	17,2A	21,1A
Riscaldamento alette	60°	60°	80°

figura 2

tuzione della resistenza da 22  $\Omega$  5W di accoppiamento dei due trasformatori. Essa andrà sostituita con una da 15  $\Omega$  10W a filo (figura 2) sempre montata sollevata dallo stampato per ovvi motivi di dissipazione.

Ora sostituite i condensatori di uscita dell'inverter (figura 2 e 4) con tipi più adatti alla veloce commutazione (FRAKO 2200  $\mu$ F 40V), come pure raddoppiate il valore del condensatore di ingresso (4700  $\mu$ F 16V).

Nel prototipo da me modificato ho aggiunto altre due capacità da 5000  $\mu$ F sulle uscite in tensione duale.

Questo per quanto concerne le modifiche atte a migliorare la dinamica e riserva di potenza del PWH70 (figura 2).

Se invece volete incrementare la potenza in uscita dovete smontare il trasformatore innalzatore ed incrementare di 2 + 2 spire il secondario di uscita (avvolgimento con filo più piccolo centrale

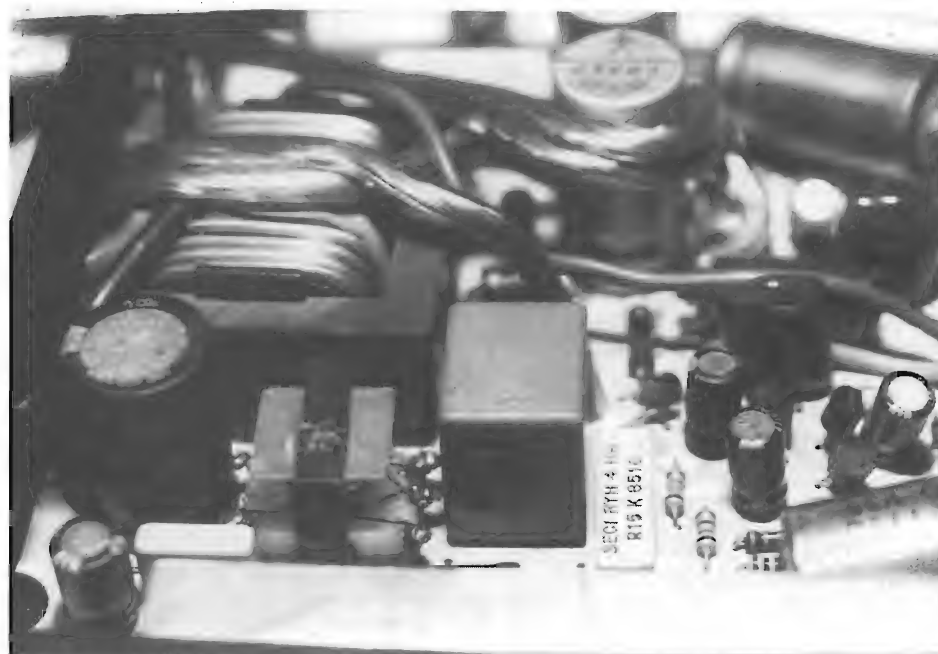


figura 3 - Particolare trasformatore in ferrite



figura 4 - Particolare capacità di uscita

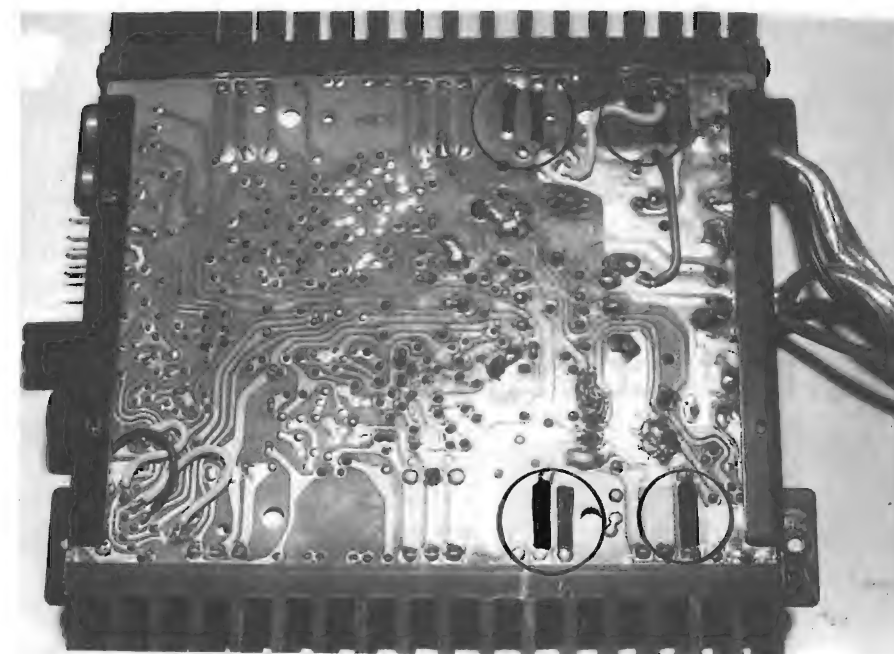


figura 5 - Visione dello stampato (inferiore)  
Piste da ingrossare con stagno



Capacità maggiore e aggiunte in uscita

Resistenza da abbassare di valore

Capacità maggiore in alim. 12V.

trasformatore da modificare

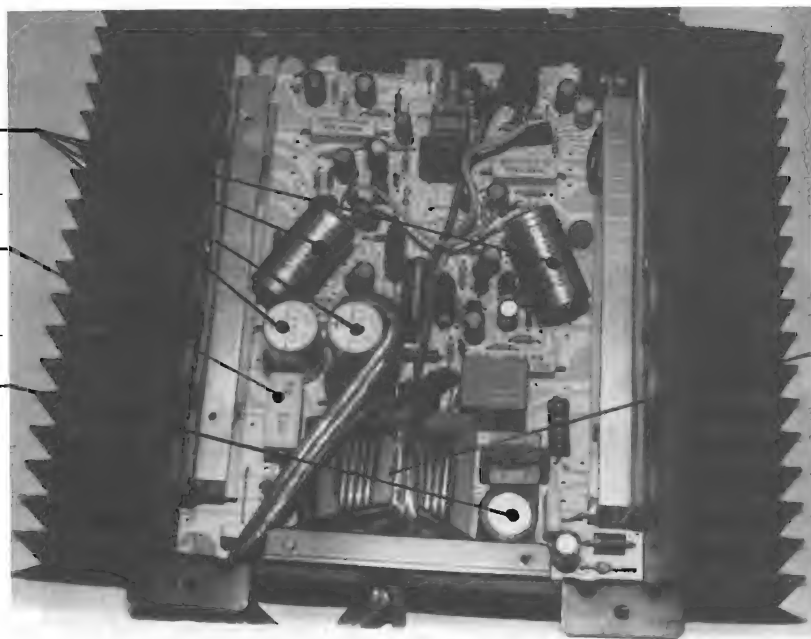


figura 6 - Visione lato componenti

nel rocchetto). Il filo sarà da 1mmq (figure 2 e 3).

Assicuratevi, nello smontaggio e montaggio di non aver danneggiato la ferrite doppia E.

Nel malaugurato caso non gettatela ma incolate i "miseri pezzi", funzionerà altrettanto bene. Usate colla cianoacrilica. Con questa modifica si aumenta la tensione duale in uscita, con conseguente incremento di potenza a pari carico.

Per avere una migliore compensazione termica nei finali BF sarà opportuno avvicinare il terminatore a ridosso dell'aletta dei finali al dissipatore (con pasta termoconduttiva).



L'incremento di potenza sarà dell'ordine del

20-30% a parità di sensibilità. La dissipazione non aumenterà di molto e neppure il consumo medio.

Ultima modifica consigliata: questo apparecchio, per non incorrere in loop di masse utilizza riferimenti separati tra convertitore ed alimentazione del gruppo finale BF, per cui se collegherete l'amplificatore con lettori senza la chiusura interna del segnale a massa possono insorgere problemi; in tale caso basterà connettere tra le masse un parallelo di una resistenza da 100  $\Omega$  ed un condensatore da 47 nF ceramico (figura 1).

Divertitevi e buona Hi-Fi Car.
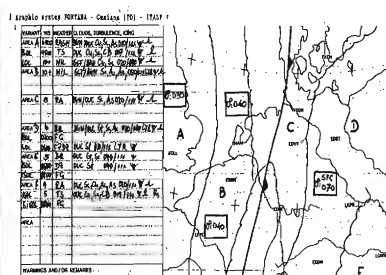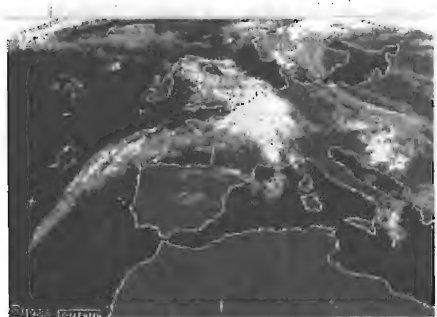
## INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM PC XT AT



METEOSAT PROFESSIONALE a 16/64 colori per scheda grafica EGA  
METEOSAT a 4 colori con MOVIOLA AUTOMATICA per scheda grafica CGA  
FACSIMILE e telefoto d'agenzia stampa di alta qualità

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA - St. Ricchiardo 13 - 10040 CUMIANA (TO) Tel. 011/9058124

IK4 GLT  
MAURIZIO MAZZOTTI

Via Arno, 21  
47030 S. MAURO PASCOLI (FO)  
Tel. (0541) 932072



IBM  
SPIRIT

## GOLOSITÀ ELETTRONICHE A LARGO SPETTRO

RADIO - COMPUTER - STRUMENTI - ANTENNE - CB - OM - ECC. ECC.

### SUPERRICEVITORE

Oggi è festa per tutti, non solo per quanti si sono appassionati al progetto del superricevitormegagalattico, ma anche per gli "impallinati" della strumentazione. Il modulo di questo mese infatti, se preso a se stante, può servire a numerosi scopi, esso deriva dall'elaborazione della modifica migliorata di un progetto ristrutturato.

Più semplicemente vi dirò e qui non temo di essere mal interpretato: la progettazione elettronica di una "NEVER ENDING STORY", sì, una storia senza fine.

Tutto ciò che è buono e valido può sempre essere suscettibile di miglioramenti; ad ogni modo dal progetto iniziale a quello attuale sono stati fatti passi molto interessanti.

Bene, non vi ho ancora detto di che modulo si tratta. Boh, non so neppure io come chiamarlo! Beh! Lo battezzo così:

GENERATORE DI RAMPA MULTIPLEXATO

Serve a sweepare un qualsiasi oscillatore a varicap e a fornire un segnale marcatore atto a localizzare il punto di sintonia.

Prima di passare alle modalità d'uso è bene osservare lo schema partendo da IC1, un comunissimo NE555 che lavora come generatore a dente di sega le cui costanti di tempo vengono date dalla rete costituita da C2 - P1 (Q1-R2-R3-R4 hanno solo funzioni di disaccoppiamento).

La frequenza di sweepaggio può variare da 0,1 Hz a circa 50 Hz, per valori diversi occorre modificare il valore di C2, generalmente però, non conviene superare i 4,7  $\mu$ F. Fra l'altro va detto che questo condensatore deve essere di SUPEROTTIMA qualità altrimenti ne viene a perdere la linearità del dente di sega nel primo tratto di ascesa, che invece di apparire lineare può assumere una certa forma a "gancio". Evitare quindi nel modo più assoluto, condensatori al tantalio. Meglio esagerare con la tensione di lavoro, 63 V possono sembrare eccessivi visto che si lavora con tensioni sull'ordine dei 18 volt massimi. Però io lo consiglio caldamente. Oppure usare due condensatori da 10  $\mu$ F collegati in serie ma con i terminali

positivi collegati assieme in modo da creare un condensatore pseudo non polarizzato.

E' chiaro che si può far uso anche di condensatori naturalmente non polarizzati. Solo che questi generalmente hanno misure piuttosto ingombranti!

Dal collettore di Q1, il dente di sega viene inviato alla catena di amplificazione e posizionamento data da IC2 o direttamente, attraverso i collegamenti A-C o indirettamente attraverso i collegamenti A-B del commutatore S1.

Nel primo caso si ha una sweepata pura, nel secondo caso una sweepata multiplexata.


Per pura si intende una sequenza di rampe tutte uguali atte all'esplorazione di una parte di spettro RF. Per multiplexata si intende una sequenza di rampe intervallate da una tensione continua presettabile da P4.

La multiplexazione avviene attraverso IC3A e IC4 A e B.

IC3 è un divisore per due eccitato dall'uscita 3 di IC1 (su questo piedino sono presenti gli impulsi di blanking che in futuro possono essere usati sia per spe-

ELETTRONICA  
FLASH



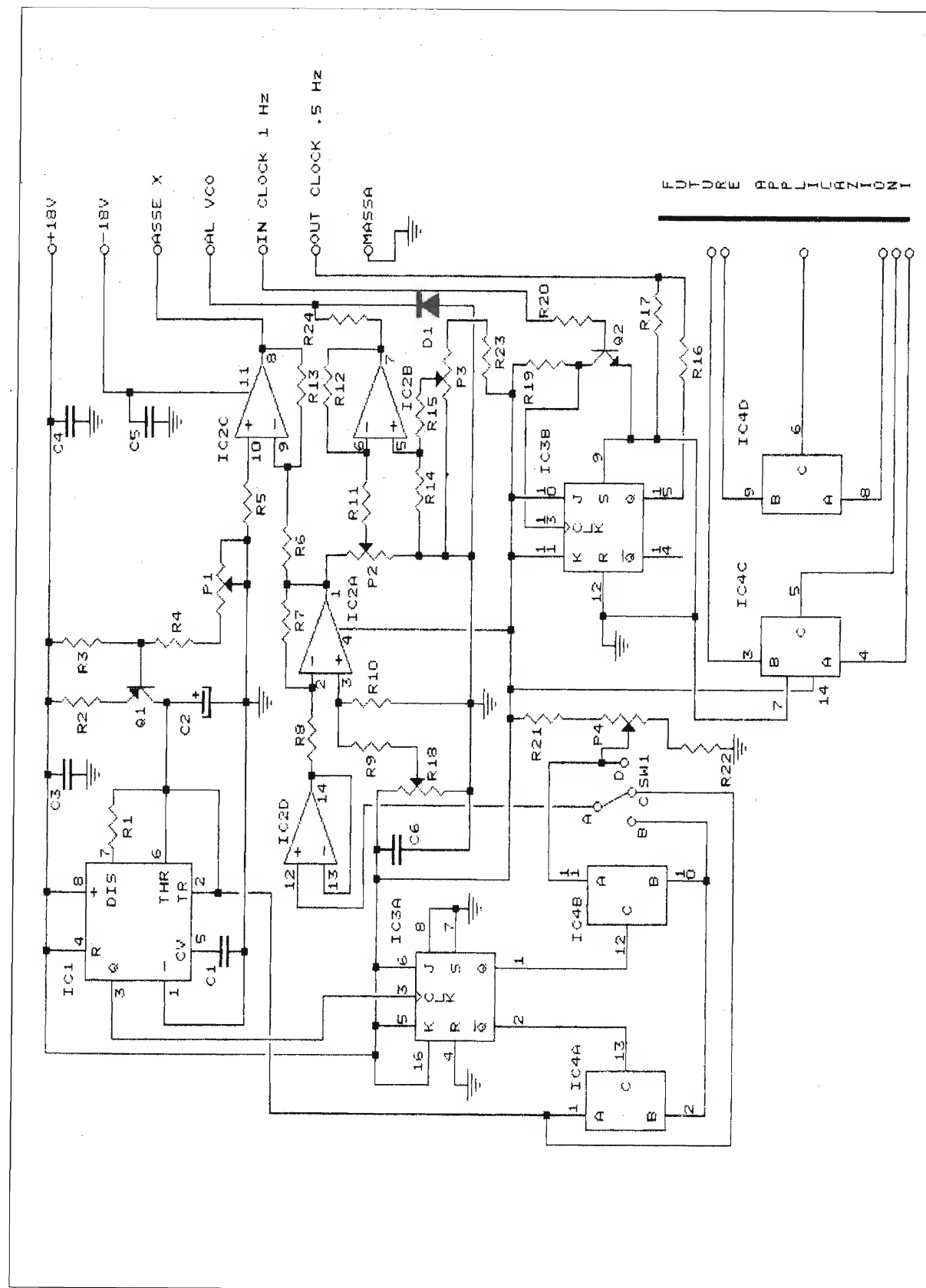

gnere la ritraccia dell'oscilloscopio o per spegnere l'oscillatore da sweepare durante il periodo di ritorno).

Sui piedini 2 e 1 di IC3 (uscite Q e Q negato) avremo alternativa- mente una tensione positiva e dimezzata in frequenza che abili- terà ora IC4A ora IC4B (due switch elettronici).

IC4A lascerà passare sul pin 2 i denti di sega mentre IC4B, lascerà passare sul pin 10 la tensione continua pre-settabile da P4.


Ora supponiamo di commu- tare S1 in posizione di cortocir- cuito fra A e B in modo da fornire alla catena di amplificazione data dalle diverse sezioni di IC2 il se- gnale multiplexato.

Ora polarizziamo la nostra attenzione sul pin 8 di IC2 (uscita asse X per l'oscilloscopio) e vediam- o cosa succede abbandonando per un istante lo schema elettrico e guardando la sequenza degli oscillogrammi rilevabili:

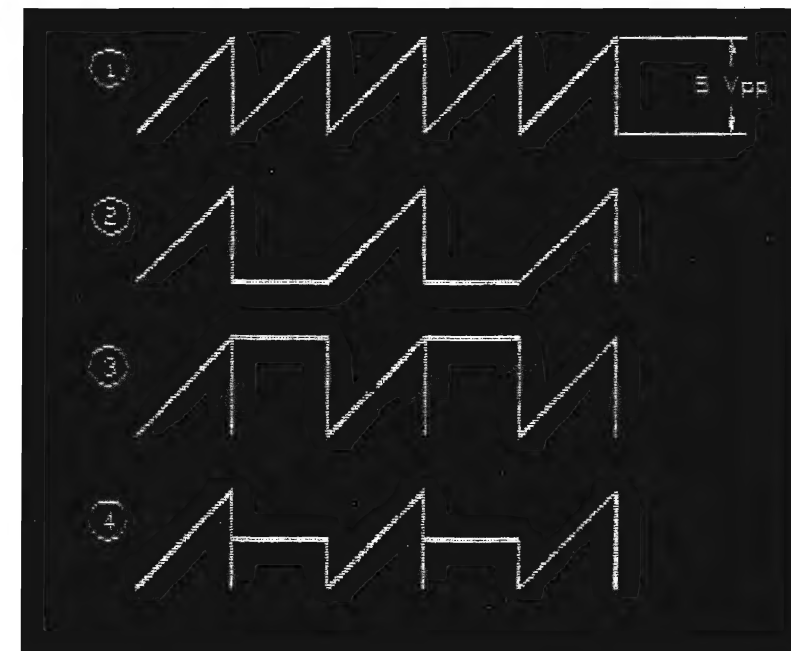- 1) Come si presenta la rampa pura con S1 commutato in A-C
- 2) Come si presenta la rampa multiplexata con S1 commu- tato in A-B e con P4 ruotato tutto verso R22 (massimo nega- tivo)
- 3) Stesse condizioni del punto 2 con P4 ruotato tutto verso R21 (massimo positivo)
- 4) Stesse condizioni del punto 2 con P4 posizionato a metà corsa.

Come potete constatare, le rampe non subiscono alcuna altera- zione mentre la linea continua intervallata alle rampe può essere situata a diversi livelli.

Ora per nostro piacere perso- nale se inviamo questo segnale all'asse orizzontale di un oscillo-



scopio settato per corrente conti- nua, possiamo vedere una linea continua, solcata da un puntino più luminoso che si sposta lungo questa linea in modo proporzio- nale alla rotazione di P4.

La spiegazione di questo spot più luminoso è molto semplice, infatti mentre nel periodo di rampa il pennello elettronico del- l'oscilloscopio viene forzato allo spostamento fra un valore mini- mo e massimo, nel periodo di tensione continua, il pennello rimane fisso per un periodo lungo quanto una rampa. Quindi la lu- minosità di una riga viene ad esse- re concentrata tutta su quel punto!

I vantaggi dati dal marker a spot sono diversi: non occorre un secondo oscillatore per creare il "pip" di battimento e, cosa ancor più interessante, lo spot non oc- cupa alcuno spettro. Il che lo ren- de idoneo a marcature di precisio- ne anche su finestre larghe pochi Hz. Cosa impossibile con un nor- male pip in quanto bene che vada

lo si può restringere a non meno di qualche kHz.

In seguito, approfondiremo l'utilità e lo scopo di questo simpa- tico puntino luminoso.

Ora torniamo al circuito elet- trico partendo da IC2D amplifica- tore separatore a guadagno unita- rio non invertente atto a pilota- re IC2A amplificatore invertente a guadagno unitario e simmetrizzatore di rampa.


La simmetrizzazione non è altro che l'equidistanza dallo zero dei valori di rampa positivi e negativi. Essa viene pre-settata dal trimmer R18.

In tal modo si viene a sfruttare il massimo della dinamica rag- giungibile con gli amplificatori operazionali.

In seguito, tutti gli spostamen- ti in ampiezza della rampa, rimar- ranno simmetrici permettendo il centraggio di una porzione esplo- rativa senza slittamenti laterali.

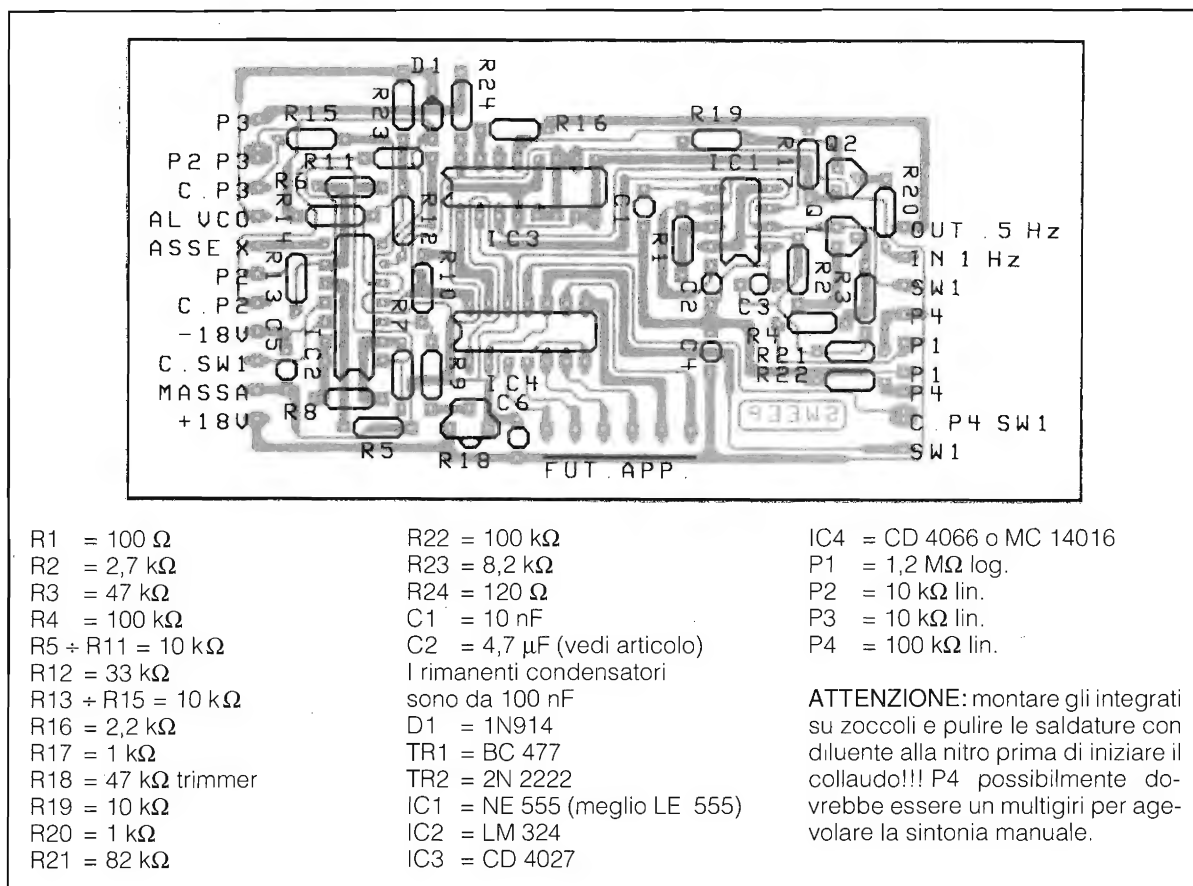In pratica, una volta centrata la frequenza da analizzare, questa rimarrà fissa al centro dello scher-





mo indipendentemente dall'ampiezza della sweepata.

Sull'uscita di IC2A (pin 1) andiamo a prelevare il segnale per pilotare il successivo operazionale IC2B invertente e amplificatore x 3 attraverso il potenziometro P2 in modo da avere sull'uscita dello stesso integrato una rampa di ampiezza variabile compresa fra 0 e 15 volt.

Per questo è necessario alimentare tutta la basetta con  $\pm 18$  volt poiché gli operazionali non possono mai raggiungere in uscita valori pari alla tensione di alimentazione.

Stando alle caratteristiche dei CMOS non si dovrebbero superare i 15 volt, però da prove pratiche, non ho notato inconvenienti. Nella peggiore delle ipotesi ba-

sterà abbassare la tensione a IC3 e IC4 fino a 15 volt!!

Ritornando a IC2B vediamo che esso è servito da un altro potenziometro, precisamente da P3, il quale sposta il livello di rampa da zero al massimo positivo.

Questo per dar modo di poter esplorare qualsiasi porzione di spettro indipendentemente dall'ampiezza di rampa.

Prima di poter utilizzare il segnale in uscita presente sul pin 7 di IC2B, occorre "rimaneggiarlo" per renderlo appetibile ai varicap che dovrà pilotare. Occorre infatti inibire qualsiasi parte di rampa al di sotto dello zero, in quanto, i varicap, se polarizzati direttamente andrebbero in conduzione e cesserebbe la loro caratteristica capacitiva con conse-

guente spegnimento delle oscillazioni. Allo scopo, il segnale viene prelevato con una ballast (R24) per essere tosato dal diodo D1 e finalmente sull'uscita contrassegnata - AL VCO - avremo: 1) o la rampa pura, o la rampa multiplexata o, previa commutazione di S1 in A-D una tensione continua variabile pre-settabile da P4 che può permettere la sintonia manuale al posto della digitale (carino no?).

Rammento che il lavoro dei potenziometri P2 e P3 non ha alcun effetto sull'uscita dell'asse X ma solo sull'uscita per il VCO.

IC4 contiene 4 switch e ne vengono utilizzati solo due, mi sembrava uno spreco, per cui sulla basetta, ho previsto dei terminali di uscita dichiarati, per fu-

ture applicazioni, all'insegna del "non si sa mai".

Non viene certo sprecata la sezione B di IC3 e qui la cosa si fa interessante.

Apparentemente nulla di trascendentale. Vediamo che può essere eccitato da un clock di 1 Hz (prelevabile dalla basetta della base dei tempi descritta nel novembre scorso) e che fornisce un'uscita di 0,5 Hz.

Devo dire che si tratta di un CMOS e per fargli accettare segnali TTL, sono ricorso all'interfaccia data dalla rete inerente Q2 e alla ritrasformazione in TTL, o meglio, all'adattamento a 5 volt tramite il partitore dato da R16 e R17.

Ebbene, questo 0,5 Hz potrà essere utilizzato per pilotare la sezione programmatrice apparsa nello scorso dicembre in modo dinamico e automatico invece della programmazione manuale.

Per capire cosa succede occorre riallacciarsi allo schema della pulsantiera di programmazione, (dicembre scorso) la quale, nor-

malmente, riceve un clock di 2 Hz e passa alla programmazione binaria attraverso una serie di pulsanti.

In tal modo le cifre si spostano lentamente e vengono stoppate dalla decisione dell'operatore.

Con un semplice doppio deviatore, commutiamo il clock e, anziché prelevare dalla base dei tempi (2 Hz uscita 12), lo preleviamo dal modulo del PLLVCO (febbraio) all'uscita di C12 contrassegnata con: AL DIVISORE PROGRAMMABILE.

Con l'altra sezione del doppio deviatore dobbiamo portare gli 0,5 Hz in uscita dal modulo SWEEP nel punto della pulsantiera contrassegnata con UP1.

In tal modo la programmazione diventerà automatica secondo questa sequenza logica: 0,5 Hz equivalgono agli stati logici alto e basso per la durata di un secondo per ogni stato.


Durante il semiperiodo positivo Q1 (pulsantiera) andrà in conduzione e le cifre per la durata di un secondo scorreranno veloci

sul display. Al termine del semiperiodo positivo il conteggio si fermerà sempre per la durata di un secondo.

In questo lasso di tempo sarà possibile leggere sul display la frequenza di programmazione, nel semiperiodo successivo si avrà un nuovo conteggio, e così via.

Se siamo veloci, nel momento in cui il conteggio si ferma e riportiamo il deviatore in posizione di normale programmazione e, aggiungiamo manualmente 3 impulsi in più sulla prima cifra, ecco che possiamo ricevere la stazione "fissata" dallo spot luminoso durante l'esplorazione panoramica.

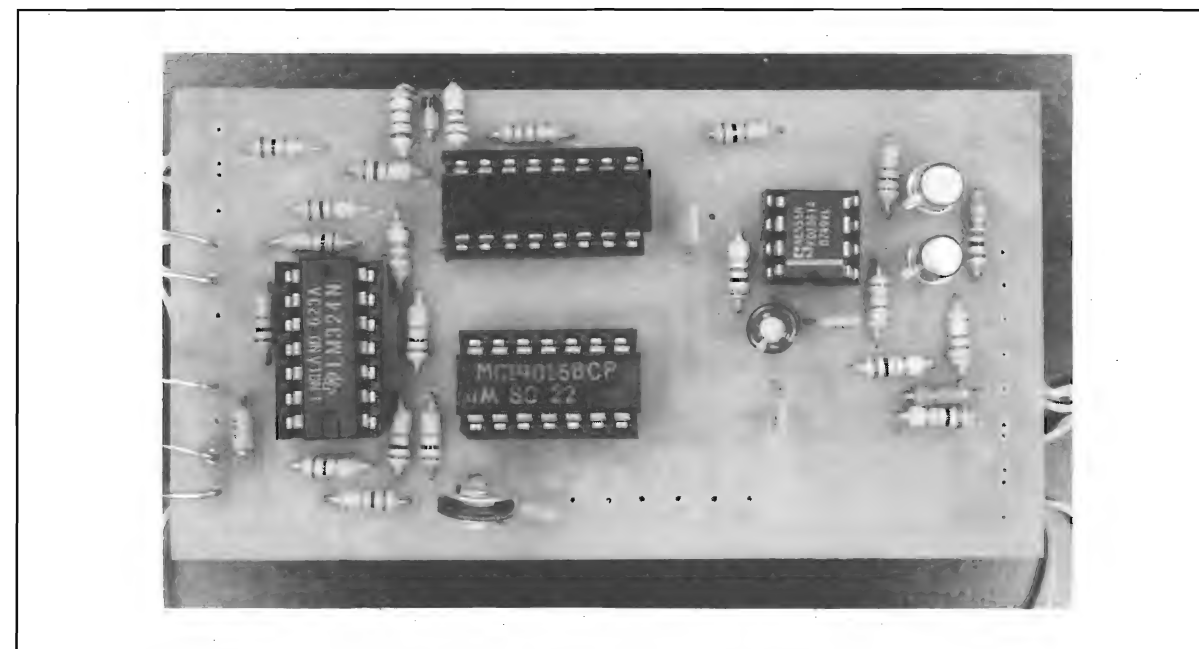Qui occorre spiegare come avviene l'esplorazione panoramica o analisi di spettro che dir si voglia: Leggere attentamente la seconda colonna a pag. 52 di febbraio, nelle condizioni date il PLL è sganciato e la frequenza delle oscillazioni viene controllata o dalla rampa a dente di sega dello sweep o dal segnale multiplexato contenente la tensione continua fornita da P4 o semplicemente





dalla tensione continua fornita da P4 se S1 del modulo SWEEP è commutato in posizione A-D. Nel primo caso vedremo su un display oscillografico, tante guglie corrispondenti alle diverse emissioni radio, nel secondo caso, spostando P4, vedremo lo spot luminoso "scivolare" sulle guglie.

Nel terzo caso infine, vedremo solo lo spot, però saremo anche nelle condizioni di "sintonia manuale".

Come già detto la frequenza viene decisa solo da P4, però in questo caso, chiaramente la stabilità del ricevitore diventa piuttosto precaria. Ecco la ragione di procedere alle sequenze sopracitate per riagganciarlo al PLL, senza dimenticarsi di riportare S1 del modulo PLLVCO in posizione di cortocircuito.

Le operazioni sono più facili a farsi che a dirsi, dopo qualche maldestra incertezza vedrete che la cosa, pur essendo un tantino macchinosa, diventa di estrema semplicità anche se non molto rapida!

L'oscilloscopio dovrà essere: commutato in CC su entrambi gli assi X e Y. All'ingresso X verrà

collegato il segnale proveniente dal modulo SWEEP contrassegnato con -ASSE X-. L'amplificazione orizzontale deve essere regolata in modo da avere una linea espansa su tutto lo schermo, (se avete un oscilloscopio con 10 divisioni orizzontali la sensibilità dovrà essere di 0,5 volt per divisione). L'asse Y dovrà essere calibrato a 50 millivolt per divisione e dovrà avere interposto un amplificatore logaritmico, (apparso su Elettronica Flash pag. 59 ottobre scorso), in quanto, i segnali da esplorare sono di dinamica tanto elevata che sarebbe impossibile rilevare segnali di un microvolt e 10.000 microvolt senza dover cambiare portata!!!

Con l'amplificatore logaritmico questa espansione viene "compressa" e visualizzata direttamente in decibel.

Così abbiamo anche un meraviglioso S'Meter a lettura reale, vale a dire, non soggetto ad inerzie meccaniche come avviene normalmente sulla lancetta di un milliamperometro.

Da notare che in condizioni di normale ricezione e non di analisi panoramica, il livello del segnale

in ingresso viene ad essere visualizzato sull'oscilloscopio con fluttuazioni della traccia in senso verticale.

L'amplificatore logaritmico dovrà essere collegato all'uscita della catena di media frequenza dopo il rivelatore d'ampiezza o all'uscita della terza conversione a selettività di 100Hz a -3dB.

Questi stadi sono attualmente sul banco di progettazione e saranno oggetto delle prossime puntate.

La selettività spinta a 100 Hz si rende necessaria per l'esplorazione di emissioni in AM o SSB per permettere di individuare le bande laterali e la soppressione di portante.

In questo tipo di analisi si dovrà ridurre drasticamente la velocità di sweepaggio per ottenere immagini reali. Questo verrà approfondito ulteriormente in seguito.

Per oggi è tutto. Non mancate la prossima puntata che sarà oggetto dei rivelatori e della bassa frequenza. Per chi desiderasse i C.S. sia accorto: li prenoti perché ho solo due mani!

Salutoni.



## ALAN F16 LA TUA CHIARA VOCE

Microfono preamplificato con nota di fine trasmissione (Roger Beep) per ricetrasmittitori - Regolazione della preamplificazione - Roger Beep automatico al rilascio del pulsante di TX - Esclusione del Roger Beep con spia luminosa - Visibile al buio con particolari fosforescenti - Alimentazione a batteria da 9 Vcc.




### ELETTTRA

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO  
CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653

**TASTIERA DTMF L. 50.000**  
**da taschino**

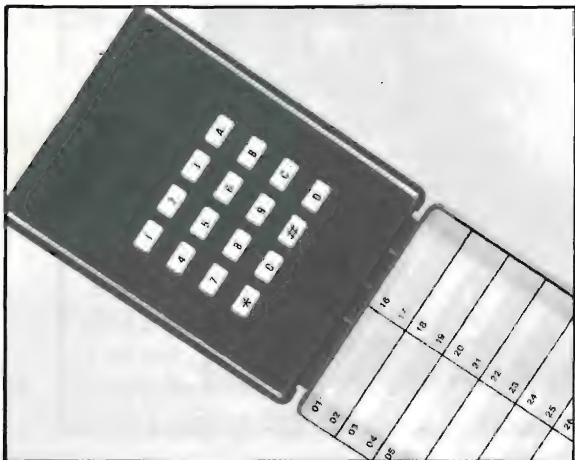
**12 TONI + A-B-C-D**  
**AUTOALIMENTATA**  
**USCITA ALTOPARLANTE**



**cte**  
INTERNATIONAL

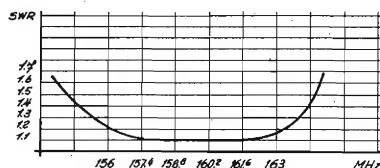42100 Reggio Emilia - Italy  
Via R. Sevardi, 7  
(Zona Ind. Mancasale)  
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)  
Telex 530156 CTE I  
Fax 47448






## SB 3 M

Type: 5/8  $\lambda$  VHF antenna  
Impedance: 50 Ohm  
Frequency: 156-163.5 MHz  
Polarization: vertical  
V.S.W.R.: 1.5:1  
Max. Power: 100 W.  
Gain: 3,5 dB ISO  
Connection: mt. 5  
of coaxial cable RG 58  
Length: approx. mm. 1400  
Weight: approx. gr. 600  
Mount: M3


Cod. 532511 935
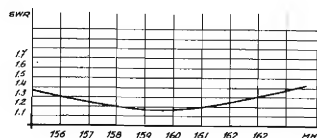
## SB 1 S

Type: 1/2  $\lambda$  VHF antenna  
Impedance: 50 Ohm  
Frequency: 156-163 MHz  
Polarization: vertical  
V.S.W.R.: 1.5:1  
Max. Power: 100 W.  
Gain: 3 dB ISO  
Connection: UHF female  
Length: approx. mm. 1000  
Weight: approx. gr. 200  
Mounting bracket supplied



Cod. 532511 788

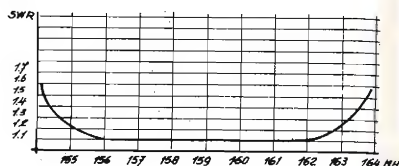

## SB 6 M

Type: VHF collinear  
Impedance: 50 Ohm  
Frequency: 156-164 MHz  
Polarization: vertical  
V.S.W.R.: 1.1:1  
Max. Power: P.e.P. 350 W.  
Gain: 6,5 dB ISO  
Connection: mt. 7  
of coaxial cable RG 58  
Length: approx. mm. 2700  
Weight: approx. gr. 900  
Mount: M 3

Cod. 532511 336

**SB 3 M** Antenna 5/8  $\lambda$ . Protetta contro i climi più severi. L'elemento radiante è a massa per evitare le correnti vaganti e relative scariche. Viene fornita con la nuova base marina M 3 che permette una facile installazione ovunque sull'imbarcazione.

**SB 1 S** Questa antenna è particolarmente protetta contro gli agenti atmosferici marini. E' inserita in un robusto tubo di fibra di vetro. E' corredata di una staffa in acciaio inox che ne consente una facile applicazione in testa d'albero. Connessione UHF (SO 239).

**SB 6 M** Nuova antenna marina VHF collineare. E' particolarmente protetta contro gli agenti atmosferici più insidiosi. Tutte le parti metalliche sono in ottone cromato o acciaio inox. E' fornita con la nuova base marina M 3 che permette una facile installazione ovunque sull'imbarcazione.

# FERROMODELLISMO

## CONTROLLO DEL SISTEMA VIARIO A MEZZO TASTIERA

G.W. Horn, I4MK

Il plastico ferromodellistico, specie se esteso o molto elaborato, può venir convenientemente controllato tramite un'unica tastiera numerica 4 x 4. Dei suoi sedici tasti, dieci servono per la composizione del numero distintivo dei singoli scambi, due per il loro comando ed i rimanenti quattro possono venir adibiti a servizi vari come gli on/off di trazione e/o illuminazione.

Poiché, nella sua globalità, il circuito proposto è alquanto complesso, si è ritenuto opportuno di suddividerlo, per maggior chiarezza, in unità funzionali.

Lo schema elettrico di tastiera e relativa codifica è illustrato a figura 1.

Lo MC14419, IC1 (2-to-8 keypad-to-binary encoder), è un integrato specificatamente

concepito per tradurre in codice binario i dati impostati in tastiera.

È pertanto munito di quattro ingressi di riga (R1...R4) ed altrettanti di colonna (C1...C4); contiene inoltre il generatore dell'impulso di strobe nonché un "illegal-state detector" che inibisce la codifica se due o più tasti vengono premuti contemporaneamente.

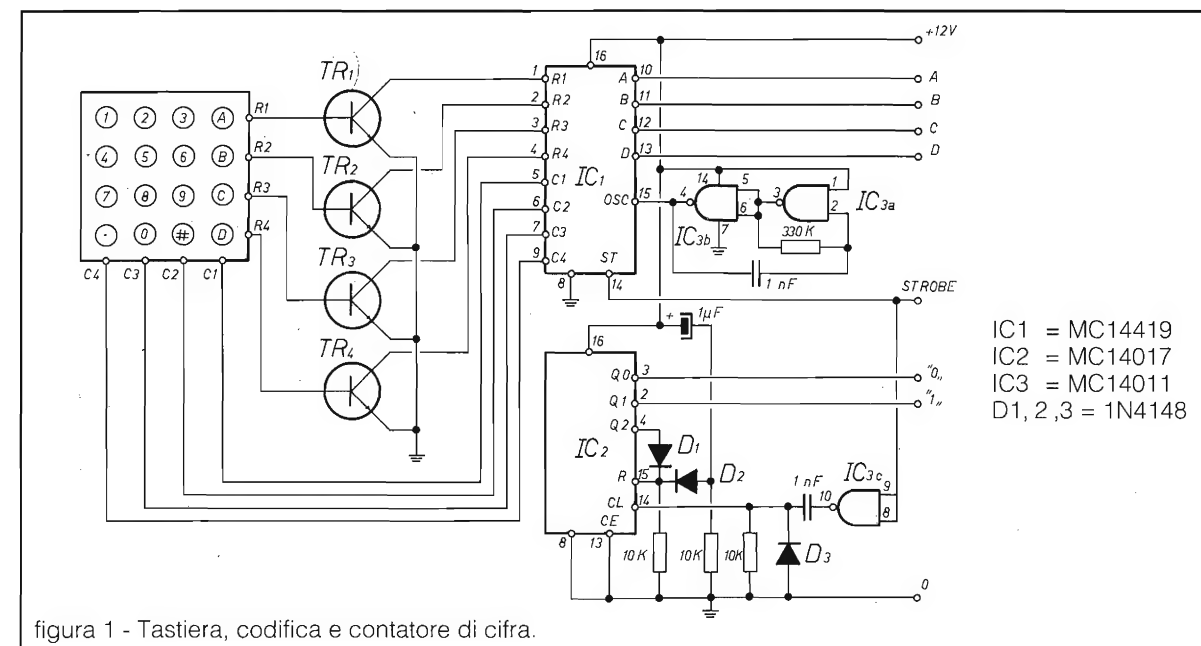


figura 1 - Tastiera, codifica e contatore di cifra.



Un singolo impulso di strobe si manifesta al reoforo ST (pin 14) in corrispondenza alle cifre da 0 a 9, ottanta periodi di clock dopo l'attivazione di uno di questi tasti; ciò elimina ogni eventuale effetto di rimbalzo. L'azionamento dei tasti contrassegnati con \*, #, A, B, C, D corrispondenti, nell'ordine, a 10, 11, 12, 13, 14, 15 binari, non produce, invece, alcun segnale di strobe.

Nello schema di figura 1, il clock per IC1 è fornito dal multivibratore astabile costituito da IC3a ed IC3b ( $f_c = 5 \text{ kHz}$ ).

Il sistema proposto è stato concepito per una capacità massima di 100 numeri di 2 cifre (da 00 a 99) da assegnarsi ad altrettanti scambi. All'individuazione dell'ordine di cifra (prima  $n \times 10^1$ , seconda  $n \times 10^0$ ) è preposto il contatore decimale MC 14017, IC2.

Triggerato attraverso IC3c dall'impulso di strobe, questo viene resettato tramite D1 quan-

do l'uscita Q2 va alta, nonché, attraverso D2, all'atto dell'accensione.

La prima cifra (decine) del numero che si va a comporre sulla tastiera fa perciò apparire un uno logico al reoforo contrassegnato con "1" e la seconda (unità) al reoforo contrassegnato con "0".

Chiaramente dette due cifre binarie devono venir memorizzate e, nel contempo, tradotte in decimale.

Il circuito preposto a tale operazione è schematizzato in figura 2. IC4 ed IC5 (MC 14042) sono dei latch che memorizzano il dato proveniente dallo MC 14419 di figura 1 quando il loro ingresso di clock viene portato ad uno logico; ciò avviene per IC4 (decine) in corrispondenza al primo impulso di strobe che vi arriva attraverso l'AND D4, D5 e, per IC5 (unità), in corrispondenza al secondo impulso di strobe che vi arriva attraverso l'AND D6, D7.

La cifra binaria memorizzata in IC5 viene immediatamente tradotta in notazione decimale da IC7 (MC 14028); quella memorizzata in IC4, da IC6 (MC 14028).

L'azionamento dei tasti \*, #, A, B, C, D del keyboard, non essendo accompagnato da alcun impulso di strobe, viene ignorata sia da IC4 che da IC5, ma non da IC8 (MC 14028).

Poiché l'ingresso D di questo è invertito da IC3d, in corrispondenza alle cifre da 0 a 9, le sue uscite rimangono tutte a zero logico, laddove decodificano invece in 2, 3...7, i 10, 11...15 binari forniti dallo MC 14419 (figura 1) quando si premono i suddetti tasti.

Di IC8, le uscite 2 e 3 sono adibite al "comando-scambi"; le rimanenti (4...7) ad altri servizi del sistema ferroviario.

Per comodità, il numero composto in tastiera e memorizzato in IC4 e IC5 viene anche evidenziato dai due display a

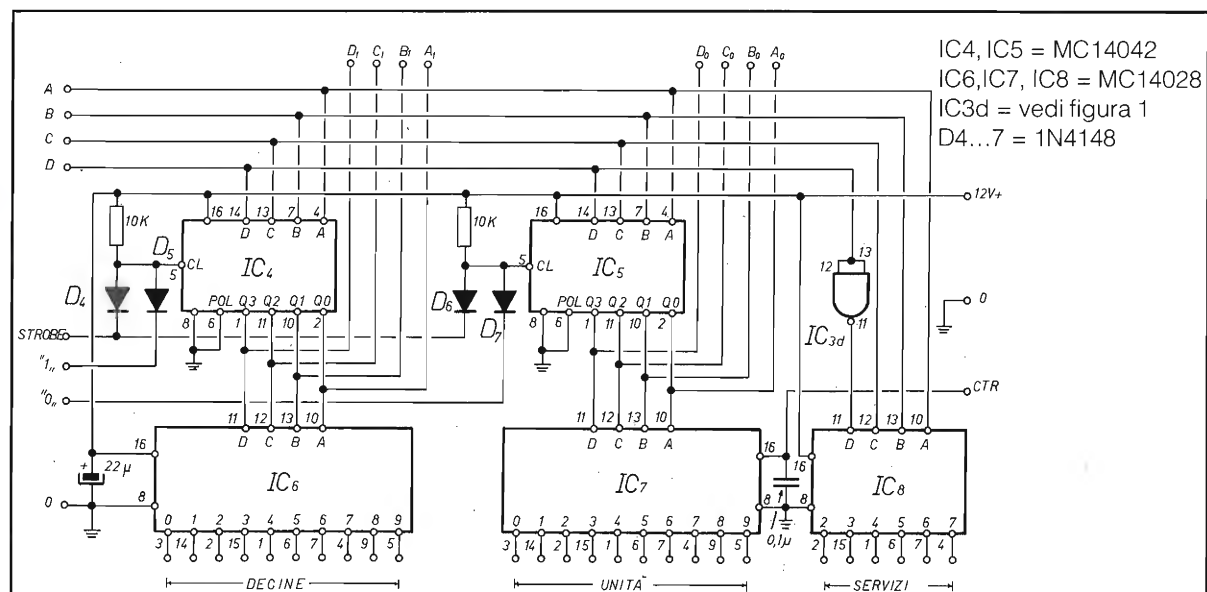


figura 2 - Memorizzazione del numero di due cifre binarie e sua conversione in decimale.

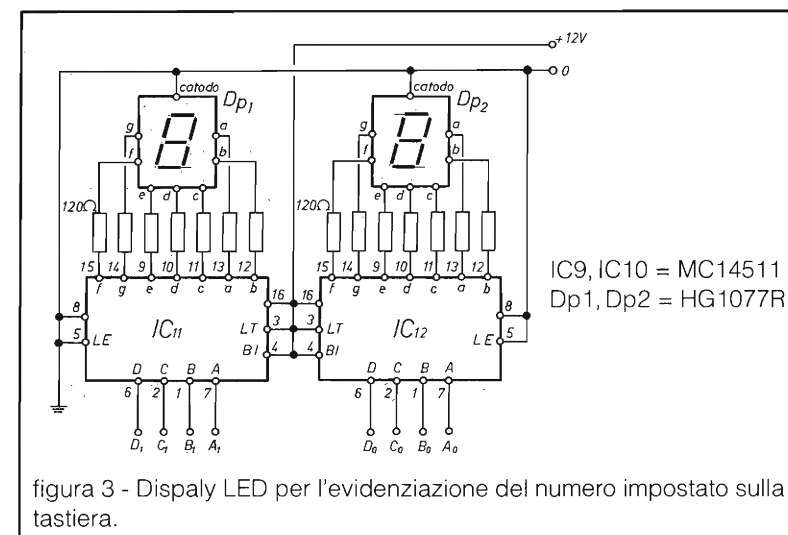


figura 3 - Display LED per l'evidenziazione del numero impostato sulla tastiera.

LED di figura 3, controllati dalle decodifiche BCD-7 segmenti IC11 ed IC12 (CM 14511).

Come si è detto, il numero di due cifre (da 00 a 99), impostato sulla tastiera, memorizzato da IC4 ed IC5 e decodificato da IC6 ed IC7, "seleziona" lo scambio SC da comandare con i tasti \* e #. Detta selezione avviene tramite i TRIAC logici TR<sub>00</sub>... TR<sub>99</sub> (figura 4) che adducono ai corri-

spondenti scambi SC<sub>00</sub>... SC<sub>99</sub> il relativo impulso di comando ICS da  $\pm 20 \text{ V}$ .

L'impulso che triggera il TRIAC arriva al suo gate attraverso la relativa porta AND quando entrambi i suoi ingressi sono portati ad uno logico dalle uscite di IC5 ed IC7 (figura 2) cui sono collegati. Per semplicità, nello schema di figura 4, sono esemplificate le combinazioni

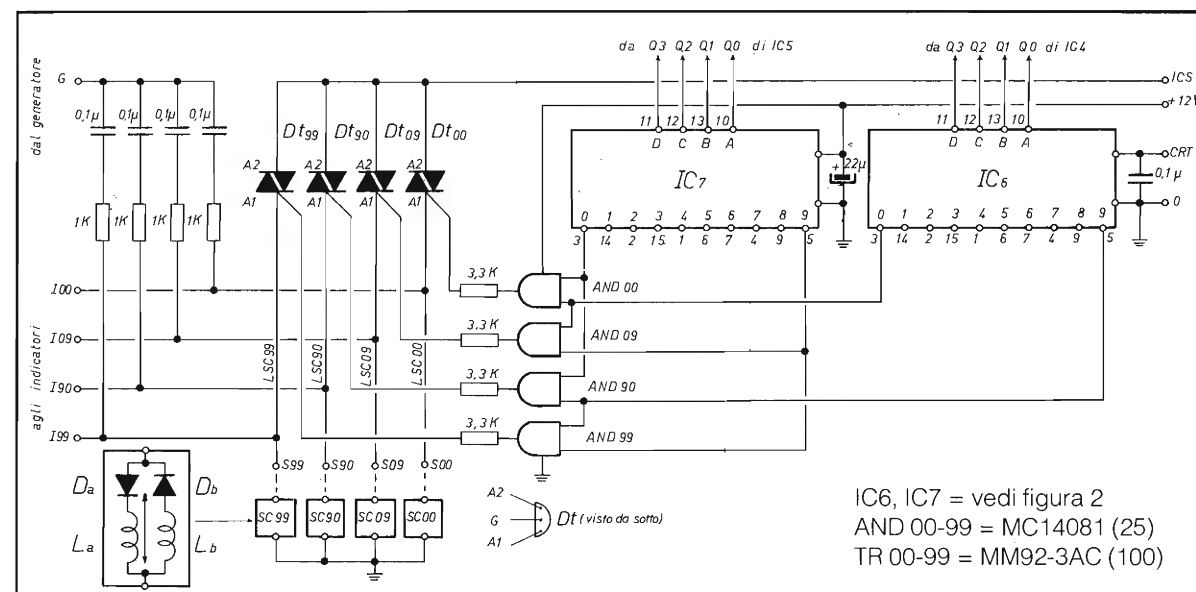


figura 4 - Adduzione dell'impulso di comando agli scambi tramite TRIAC e relativa "selezione".

relative unicamente alla "selezione" degli scambi SC<sub>00</sub>, SC<sub>09</sub>, SC<sub>90</sub>, SC<sub>99</sub>; intuitive sono comunque tutte le altre.


Si osservi che mentre IC7 è alimentato direttamente dal +12 V, IC6 riceve il +Vcc attraverso il reoforo contrassegnato con CTR; a questo arriva un impulso di tensione di +12V in corrispondenza a quello di  $\pm 20 \text{ V}$  di "comando-scambi" ICS.

Alle linee di comando-scambi ICS<sub>00</sub>... ICS<sub>99</sub> sono direttamente connessi i corrispondenti indicatori dello "stato di via" I<sub>00</sub>... I<sub>99</sub> e, attraverso il reoforo G, a ciascuna LCS viene adottata la relativa "corrente di interrogazione" (vedi: "Indicazione a distanza dello stato di via degli scambi e loro controllo con circuiti elettronici" in Elettronica Flash 1988 n° 10/88).

L'impulso di "comando-scambi" ICS di  $\pm 20 \text{ V}$  viene generato da due multivibratori monostabili, IC9a, IC9b (MC 14528) seguiti da uno stadio comple-

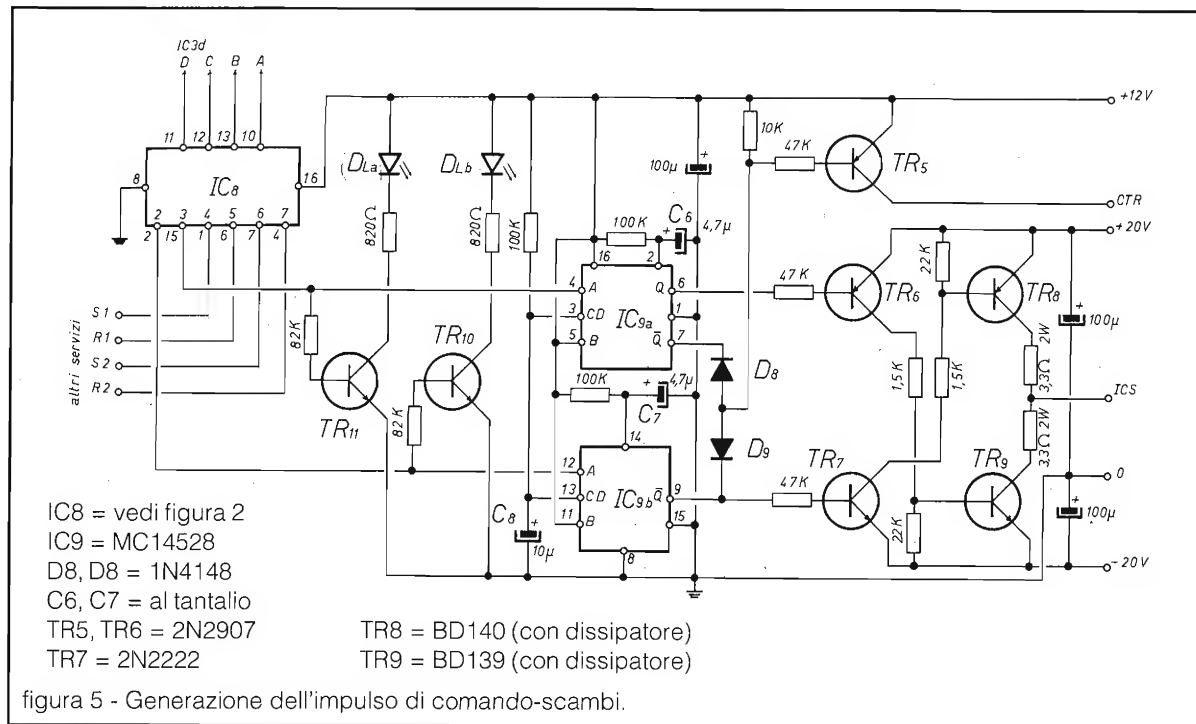IC6, IC7 = vedi figura 2  
AND 00-99 = MC14081 (25)  
TR 00-99 = MM92-3AC (100)





mentare di potenza (TR6, TR8, TR7, TR9), come mostra la figura 5.

A triggerare l'uno o l'altro dei due monostabili di IC9 è la salita ad un logico dell'uscita 2, rispettivamente 3 di IC8 (figura 4).

Come si è visto, ciò avviene quando si preme il tasto • rispettivamente # del keyboard (rimangono ad uno finché il tasto resta premuto).


Questa operazione viene anche segnalata dall'accendersi dei LED LDA o LDB contigui a tastiera (figura 1) e display (figura 3).

Il condensatore C8 tra i reofori CD, parallelati, di IC9 e massa evita che, all'atto dell'accensione, i due monostabili possano autotriggersi contemporaneamente; ciò avrebbe l'effetto di momentaneamente cortocircuitare il +20 V al -20 V attraverso TR8 e TR9; questi sono comunque protetti dai resistori

di limitazione corrente in serie ai loro collettori.

L'uscita 3 di IC8, triggerando IC9a, dà luogo, al reoforo ICS, ad un impulso di +20 V della durata di 100 ms. Analogamen-

te, l'uscita 2 di IC8, triggerando IC9b, dà luogo, al medesimo reoforo, ad un impulso di -20 V parimenti di 100 ms di durata. Questi impulsi, attraverso al TR selezionato da IC6 ed IC7 (figu-

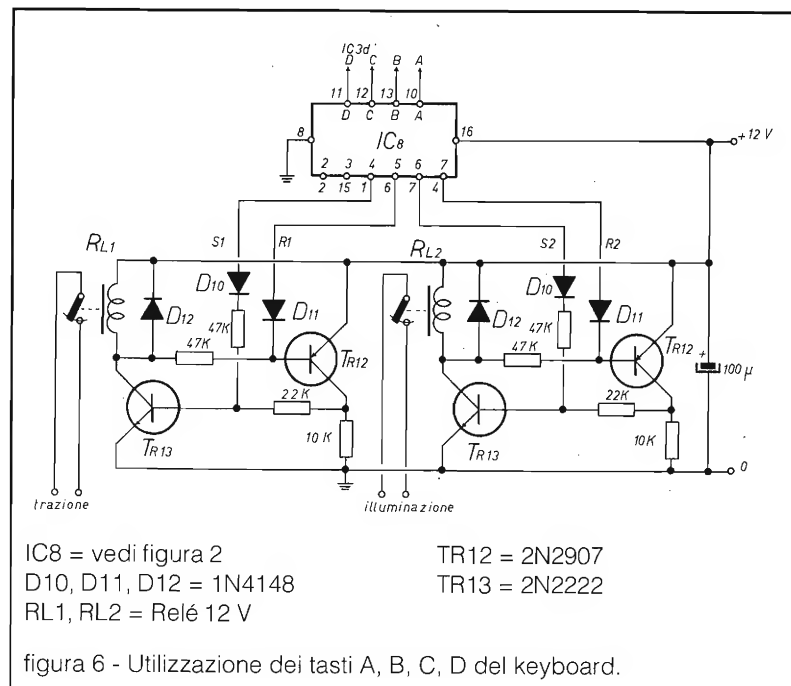

ra 4), fanno deviare il corrispondente scambio SC.

L'impulso fornito da IC9a o da IC9b, attraverso l'OR D8, D9, manda in conduzione il transistor TR5 che, così, alimentando IC7 (figura 4) attraverso il reoforo CTR, consente all'AND selezionato dalle uscite di IC6 ed IC7 di addurre al gate del corrispondente TRIAC D l'impulso che lo triggera.

Le rimanenti uscite (4...7) di IC8, che vanno ad un logico quando si premono i tasti A, B, C, D del keyboard, possono venir adibite ad altri servizi del plastico ferromodellistico, ad esempio agli on/off dei circuiti di trazione e/o illuminazione. Si tenga presente che, mancando per questi tasti strobe e memoria, al

fine di controllare detti servizi occorre un'adatta interfaccia, del tipo di quella illustrata a figura 6.

Comunque, per quanto concerne la trazione, ci proponiamo di esaminare, in altra occasione, la relativa tecnologia.

Lo schema di figura 4 mostra altresì come, alle singole LCS vada addotta la corrente di "interrogazione" (reoforo G) e come le stesse vadano collegate ai relativi indicatori  $I_{00}...I_{99}$  dello "stato di via".

Qualora, per l'evidenziamento di questo si adottasse il sistema optoelettronico (vedi il citato articolo in Elettronica Flash 1988 n° 10/88), i citati collegamenti (G,  $I_{00}...I_{99}$ ) andranno ovviamente soppressi.

Per concludere vorremmo accennare alla possibilità di estendere il sistema descritto ad un numero anche maggiore di scambi e/o servizi. Allo scopo si dovrà ricorrere ad un'impostazione numerica a tre cifre (000...999). Ciò comporta di portare a tre i latch (IC4, IC5) e relative decodifiche (IC6, IC7), facendo ovviamente resettare IC2 (figura 1) dal Q3, anziché dal Q2.

Per gli appassionati di computer c'è infine da dire che gli input ad IC1 (MC 14419), anziché dalla tastiera, potrebbero venir forniti da una logica a microprocessore preposta all'organizzazione e funzionamento dell'intero sistema ferroviario.

## RECENSIONE LIBRI

Cristina Bianchi

"IL MANUALE DI STILE" di Roberto Lesina  
 pag. 270 - cm 17 x 25 - rilegato.  
 Zanichelli editore - Lire 26.000

Molti articoli che si leggono qua e là su riviste tecniche, prescindendo dalla validità del loro contenuto, denunciano una esposizione non sempre chiara e lineare, ciò denota una certa incapacità di razionalizzare il testo da parte dell'autore.

Molti lettori di queste riviste vorrebbero, almeno una volta, presentare a qualche editore un articolo relativo a una loro realizzazione, senza dubbio valida, ma non sanno come preparare l'articolo.

La grande differenza che intercorre fra scritti di fantasia - temi scolastici, novelle, romanzi, ecc. - e opere di carattere non inventivo - articoli tecnici, monografie, relazioni tecniche, tesi di laurea -, sta appunto nel fatto che queste ultime hanno come scopo principale la trasmissione dell'informazione.

Questi lavori devono avere spiccate caratteristiche di chiarezza, accuratezza e facilità di con-

sultazione.


Chi è impegnato o vorrebbe impegnarsi nella stesura di testi non inventivi può non avere una specifica competenza in campo redazionale e perciò può incontrare difficoltà sugli aspetti inerenti la composizione del testo per avere una buona efficacia informativa. Per guidare in maniera estremamente valida l'autore e, perché no, l'editore, la casa editrice Zanichelli ha pubblicato un interessante volume "IL MANUALE DI STILE" di Roberto Lesina.

È un'opera di gran valore e di costo limitato, che si può leggere una prima volta come un piacevole saggio per prendere visione del contenuto e tenere poi a portata di mano per consultarla a ogni piccolo dubbio, facilitati da un indice analitico completo e chiaro, certi di trovare sempre una risposta inequivocabile.

È forse la prima guida del genere che viene pubblicata in Italia, relativa a scritti tecnici e scientifici e per la sua completezza non lascerà facilmente spazio ad altre iniziative del genere.

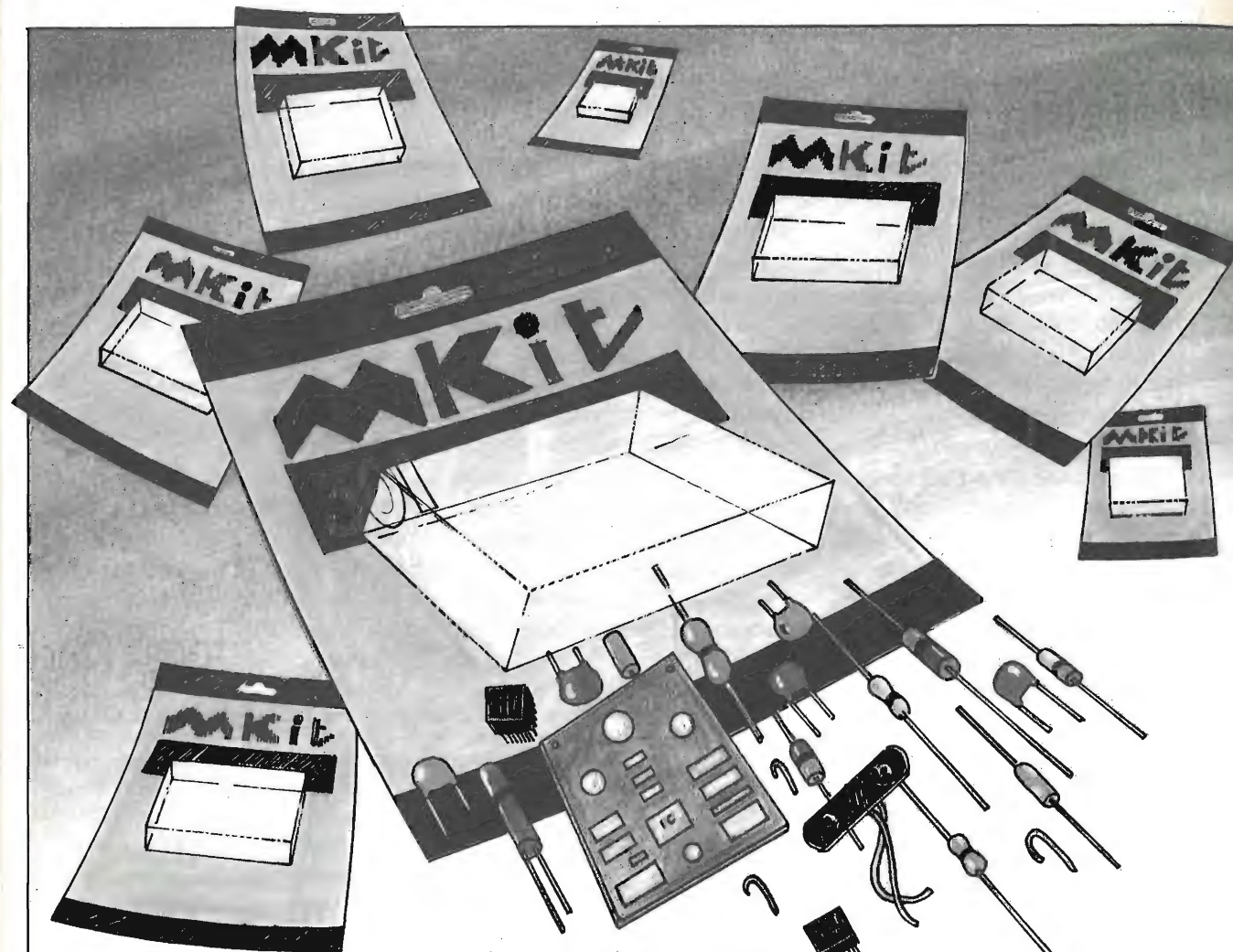"IL MANUALE DI STILE" assieme al volume "LA LINGUA ITALIANA" di M. Dardano e P. Trifone, sempre edito dalla Zanichelli, non dovrebbe mancare nelle case di coloro che desiderano progredire nella cultura e che vogliono evitare i mille trabocchetti che la lingua italiana quotidianamente crea.





# Quando l'hobby diventa professione

Professione perché le scatole di montaggio elettroniche MKiL contengono componenti professionali di grande marca, gli stessi che Melchioni Elettronica distribuisce in tutta Italia.

Professione perché i circuiti sono realizzati in vetronite con piste prestagnate e perché si è prestata particolare cura alla disposizione dei componenti.

Professione perché ogni scatola è accompagnata da chiare istruzioni e indicazioni che vi accompagneranno, in modo semplice e chiaro, lungo tutto il lavoro di realizzazione del dispositivo.

## Le novità MKiL

- 385** - Variatore/interruttore di luce a sfioramento. Carico max: 600 W - 220 V ..... **L. 30.000**
- 386** - Interruttore azionato dal rumore. Soglia di intervento del relé regolabile a piacere ..... **L. 27.500**
- 387** - Luci sequenziali a 6 canali. 2 effetti: scorrimento e rimbalzo. Carico max: 1000 W per canale... **L. 41.500**
- 388** - Chiave elettronica a combinazione. Premendo 6 dei 12 tasti disponibili, si ottiene l'azionamento del relé. Alimentazione: 12 Vcc ..... **L. 33.000**

## MELCHIONI ELETTRONICA

Reparto Consumer - 20135, Milano - Via Colletta, 37 - tel. (02) 57941

**MELCHIONI**  
**CASELLA POSTALE 1670**  
**20121 MILANO**

Per ricevere gratuitamente il catalogo e ulteriori informazioni sulla gamma MKiL staccate e rispedite il tagliando all'indirizzo indicato e all'attenzione della Divisione Elettronica, Reparto Consumer.

NOME \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_

## Gli MKiL Classici

<b>Apparati per alta frequenza</b>		
<b>304</b> - Minitrasmittitore FM 88 + 108 MHz	L. 17.500	
<b>358</b> - Trasmittitore FM 75 + 120 MHz	L. 25.000	
<b>321</b> - Minicettore FM 88 + 108 MHz	L. 15.000	
<b>366</b> - Sintonizzatore FM 88 + 108 MHz	L. 25.000	
<b>359</b> - Lineare FM 1 W	L. 15.000	
<b>360</b> - Decoder stereo	L. 18.000	
<b>380</b> - Ricevitore FM 88 + 170 MHz	L. 45.000	

<b>Apparati per bassa frequenza</b>		
<b>362</b> - Amplificatore 2 W	L. 15.000	
<b>306</b> - Amplificatore 8 W	L. 16.000	
<b>334</b> - Amplificatore 12 W	L. 23.000	
<b>381</b> - Amplificatore 20 W	L. 29.000	
<b>319</b> - Amplificatore 40 W	L. 34.000	
<b>354</b> - Amplificatore stereo 8 + 8 W	L. 36.000	
<b>344</b> - Amplificatore stereo 12 + 12 W	L. 45.000	
<b>364</b> - Booster per autoradio 12 + 12 W	L. 42.000	
<b>305</b> - Preamplific. con controllo toni	L. 22.000	
<b>308</b> - Preamplificatore per microfoni	L. 11.500	
<b>369</b> - Preamplificatore universale	L. 11.500	
<b>322</b> - Preampl. stereo equalizz. RIAA	L. 16.000	
<b>367</b> - Mixer mono 4 ingressi	L. 23.000	

<b>Varie bassa frequenza</b>		
<b>323</b> - VU meter a 12 LED	L. 23.000	
<b>309</b> - VU meter a 16 LED	L. 27.000	
<b>329</b> - Interfonico per moto	L. 26.500	
<b>307</b> - Distorsore per chitarra	L. 14.000	
<b>331</b> - Sirena italiana	L. 14.000	

<b>Effetti luminosi</b>		
<b>312</b> - Luci psichedeliche	L. 43.000	
<b>303</b> - Luce stroboscopica	L. 15.500	
<b>339</b> - Richiamo luminoso	L. 17.000	
<b>384</b> - Luce strobo allo xeno	L. 44.000	

<b>Alimentatori</b>		
<b>345</b> - Stabilizzato 12V - 2A	L. 17.000	
<b>347</b> - Variabile 3 ÷ 24V - 2A	L. 33.000	
<b>341</b> - Variabile in tens. e corr. - 2A	L. 35.000	

<b>Apparecchiature per C.A.</b>		
<b>302</b> - Variatore di luce (1 KW)	L. 10.000	
<b>363</b> - Variatore 0 ÷ 220V - 1KW	L. 17.000	
<b>310</b> - Interruttore azionato dalla luce	L. 23.500	
<b>333</b> - Interruttore azionato dal buio	L. 23.500	
<b>373</b> - Interruttore temporizzato - 250W	L. 17.500	
<b>374</b> - Termostato a relé	L. 23.000	
<b>376</b> - Inverter 40W	L. 25.000	

<b>Accessori per auto - Antifurti</b>		
<b>368</b> - Antifurto casa-auto	L. 39.000	
<b>316</b> - Indicatore di tensione per batteria	L. 9.000	
<b>337</b> - Segnalatore di luci accese	L. 9.500	
<b>375</b> - Riduttore di tensione per auto	L. 12.000	

<b>Apparecchiature varie</b>		
<b>301</b> - Scacciaazzanare	L. 13.000	
<b>332</b> - Esposimetro per camera oscura	L. 33.000	
<b>338</b> - Timer per ingranditori	L. 29.000	
<b>335</b> - Dado elettronico	L. 23.000	
<b>340</b> - Totocalcio elettronico	L. 17.000	
<b>336</b> - Metronomo	L. 9.500	
<b>361</b> - Provatransistor - provadiodi	L. 18.000	
<b>370</b> - Caricabatterie NiCd - 10/25/45/100 mA	L. 17.000	
<b>371</b> - Provariflessi a due pulsanti	L. 17.500	
<b>372</b> - Generatore di R.B. rilassante	L. 17.000	
<b>377</b> - Termometro/orologio LCD	L. 37.500	
<b>378</b> - Timer programmabile	L. 38.000	
<b>379</b> - Cercametri	L. 19.000	
<b>382</b> - Termometro LCD con memoria	L. 42.000	
<b>387</b> - Registrazione telefonica automatica	L. 27.000	

## Troverete gli MKiL presso i seguenti punti di vendita:

### LOMBARDIA

**Mantova** - C.E.M. - Via D. Farnelli, 20 - 0376/29310  
**Milano** - C.S.E. - Via Porpora, 187 - 02/230963 • **Milano** - M.C. Elettr. - Via Plana, 6 - 02/391570 • **Milano** - Melchioni - Via Friuli, 16/18 - 02/5794362 • **Abbiategrosso** - RARE - Via Omboni, 11 - 02/9467126 • **Cassano d'Adda** - Nuova Elettronica - Via V. Gioberti, 5/A - 0263/62123 • **Corbetta** - Elettronica Più - V.le Repubblica, 1 - 02/9771940 • **Giussano** - S.B. Elettronica - Via L. Da Vinci, 9 - 0362/861464 • **Pavia** - Elettronica Pavese - Via Maestri Comacini, 3/5 - 0382/27105 • **Bergamo** - Videocomponenti - Via Baschenis, 7 - 035/233275 • **Villongo** - Belotti - Via S. Pellico - 035/927382 • **Busto Arsizio** - Mariel - Via Maino, 7 - 0331/625350 • **Saronno** - Fusi - Via Portici, 10 - 02/9626527 • **Varese** - Elettronica Ricci - Via Parenzo, 2 - 0332/281450

### PIEMONTE - LIGURIA

**Domodossola** - Possessi & Ialeggio - Via Galletti, 43 - 0324/43173 • **Novara** - REN Telecom - Via Perazzi, 23/B - 0321/35656 • **Castelletto Sopra Ticino** - Electronic Center di Masella - Via Sempione 158/156 - 0362/520728 • **Verbania** - Deola - C.so Cobiachi, 39 - Intra - 0323/44209 • **Novi Ligure** - Odicino - Via Garibaldi, 39 - 0143/76341 • **Fossano** - Elettr. Fossanese - V.le R. Elena, 51 - 0172/62716 • **Mondovì** - Fieno - Via Gherbiana, 6 - 0174/40316 • **Torino** - F.E.M.E.T. - C.so Grosseto, 153 - 011/296653 • **Torino** - Sitelcom - Via dei Mille, 32/A - 011/8398189 • **Cirié** - Elettronica R.R. - Via V. Emanuele, 2/bis - 011/9205977 • **Pinerolo** - Cazzadori - Piazza Tegas, 4 - 0121/22444 • **Borghesio** - Margherita - P.zza Parrocchiale, 3 - 0163/22657 • **Loano** - Puleo - Via Boragine, 50 - 019/667714 • **Genova Sampierdarena** - SAET - Via Cantore, 88/90R - 010/414280

### VENETO

**Montebelluna** - B.A. Comp. Elet. - Via Montegrappa, 41 - 0423/20501 • **Oderzo** - Coden - Via Garibaldi, 47 - 0422/713451 • **Venezia** - Compel - Via Trezzo, 22 - Mestre - 041/987.444 • **Venezia** - V&B - Campo Frari, 3014 - 041/22288 • **Arzignano** - Nicoletti - Via G. Zanella, 14 - 0444/670885 • **Cassola** - A.R.E. - Via dei Mille, 13 - Termini - 0424/34759 • **Vicenza** - Elettronica Bisello - Via Noventa Vicentina, 2 - 0444/512985 • **Sarcedo** - Ceelve - V.le Europa, 5 - 0445/369279 • **Padova** - R.T.E. - Via A. da Murano, 70 - 049/605710 • **Chioggia Sottomarina** - B&B Elettronica - V.le Tirreno, 44 - 041/492989

### FRIULI - TRENTINO-ALTO ADIGE

**Monfalcone** - PK Centro Elettronico - Via Roma, 8 - 0481/45415 • **Trieste** - Fornirad - Via Cologna, 10/D - 040/572106 • **Trieste** - Radio Kalika - Via Fontana, 2 - 040/62409 • **Trieste** - Radio Trieste - V.le XX Settembre, 15 - 040/795250 • **Udine** - Aveco Orel - Via E. da Colloredo, 24/32 - 0432/470969 • **Bolzano** - Rivelli - Via Roggia, 9/B - 0471/975330 • **Trento** - Fox Elettronica - Via Maccani, 36/5 - 0461/984303

### EMILIA ROMAGNA

**Casalecchio di Reno** - Arduini Elettr. - Via Porrettana, 361/2 - 051/573283 • **Imola** - Nuova Lae Elettronica - Via del Lavoro, 57/59 - 0542/33010 • **Cento** - Elettronica Zetabi - Via Penzale, 10 - 051/905510 • **Ferrara** - Elettronica Ferrarese - Foro Boario, 22/A-B - 0532/902135 • **Rimini** - C.E.B. - Via Cagni, 2 - 0541/773408 • **Ravenna** - Radioforniture - Circonvall. P.zza d'Armi, 136/A - 0544/421487 • **Piacenza** - Elettromecc. M&M - Via Scalabrini, 10 - 0525/25241

### TOSCANA

**Firenze** - Diesse Elettronica - Via Baracca, 3 - 055/350871 • **Firenze** - P.T.E. - Via Duccio da Buoninsegna, 60 - 055/713369 • **Prato** - Papi - Via M. Roncioni, 113/A - 0574/21361 • **Vinci** - Peri Elettronica - Via Empolese, 12 - Sovigliana - 0571/508132 • **Viareggio** - Elettronica D.G.M. - Via S. Francesco - 0584/32162 • **Lucca** - Biennebi - Via Di Tiglio, 74 - 0583/44343 • **Massa** - E.L.C.O. - G.R. Sanzio, 26/28 - 0585/43824 • **Carrara** (Avenza) - Nova Elettronica - Via Europa, 14/bis - 0585/54692 • **Siena** - Telecom - V.le Mazzini, 33/35 - 0577/285025 • **Livorno** - Elma - Via Vecchia Casina, 7 - 0586/37059 • **Piombino** - BGD Elettron. - V.le Michelangelo, 6/8 - 0565/41512

### MARCHE - UMBRIA

**Fermignano** - R.T.E. - Via B. Gigli, 1 - 0722/54730 • **Macerata** - Nasuti - Via G. da Fabriano, 52/54 - 0733/30755 • **Terni** - Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46 - 0744/55309

### LAZIO

**Cassino** - Elettronica - Via Virgilio, 81/B 81/C - 0776/49073 • **Sora** - Capocchia - Via Lungoliri Mazzini, 85 - 0776/833141 • **Formia** - Turchetta - Via XXIV Maggio, 29 - 0771/22090 • **Lattina** - Bianchi P.le Prampolini, 7 - 0773/499924 • **Terracina** - Cittarelli - Lungolinea Pio VI, 42 - 0773/727148 • **Roma** - Diesse - C.so Trieste, 1 - 06/867901 • **Roma** - Centro Elettronico - via T. Zigliara, 41 - 06/3011147 • **Roma** - Diesse Elettronica - L.go Frassinetti, 12 - 06/776494 • **Roma** - Diesse Elettronica - Via Pigafetta, 8 - 06/5740648 • **Roma** - Diesse Elettr. - V.le delle Milizie, 114 - 06/382457 • **Roma** - GB Elettronica - Via Sorrento, 2 - 06/273759 • **Roma** - Giampa - Via Ostiense, 166 - 06/5750944 • **Roma** - Rubeo - Via Ponzio Cominio, 46 - 06/7610767 • **Roma** - T.S. Elettronica - V.le Jonio, 184/6 - 06/8186390 • **Anzio** - Palombo - P.zza della Pace, 25/A - 06/9845782 • **Colleferro** - C.E.E. - Via Petrarca, 33 - 06/975381 • **Monterotondo** - Terenzi - Via dello Stadio, 35 - 06/9000518 • **Tivoli** - Emili - V.le Tomei, 95 - 0774/22664 • **Pomezia** - F.M. - Via Confalonieri, 8 - 06/9111297 • **Rieti** - Feba - Via Porta Romana, 18 - 0746/483486

### ABRUZZO - MOLISE

**Ariano Irpino** - M.E.M. - Via Ziccardi, 26 - 0874/311539 • **Campobasso** - M.E.M. - Via Europa, 2 - 0865/59172 • **Isernia** - Di Nucci - P.zza Europa, 2 - 0865/59172 • **Lanciano** - E.A. - Via Macinello, 6 - 0872/32192 • **Avezzano** - C.E.M. - Via Garibaldi, 196 - 0863/21491 • **Pescara** - El. Abruzzo - Via Tib. Valeria, 359 - 085/50292 • **L'Aquila** - C.E.M. - Via P. Paolo Tosti, 13/A - 0862/29572

### CAMPANIA

**Ariano Irpino** - La Termotecnica - Via S. Leonardo, 16 - 0825/871665 • **Barano d'Ischia** - Rappresent. Merid. - Via Duca degli Abruzzi, 55 • **Napoli** - L'Elettronica - C.so Secondigliano, 568/A - Second. • **Napoli** - Telex - Via Lepanto, 93/A - 081/611133 • **Torre Annunziata** - Elettronica Sud - Via Vittorio Veneto, 374/C - 081/8612768 • **Agropoli** - Palma - Via A. de Gaspari, 42 - 0974/823861 • **Nocera Inferiore** - Teletecnica - Via Roma, 58 - 081/925513

### PUGLIA - BASILICATA

**Bari** - Cornel - Via Cancellotto Rotto, 1/3 - 080/416248 • **Barletta** - Di Matteo - Via Pisacane, 11 - 0883/512312 • **Fasano** - EFE - Via Piave, 114/116 - 080/793202 • **Brindisi** - Elettronica Componenti - Via San G. Bosco, 7/9 - 0831/882537 • **Lecce** - Elettronica Sud - Via Taranto, 70 - 0832/48870 • **Trani** - Elettr. 2000 - Via Amedeo, 57 - 0883/585188 • **Matera** - De Lucia - Via Piave, 12 - 0835/219857

### CALABRIA

**Crotone** - Elettronica Greco - Via Spiaggia delle Forche, 12 - 0962/24846 • **Lamezia Terme** - CE.VE.C.Hi-Fi Electr. - Via Adda, 41 - Nicastro • **Cosenza** - REM - Via P. Rossi, 141 - 0984/36416 • **Gioia Tauro** - Comp. Elettr. Strada Statale 111 n. 118 - 0966/57297 • **Reggio Calabria** - Rete - Via Marvasi, 53 - 0965/29141

### SICILIA

**Acireale** - El. Car - Via P. Vasta 114/116 • **Caltagirone** - Ritrovato - Via E. De Amicis, 24 - 0933/27311 • **Catania** - Tudisco - Via Canfora, 74/B - 095/445567 • **Ragusa** - Bellina - Via Archimede, 211 - 0932/23809 • **Siracusa** - Elettronica Siracusana - V.le Polibio, 24 - 0931/37000 • **Caltanissetta** - Russotti - C.so Umberto, 10 - 0934/259925 • **Palermo** - Pavan - Via Malaspina, 213 A/B - 091/577317 • **Trapani** - Tuttoilmondo - Via Orti, 15/C - 0923/23893 • **Castelvetrano** - C.V. El. Center - Via Mazzini, 39 - 0924/81297 • **Alcamo** - Calvaruso - Via F. Crispi, 76 - 0924/21948 • **Canicattì** - Centro Elettronico - Via C. Maira, 38/40 - 0922/852921 • **Messina** - Calabrò - V.le Europa, Isolato 47-B-83-0 - 090/2936105 • **Barcellona** - EL.BA. - Via V. Alfieri, 38 - 090/9722718

### SARDEGNA

**Alghero** - Palomba e Salvatori - Via Sassari, 164 • **Cagliari** - Carta & C. - Via S. Mauro, 40 - 070/666656 • **Carbonia** - Billai - Via Dalmazia, 17/C - 0781/62293 • **Macomer** - Eriu - Via S. Satta, 25 • **Nuoro** - Elettronica - Via S. Francesco, 24 • **Olbia** - Sini - Via V. Veneto, 108/B - 0789/25180 • **Sassari** - Pintus - zona industriale Predda Niedda Nord - Strad. 1 - 079/294289 • **Tempio** - Manconi e Cossu - Via Mazzini, 5 - 079/630155

**Presso questi rivenditori troverete anche il perfetto complemento per gli MKiL: i contenitori Retex. Se nella vostra area non fosse presente un rivenditore tra quelli elencati, potrete richiedere gli MKiL direttamente a MELCHIONI-CP 1670 - 20121 MILANO.**



# L'affascinante ORCAD

Redazionale

Non è il titolo di un film fantascientifico, è solo la pallida idea che si può dare in pochi tratti su quanto riguarda l'ORCAD.

Questa parola così famigliare agli appassionati di elettronica users di PC MS/DOS altro non è che il nome base di alcuni "packages" di software tecnico/elettronico.

Molti conoscono le ineguagliabili caratteristiche dell'ORCAD/SDT che permette la stesura di schemi elettronici con estrema precisione e altrettanta rapidità, non tutti sono a conoscenza di un nuovo allacciamento con l'ORCAD/PCB atto a creare con autorouting circuiti stampati da monofaccia fino a ben 16 strati di sandwich.

In Redazione abbiamo avuto il piacere di poter


che non è presente nella già nutrita libreria può essere facilmente personalizzato attraverso un sottoprogramma chiamato LIBEDIT atto alla creazione schematica di qualsiasi componente, da un semplice interruttore al più sofisticato dei microprocessori o addirittura da qualcosa di personal/customizzazione; a schema completato una serie di ulteriori sottoprogrammi provvede a verificare eventuali errori, ad estrarre una PARTLIST (elenco dei componenti) e una NETLIST (elenco dei collegamenti); dalla netlist si può direttamente passare con l'ORCADPCB al piazzamento dei componenti su una "board" e forzare il programma all'autorouting ovvero all'allacciamento automatico fra i vari componenti con piste di stampato modificabili in larghezza e isolamento. Dove non arriva l'autorouting, l'operatore può intervenire manualmente "raffinando" le piste o agguistando i percorsi. Qualora non venissero soddisfatti dalle diverse strategie di routing presenti e richiamate automaticamente dal software stesso.

Una volta realizzate le diverse "layer" (serigrafia, pista lato saldature, pista lato componenti) possiamo ottenere via plotter anche una mappa del solder resist (laccatura delle piste con esposizione delle sole piazzole soggette a saldatura) e la mappa del piano di foratura in modo da avere un'i-

dea immediata sul lavoro finito.

Ciò che fino a poco tempo fa poteva essere solo una disquisizione futuristica oggi è pura realtà a portata di mano.

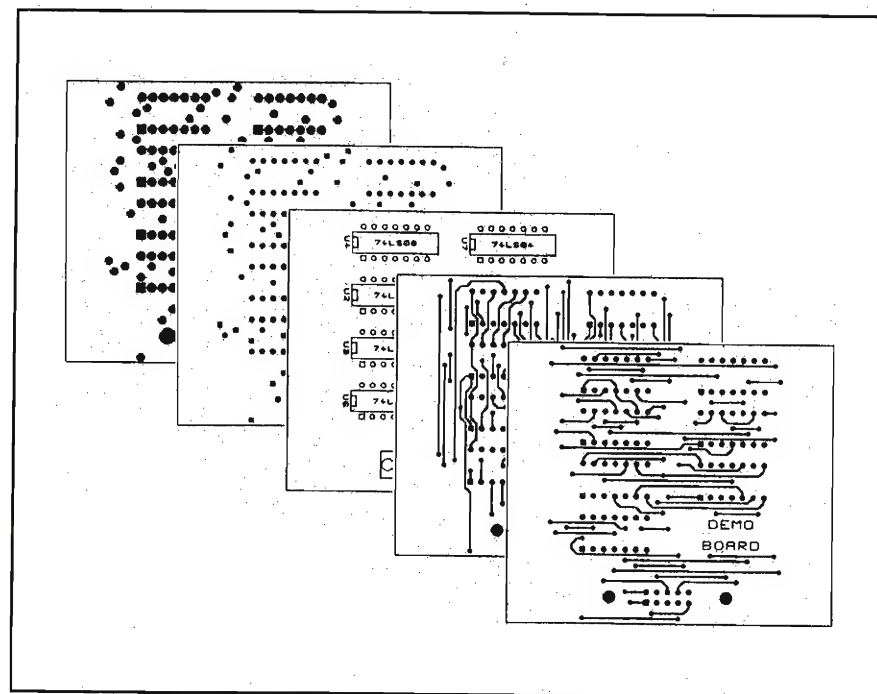Ulteriori informazioni possono essere richieste a: MICRODATA SYSTEM srl tel. 0187/966123



provare questo soft e in breve tempo, grazie alle chiare spiegazioni, partire dal circuito elettronico ed arrivare allo stampato e alla serigrafia dei componenti.

La procedura è molto semplice: creazione di uno schema senza limitazione di componenti, cioè

ELETTRONICA  
FLASH



a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti

Bentrovati carissimi amici SIRTEL, ricordate il numero di febbraio a proposito di "SIRTEL QUIZ"? Ebbene eccoci qua riuniti per la premiazione.

Fra le tante cartoline e le tante lettere ricevute ho scelto quelle che contenevano le soluzioni esatte, le ho numerate con un numero progressivo e ho passato i dati in un computer in modo che mi scegliesse in maniera casuale uno di questi numeri in modo da poter essere davvero imparziale ed è risultato vincitore di una LM 145 MIRAGE il signor:

PAOLO CHIARENZA - via Carducci, 6 -  
10078 VENARIA (TO)

Complimenti al vincitore e a quanti hanno inviato le esatte soluzioni, ma che per causa della sorte non si sono potuti aggiudicare il premio, a questi giunga il mio invito a ritentare. Bene vediamo quali erano le domande e quali le risposte:

1) In gergo radiantistico MUF è la sigla contratta di un'espressione di tre parole in lingua inglese. Sapreste scrivere l'estensione di questa sigla?

R) MUF = Maximal Usable Frequency

2) Per quale motivo le antenne mobili per la CB vengono "trappolate"?

R) Per accorciare le dimensioni fisiche lasciando inalterate le dimensioni elettriche.

3) Nella canalizzazione della banda cittadina (CB) quanti kHz di distanza vengono frapposti fra un canale e l'altro?

R) 10 kHz

Non importava aggiungere altri commenti esplicativi e come potete constatare il tutto poteva essere scritto su una cartolina postale evitandomi la fatica di aprire tante buste. È questo il motivo per cui preferisco le cartoline!

Un curioso particolare: non immaginate quanti si sono "premurati di consigliarmi" la messa in palio di una S 2000. Certo che questa è davvero appetitosa, l'ammiraglia di casa SIRTEL fa gola a tutti e allora?

Allora con gaudio e giubilo la mettiamo in palio per il quiz di questo mese, contenti? Certamente le tre domande saranno un tantino più difficili delle precedenti, ma per aspera ad astra dicevano i nostri progenitori! Eccole, eccole qua le nuove domande:

## SIRTEL QUIZ

1) Perché la tensione raddrizzata da un diodo al germanio è leggermente più alta di quella raddrizzata da un diodo al silicio?

2) Perché i quarzi che devono oscillare sopra i 19 + 20 MHz vengono tagliati in "overtone"?

3) Cos'è la TORSIONE DI FARADAY?

La terza è certamente la più difficile e vi agevole il compito dicendovi che è un qualcosa che può capitare alle onde radio dopo che queste hanno abbandonato l'antenna trasmittente.

Non aggiungo altro altrimenti corro il rischio di suggerirvi la risposta e non mi dilungo nemmeno nel commentare le meraviglie della S 2000 tanto ormai la conoscete tutti. Voglio invece proporre alla vostra attenzione ciò che può risolvere i vostri problemi di DX, visto che la propagazione nei prossimi mesi, grazie al notevole incremento delle macchie solari, dovrebbe essere piuttosto favorevole verso le ore del mezzogiorno solare in direzione dell'equatore e nelle ore notturne verso nord. Nei prossimi mesi dovranno esserci aperture mattutine verso il sud America e forse forse anche verso l'Australia via sud est. D'accordo, è l'esperienza che trasforma un normale operatore in un DXer, ma certamente bisogna aiutare l'esperienza e la propagazione anche con una buona antenna. Ecco che la MINI BEAM 27A può davvero fare al caso vostro. Veniamo ai guadagni, tanto discussi e ingarbugliati in quanto possono essere dati da un punto di riferimento che non è standardizzato sul dipolo a 1/2 onda come dovrebbe! Allora, se il guadagno è riferito ad un dipolo a 1/2 onda il guadagno entro l'angolo di apertura radiante viene ad essere di 5,6 dB, sull'asse isotropica può subire incrementi di 2,3 dB o anche più e quindi arrivare a 8. Se poi la base di riferimento fosse data da una ground plane o da uno stilo in 1/4 d'onda potremmo aggiungere altri 3 dB arrivando a 11, il che è di poco inferiore a due punti di S-meter. Credetemi sono tanti! Ciò che diventa impossibile con una ground plane diventa invece abbastanza facile con una direttiva a tre elementi. Da notare che il guadagno di un'antenna non è solo un incremento di potenza irradiata, ma anche un incremento del segnale ricevuto. Fra l'altro va detto che una direttiva ha la possibilità di minimizzare il QRM dovuto ad emissioni provenienti da direzioni diverse da quelle di puntamento e queste cose sommate contribuiscono notevolmente ad aumentare le probabilità di DX. Da un estratto di catalogo leggiamo:


MINI BEAM 27A. Un nuovo concetto per una antenna yagi. Gli elementi irradianti sono in tubo di duralluminio con incorporata la bobina di adattamento, in modo da ottenere un unico insieme compatto e robusto. Il raccordo degli elementi è ricavato da un contenitore in PVC ed il boom è realizzato in duralluminio. Questa eccellente antenna direttiva è senz'altro consigliata per chi mira a collezionare DX.

Come vedete questo conferma il mio discorso precedente così da poter asserire che se la S 2000 è il TOP delle antenne fisse senza dubbio la MINI BEAM 27A diventa il TOP delle antenne direttive.

La distribuzione delle antenne SIRTEL è affidata ai migliori Rivenditori.
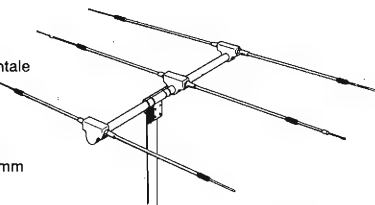
## MINI BEAM 27 A

Tipo: 1/2 λ raccorciata  
Frequenza: 26-28 Mhz  
Impedenza: 50 Ω  
Polarizzazione: verticale od orizzontale  
R.O.S.: < 1,3/1  
Potenza applicabile: 500 Watts  
Larghezza di banda: 1000 Khz  
Lunghezza: boom 282 cm  
riflettore 383 cm  
Fissaggio: con supporto da 30-45 mm  
Connettore: UHF per PL 259



ELETTRONICA  
FLASH



## SOMMERKAMP TS-789 DX

Apparato ricetrasmittente  
funzionante sulla banda  
radioamatoriale 28 ÷ 29,7 MHz,  
nei modi AM-FM-SSB-CW



Dalla linea molto moderna, con design notturno verde quarzo, si adatta perfettamente ad essere installato su autoveicoli. Oltre ad avere uno strumento di misura per diverse funzioni, è dotato anche di controllo, tramite nota acustica (beeper), della corretta pressione dei singoli tasti. Tale nota è eliminabile con l'apposito comando posto a fianco del commutatore rotante UP-DOWN. Ampliabile a 26 ÷ 30 MHz.

### MELCHIONI ELETTRONICA

Reperto RADIOCOMUNICAZIONI

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914

## «RIFLESSIONI» ATTORNO AD UN DIPOLO

Germano Gabucci, IK6FHG

### Prologo

Dopo cinque anni di licenza ordinaria verificabili dai timbri apposti dalla Direzione Compartimentale P.T. e dopo 10 mesi di esperienza matrimoniale, esperienza tutt'ora in corso e che mi ha permesso di trasferirmi in campagna, avendo oltre 3 ettari di terreno a disposizione mi sono detto: "Perché non mi costruisco un bel dipolo per i 160 metri? Lo spazio non manca, il cavo da elettricista si compra, l'impresa sembra possibile!".

### Storia

Così, un bel giorno, senza dire "né a e né ba" mi tuffo a capofitto nell'ardua impresa (lo so che l'ho già detto!) di saldare due pezzi di filo elettrico di una quarantina di metri ciascuno ad un pezzo di veronite (del genere "vulgaris") alla quale avevo praticato, un attimo prima, ben quattro fori e che avevo carteggiato nel mezzo dal lato rame onde separare elettricamente i due rami del costruendo dipolo.

La formula per calcolare la lunghezza totale dell'elemento radiante di una antenna, senza ricorrere a trappole beninteso, la conoscono anche i banchi. Comunque, tale misura, è circa  $(300.000/\text{MHz})/2$ .

Il dipolo è, senza dubbio alcuno, un elemento radiante. Essendo la frequenza centrale della banda dei 160 metri esattamente 1.840 kHz (pari a 1,840 MHz) ho calcolato che, nel suo insieme, il dipolo doveva avere una lunghezza di esattamente 81 metri e 521 mm.

Visto che ad accorciarlo facevo sempre a tempo, mi sono tenuto un pelo più lungo e, ad ogni buon conto, ho fatto 2 bracci da 41 metri ciascuno.

Poi ho agganciato il tutto ad 8-9 metri dal


suolo sfruttando un cavo di acciaio gentilmente messi a disposizione da mamma "ENEL".

Una volta effettuato l'agganciamento (mi pare di essere Goldrake) ho provveduto a portare in tensione i due bracci del dipolo e li ho fissati a delle colonnine in cemento armato che si usano normalmente in campagna nei filari delle vigne.

Sempre "perché non si sa mai" dopo avere agganciato il cavo conduttore debitamente allungato con una corda di nylon, (ricordatevi di non usare fili o qualsiasi cosa che abbia dei componenti metallici al suo interno) ho provveduto a mettere, tra il ramo del dipolo e la corda di allungamento di cui sopra, una robusta molla di 3 o 4 cm. allo scopo di mantenere in costante tiro tutto il marchingegno.

Penso che, tarare un dipolo, non sia un problema per nessuno visto che basta ricordarsi quanto segue:

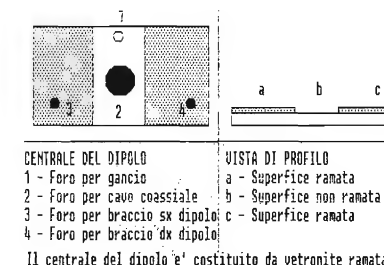- se risuona in basso \*accorciare\*;
- se risuona in alto \*allungare\*;
- se risuona dove volete \*state buoni\*.



Il centrale del dipolo è costituito da vetronite ramata

ELETTRONICA  
FLASH



È chiaro che l'allungamento o l'accorciamento va fatto in eguale misura su entrambi i bracci.

L'angolo che i due conduttori formano tra loro, in definitiva, ha influenza solamente sulla lunghezza dell'antenna mentre è praticamente ininfluente sul suo rendimento "in battaglia".

Una volta tarato il punto di risonanza (fatelo a 1.840 kHz) possiamo aspettare le 22.00 circa e provare l'aggeggio.

A me si è presentato un grosso problema:

- senza microfono tutto era perfetto;
- con il microfono, come osavo andare in trasmissione, usciva in aria un rumore indefinito che tendeva a scomparire se, contemporaneamente, toccavo il sostegno flessibile del micro ed una parte metallica qualsiasi della radio (per la cronaca un ICOM IC-740).

Prima ho messo il micro a terra (elettricamente parlando) ma senza risultati.

Semplicemente che il preamplificatore microfonico (circuito che è interno al microfono) veniva disturbato dalla R.F. irradiata dal dipolo il cui centrale, ad onor del vero, si trova a non più cinque metri dal microfono stesso.

Trovato l'arcano, e rimossa la causa, mi sono messo all'ascolto per vedere se, altri OM, erano attivi in 160 metri: c'erano.

A testimonianza di ciò, allego la fotocopia della pagina del mio log interessata ai miei primi QSO in "TOP BAND" effettuati senza accordare l'antenna degli 80 metri (cosa che farò *esclusivamente* per il contest italiano di maggio).

Date un'occhiata ai rapporti ricevuti, tenendo conto che abito in "zona 6", e dite se non ne valeva la pena.

### Epilogo

Sono convinto di non avere detto nulla di nuovo circa i dipoli ma credo che, quanto espo-

STATION LOG														
STAZIONE RADIO														
7113 G. B. Bari Post Office Box 70 61100 PESARO I. Pag. n° 24														
N. Prog.	Data	Ora	Freq.	Classe	P. Watt	Nominativo	Rapporto	Data	Ricev.	Dati del corrispondente	Ora	QRM	QSL	QSL
		Inizio	KC/MC				RST		RST	QTH	Nome	Inv.	QSL	QSL
158	19/01	20.40	1.8	A3	100	4 XVG	59	15/01	59	S. N. G. G.	G. B. Bari			
		20.45				1.8	59	15/01	59	S. N. G. G.	Pr. N. G.			
		20.50				1.8	59	15/01	59	S. N. G. G.	Pr. N. G.			
		20.55				1.8	59	15/01	59	S. N. G. G.	Pr. N. G.			
		21.00				1.8	59	15/01	59	S. N. G. G.	Pr. N. G.			

Poi ho collegato la radio a terra ma, anche questa volta, senza risultati.

Infine, ho collegato tra loro la massa metallica della radio ed il flessibile del micro.

Ogni rumore molesto è scomparso.

Cosa era successo?

sto, possa aiutare chi, spesso, non trova il coraggio di stendere 80 metri di filo per divertirsi su una banda che, per quanto stretta, è pulita da QRM di ogni genere (fenomeni atmosferici esclusi, naturalmente).

Voi fate come volete, io, mi ci trovo bene!

### Può interessare

### ATTENZIONE !!

### Può interessare

NEGOZIO in Milano, zona Magenta - Fiera, ottima posizione, licenza XIII<sup>a</sup> - Articoli tecnici per industria, artigianato ed agricoltura - Ingrosso e dettaglio - con lussuosa galleria espositiva in cristalli mt 6 per lato.

NEGOZIO mq 50 più 25 di laboratorio (ingresso indipendente), più soppalco studio mq 20, più cantina magazzino blindata mq 25, per totale utile mq 120.

Cedesi l'attività per ragioni familiari e limiti d'età. **Tel. 02/43.95.592.**

# C.B. RADIO FLASH

Livio Bari



Questa volta parliamo di un guasto capitato al baracchino CB di un amico genovese: Blue Jeans.

Dopo aver acquistato un Elbex 2200 e una antenna per CB da auto si era dato da fare per installare il tutto.

Nel collegare il cavo rosso-nero di alimentazione del baracchino aveva inavvertitamente invertito la polarità dei fili di alimentazione.

Subito dopo se ne era accorto ed aveva prontamente rifatto il collegamento con la polarità corretta: filo nero a massa (negativo) e filo rosso al +12V della batteria (prelevato nella scatola dei fusibili).

Nonostante ciò il baracchino non si accenderà più!

Giustamente aveva pensato al fusibile, che come negli altri baracchini CB per B/M, è inserito in un portafusibile volante lungo il cordone di alimentazione, in serie al filo rosso (positivo).

Smontato il fusibile (da 2A) questo era evidentemente fuso ed interrotto.

Dopo essersi procurato un nuovo fusibile, Blue-Jeans l'aveva sostituito e aveva ricollegato il baracchino ma questo risultava sempre "morto"!

Altro controllo del fusibile appena sostituito: bruciato pure questo!

A questo punto, piuttosto scoraggiato, il nostro amico salì in auto e si recò dal rivenditore dove aveva acquistato il suo Elbex 2200.

E presso il rivenditore (Elettronica C.S.) mi trovavo anche io, intento all'acquisto di qualche etto di vari componenti elettronici. Insieme ad Edo e Walter, solerti venditori, ascoltai il racconto delle disavventure di Blue-Jeans e osservammo lo schema dell'Elbex 2200, in particolare il circuito di filtro e di protezione sulla tensione di alimentazione che ho ridisegnato per evitare di procurare nuovi clienti agli oculisti. Il circuito evidenziato svolge due importanti funzioni: filtra l'alimentazione del baracchino e lo protegge contro le inversioni di polarità.


I componenti C98, L1, C99, L3, C100 costituiscono un classico filtro LC passa-basso nella configurazione circuitale detta a "doppio pi-greco".

La funzione di questo filtro è quella di lasciarsi attraversare dalla corrente continua di alimentazione ma di attenuare fortemente tutti i disturbi a radio-frequenza, i prodotti dell'impianto elettrico dell'automobile e dai vari utilizzatori inseriti sull'impianto.

La protezione contro le inversioni di polarità è ottenuta con l'uso di D18, diodo al silicio da 1A tipo 1N4001 e del fusibile.

Collegando la polarità corretta al cavo di alimentazione (+ al rosso e - al nero) il diodo D18 è polarizzato inversamente, quindi non conduce ed è come se fosse un interruttore aperto.

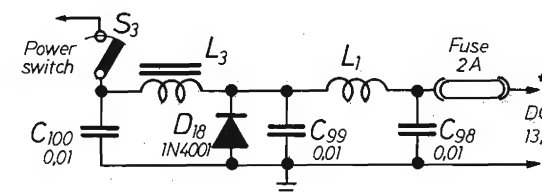Al contrario se la polarità dell'alimentazione è invertita D18 è polarizzato direttamente, quindi conduce, si comporta come un interruttore chiuso e mette in corto circuito la linea e provoca l'immediata bruciatura del fusibile. L'alimentazione si interrompe e ven-



Particolare circuito alimentazione







Il programma provvede a generare una quantità di gruppi di lettere circa 4 volte superiore a quella dei gruppi di numeri. Qualora si voglia una quantità più elevata di gruppi di numeri, si potrà modificare la linea 1810, impostando un numero inferiore a 8.

Qualora invece si vogliano generare gruppi di lettere o numeri, con una quantità limitata di variazioni (per es. solo le lettere E-H-I-M-O oppure in numeri 5-6-4-0-), basterà eliminare le lettere o i numeri in eccesso, rispettivamente dalle linee 1840 e 1900 (es.: 1840 LET XS = "EHMO" oppure 1900 LET XS = "4560").

In questo modo agendo sia sulla velocità di battitura, sia sul numero di caratteri da imparare, ci si potrà gradualmente impraticare del codice morse, controllando il proprio livello di apprendimento, fino a raggiungere la capacità richiesta dall'esame.

Qualora si voglia registrare, su un comune nastro magnetico, la sequenza completa generata dal computer, basterà collegare la presa EAR alla presa MIC di un registratore, impostando il volume a circa metà corsa.

Il programma permette inoltre di ottenere una stampa ordinata di tutte le sequenze generate, che potranno anche essere visualizzate sullo schermo televisivo. La velocità consigliata per poter andare tranquillamente all'esame è di circa 50 caratteri al minuto, mentre i più esperti potranno esercitarsi fino ad un massimo di 100 caratteri al minuto.

Volendo ascoltare il codice morse in cuffia, si dovrà collegare la presa EAR dello Spectrum, alla presa MIC di un registratore e le cuffie alla presa OUT di quest'ultimo (ovviamente facendo partire il registratore in riproduzione senza cassetta).

Un risultato migliore lo si ottiene collegando la presa EAR ad un amplificatore di bassa frequenza.

Le altre due opzioni del menù risultano meno significative per l'esame da radioamatore, ma utili per ottenere un approccio più facile al codice morse.

Per es. nella ripetizione di un testo da noi ideato, il programma provvede ad evidenziarlo ed a ripetere la battitura morse, alla velocità impostata, fino a nostro piacimento.

## Dal TEAM

ARI - Radio Club «A. RIGHI»

Casalecchio di Reno - BO

## «TODAY RADIO»

### IY4M IL BEACON ROBOT

Il Beacon è installato nei pressi di Pontecchio Marconi (Bologna), vicino al luogo dove Guglielmo Marconi compì i suoi primi esperimenti di telegrafia senza fili, ed opera sulla frequenza di 28.195 kHz.

Il "robot", in funzione continua, dopo molte prove, già da vari mesi, ha effettuato numerosissimi QSO con stazioni europee, denunciando le "aperture E-sporadico".

Quando il 22° ciclo solare salirà a valori normali, si prevedono aperture DX (qualcuna già avvenuta in questi ultimi mesi) con tutto il mondo e la potenza di 20 W, seppure irradiata da un'antenna omnidirezionale, dovrebbe poter consentire collegamenti a distanze antipodali mediante un sistema "robotizzato" o per meglio dire, automatizzato, integralmente ideato e costruito da alcuni soci della Sezione ARI e ARI Radio Club di Bologna.


Dispone di un elaborato sistema digitale che gli consente di "dialogare" con le stazioni che lo chiamano.

Il trasmettitore da 20 W (QRO) è commutabile a richiesta del corrispondente, su 2 W (QRP).

Il ricevitore, attraverso un "buffer", fornisce all'unità a microprocessore, una tensione proporzionale all'intensità del segnale ricevuto che viene tradotta in emissione del rapporto RST con cifre comprese fra S1 ed S9.

Al convertitore A/D affluiscono pure dati riferiti alla temperatura locale compresi fra -20 gradi C e +45 gradi C.

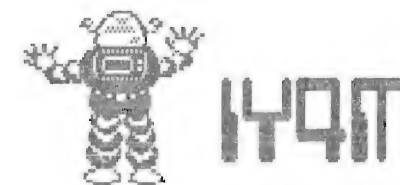I messaggi, originati dall'unità a microprocessore, comprendono: rapporto, temperatura, potenza, indicazione della località, velocità in codice-morse.



BEACON ROBOT

by  
A.R.I. Radio Club  
Casalecchio - BO  
Italy

Lo sviluppo e la realizzazione pratica del progetto di questo beacon, ha richiesto parecchi mesi di lavoro ad alcuni OM: I4DVT, organizzazione generale; I4TNM, ricetrasmittitore; I4BWC alimentatore, demodulazione a PLL, assemblaggio; I4IJY convertitore A/D; IK4EWK unità a microprocessore con clock (orologio e calendario) per la emissione delle QSL riferita ai messaggi e QSO eseguiti dal "robot".

Scusandomi se, involontariamente, ho dimenticato qualche nome, passerei ad illustrare nei dettagli il progetto.

### Unità a Microprocessore

Scopo di questo complesso è d'interpretare il segnale morse captato dal ricevitore e formulare il messaggio di risposta alla velocità dei segnali ricevuti: tale velocità può essere compresa fra un minimo di 50 ed un massimo di 250 caratteri-morse al minuto.

Riceve ad altri ingressi il livello dei segnali digitalizzati e lo traduce in "S" da 1 a 9, secondo la convenzione RST in uso presso il Servizio di Radioamatore.

Entra nell'unità anche la misura digitalizzata della temperatura esterna.

La scheda "orologio/calendario", oltre a fornire i dati per la compilazione delle QSL e gli impulsi per l'operatività del sistema digitale, genera anche gli "interrupts" a cadenza di un secondo, richiesti dal tipo di funzionamento del robot.

## Black★Star

**CONTATORI DI FREQUENZE  
VOLMETRI DIGITALI  
GENERATORI DI FUNZIONI**

ALL PRODUCTS ARE  
DESIGNED AND  
MANUFACTURED IN  
BRITAIN



#### CONTATORI METEOR

- 8 Digit 0.5" Display a L.E.D. luminosi
- Controllo del livello (Trigger)
- 0.1; 1; 10 sec. Gate Times
- Sensibilità 5 mV ± 50 mV
- Uscita ampiezza 0-20 V p-p

5 Hz ± 600 Mc L. 350.000 IVATO  
5 Hz ± 1500 Mc L. 550.000 IVATO



#### NOVA 2400 - CONTATORE

- 10 Hz ± 2.4 GHz
- 8 1/2 Digit - Display LCD
- Sensibilità 10 mV

L. 780.000 IVATO

#### JUPITER 2000

##### GENERATORE DI FUNZIONE

- Sinusoidale, quadrata, triangolare, TTL
- 50 Ω a 600 Ω
- Sweep esterno
- Attenuatore 0, -20 dB, -40 dB
- Uscita ampiezza 0-20 V p-p
- Uscita DC offset -10 V a +10 V

L. 350.000 IVATO

**DOLEATTO snc**

**Componenti  
Elettronici**

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO  
TEL. 011/511.271 - 543.952 - TELEFAX 011/534877  
Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO Tel. 02-669.33.88



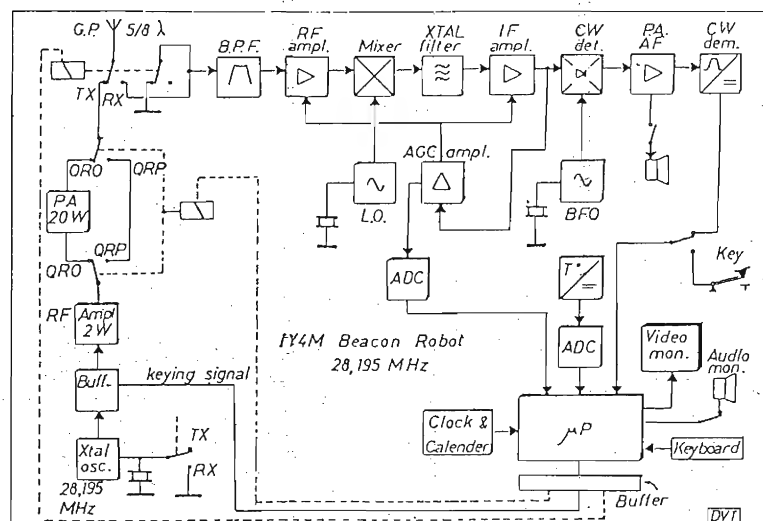


Diagramma a blocchi del beacon-robot in gamma 28 MHz realizzato presso la Sezione ARI di Bologna ed operante vicino alla Villa Griffone di Pontecchio - Mausoleo di Guglielmo Marconi.

Si può accedere localmente al sistema digitale per:

- visualizzare su monitor-video: ora/data; QSO in memoria; velocità trasmissione; temperatura, potenza.
- operare da tastiera con comandi di controllo o simulazione.
- ascoltare tramite un monitor-audio, il segnale morse trasmesso.

L'unità, in costruzione modulare a scheda-madre con "slots" di espansione del "bus", si basa su una CPU 6502 con clock ad 1 MHz, assistita da una RAM-CMOS statica da 16 kilobyte, tipo 6264 dotata di batteria tampone.

Il software risiede su EPROM tipo 2716 la cui capacità di memoria, 10 kb, è così ripartita:

- programma: 6 kb
- messaggi residenti: 2 kb
- monitor di controllo: 2 kb

Il Programma è stato sviluppato completamente in "assembler".

La memoria RAM da 16 kb è così suddivisa per assolvere le funzioni assegnate;

- 2 kb (circa) per variabili di sistema, stack, memoria-video, buffer di tastiera;
- 2 kb (circa) per messaggi QTC memorizzabili su comando, oltre ad operare come buffer di ricezione;
- 12 kb per la memorizzazione dei QSO.

### Convertitore analogico/digitale

I segnali analogici utilizzati sono due:

- Tensione proporzionale all'intensità del segnale in arrivo, prelevata dal ricevitore tramite un buffer;
- Temperatura: questa viene convertita in grandezza elettrica da un integrato LM335 alimentato con la corrente costante di 1 milliampere.

Il segnale che entra nel convertitore A/D è linearmente proporzionale alla temperatura assoluta nel rapporto 10 mV/k.

I due segnali analogici entrano in un multiplexer, unitamente ad un terzo segnale costituito dalle tensioni di riferimento.

I segnali sono commutati mediante flip-flop CD 4013.

Il convertitore A/D vero e proprio è costituito dall'integrato National ADC 0801, che ha la risoluzione di 8 bit.

Gli 8 bit consentono una risoluzione nella misura della temperatura pari ad un grado C nel campo -20 gradi +45 gradi C.

Il circuito del tipo CMOS, con singola alimentazione, viene impiegato in configurazione "free running" con tasteggio alternativo delle grandezze: tensione ricevuta e temperatura.

Le uscite "aggiornano" in continuità due "buffers tri-state" (74LS374).

Il sistema consente una lettura non-sincrona

da parte del microprocessore, quando il programma di gestione richiede l'informazione.

Questo interfacciamento è realizzato con l'integrato 74LS138 che opera la decodifica degli indirizzi che transitano nel "bus" del microprocessore.

### Demodulatore tipo PLL

I segnali morse -A1A- sono tradotti in una nota BF di 1 kHz dal "beat oscillator" (BFO) del ricevitore, ma questo segnale udibile, necessita di un adeguato trattamento per essere compatibile, sia nel livello che nella forma, con i circuiti dell'unità a microprocessore, destinati alla sua interpretazione.

Nel primo stadio, la nota di 1000 Hz, viene passata attraverso un passa-banda attivo in configurazione "Butterworth" a 4 sezioni, la cui BP a -3dB è  $\pm 400$  Hz.

Sono state impiegate due quaterne di amplificatori operazionali tipo LM-324: le unità eccellenti, assolvono le funzioni di generatori della tensione di controllo-soglia del segnale immesso nel filtro.

Il segnale di 1 kHz filtrato, viene convertito ad 8,5 kHz allo scopo di realizzare un "funzionamento larga-banda" del demodulatore ad aggancio di fase (PLL) del tipo "567".

Lo scopo di questa trasformazione è quello di facilitare al corrispondente, l'aggancio al sistema robot entro  $\pm 250$  Hz, attorno alla frequenza nominale del beacon che è di 28195 kHz.

La conversione di questi segnali BF è ottenuta mediante un mescolatore a doppio-bilanciamento tipo MC-1496; il segnale di conversione a 7,5 kHz è ricavato da un NE-555.

Segue un filtro attivo a due sezioni a monte del PLL; dopo la demodulazione, il segnale (già a livello TTL) viene passato in un buffer e quindi squadrato da un "Trigger di Schmitt" costituito da un "74LS132".

Grazie ad un elaborato sistema digitale connesso al ricetrasmittente, costruito da I4TNM, Mauro Tinarelli, si è potuto mettere in servizio un beacon che è unico nel suo genere.

Spiegato il funzionamento del "beacon robot IY4M", passeremo ora ad illustrare, nella maniera più chiara possibile, il modo di usarlo.

### Caratteristiche tecniche:

Frequenza:	28.195 kHz
Modo:	A1A
Potenza:	20 W o 2 W commutabile
Antenna:	Ground Plane 5/8
WW Locator:	JN540K
QTH:	Pontecchio Marconi, Bologna

### Ciclo del Beacon Robot

#### • Identificazione

"IY4M IY4M" seguito dal segnale: e termina con "IY4M ROBOT QRV QRV". L'identificazione è trasmessa a 15 WPM (75 car/min) di velocità e 20 W di potenza in uscita.

#### • Attesa di comando

Dopo l'identificazione il robot attende i vostri comandi. Se un comando viene ricevuto nei 30s previsti, viene eseguito immediatamente, altrimenti viene ripetuto il ciclo di identificazione. Dopo l'esecuzione del vostro comando, segue un ciclo di 30s di attesa di nuove istruzioni.

#### • Adattamento automatico della velocità di trasmissione

Potete trasmettere i vostri comandi a qualunque velocità compresa tra 10-50 WPM (50-250 car/min).

Il robot si adeguerà automaticamente per la risposta, alla vostra velocità.

#### • Larghezza di banda

$\pm 250$  Hz centrati alla frequenza di 28195.0 kHz.

#### • Capacità memoria

Circa 550 QSO

12 chiavi sono disponibili per gli utenti e 6 chiavi sono riservate alle stazioni di controllo.

### Finalità tecniche:

- Studio della propagazione a lunga distanza in banda 10 m e raccolta di dati dalle stazioni



che collegheranno il robot. Tutti i dati sono disponibili all'utente.

- Controllo della resa di antenne e loro lobi di radiazione.
- Trasmissione di bollettini e info di interesse generale.

### Finalità commemorative:

- Il beacon è installato presso il luogo dove Guglielmo Marconi fece le prime prove ed esperimenti di radio comunicazione.

### CHIAVI DI CONTROLLO

CODICE	RISPOSTA DEL ROBOT
<b>QRP K</b>	I4 QRP PWR 2W OUT Commuta il beacon a 2 W di potenza di uscita: questa condizione è mantenuta per i comandi successivi. La potenza viene automaticamente ristabilita a 20 W quando il beacon trasmette nuovamente un ciclo di identificazione.
<b>QRO K</b>	IY4M QRO PWR 20W OUT Ristabilisce le normali condizioni di potenza out (20 W)
<b>QTG K</b>	Viene trasmesso un segnale intermittente per 15s circa: è lo stesso segnale trasmesso durante l'identificazione.
<b>QSA K</b> - Ora trasmettete alcuni punti o linee e un segnale continuo per 4s.	Prima risposta: K K Seconda risposta: UR S 1/9 PLUS S 1/9 PLUS oppure: SRY NIL se il segnale non è stato ricevuto per un tempo sufficientemente lungo per permettere al robot di darvene rapporto.
<b>QTC? K</b>	QTC .../.../... STORED Il robot vi comunica quali messaggi sono al momento memorizzati; esempio: QTC 1/2/5 STORED. NO QTC STORED se nessun messaggio è in memoria.
<b>QTC 1 (fino a 5) K</b>	Il robot trasmette i QTC richiesti alla velocità dell'utente, purché non inferiore ai 18 WPM. I QTC possono essere scritti solo dalla stazione di controllo e sono usati per bollettini ed info di interesse generale.
<b>INFO K</b>	IY4M AT (ora e data GMT) bt FQ 28195 kHz bt QRO (QRP) 20 (2) W OUT bt ANT GP 5/8 bt LOC JN540K bt CODE SPEED ... WPM bt TEMP (MINUS) ... C
<b>LIST K</b>	V V V LIST OF QSO AT (ora e data GMT) Segue la trasmissione della lista dei QSO in memoria a 50 WPM, ottima per la ricezione via computer (o per un ottimo operatore CW ! ...HI). Ogni linea della lista contiene i seguenti dati: * Ora e data GMT del QSO. * Indicativo. * Rapporto trasmesso: vale da 1/9 o "?" se il rapporto è stato trasmesso. * Rapporto ricevuto: vale "?" se il rapporto non è stato ricevuto. * Stato del TX del robot: O=QRO P=QRP
<b>LIST L K</b>	Trasmissione come precedente, ma a 30 WPM. La trasmissione a questa velocità è sconsigliata a causa dell'elevata lunghezza del messaggio (centinaia di QSO).
<b>QSO K</b>	Il robot trasmette il nr. dei QSO memorizzati: nnn QSO IN MEMORY oppure NO QSO IN MEMORY.

### MSG 1 (fino a 4) K

Il robot trasmette i messaggi richiesti ad una velocità non inferiore alle 18 gWPM.  
MSG 1 e 2 contengono la lista di tutte le chiavi disponibili all'utente.  
MSG 3 vi avvisa che avete operato con successo il robot.  
MSG 4 è un messaggio celebrativo su G. Marconi.

### Esempio per un corretto "QSO"

#### IY4M DE .....

(il vostro indicativo ripetuto due volte) **K**

(vs. indicativo ripetuto due volte) DE IY4M bt HR OP ROBOT bt  
TKS FER CALL NW STORED in MEMORY bt  
Il robot controlla la sintassi dell'indicativo ricevuto e risponde con:  
?? PSE AGN se:  
\* L'indicativo ricevuto non risponde alle verifiche di sintassi.  
\* L'indicativo viene ricevuto solo una volta.  
\* Nessun indicativo viene ricevuto.  
Molta cura va riservata alla trasmissione del proprio nominativo che andrà fatta con buona cadenza e senza spazi tra le lettere.  
Se tutto è corretto, il robot risponde con: NW PSE SEND SIG ES WL GIVE U RPRT BK. Ora dovete trasmettere un segnale come per la chiave QSA.  
Il robot vi risponderà: R UR RST IS (rapporto ripetuto 2 volte) oppure: SRI NIL CANT GIVE U A RPRT e poi continuerà con: NW PSE MY RST ?? BK ora starà a voi passare il rapporto al beacon ripetuto una o più volte e finendo con K.  
Il robot risponderà: R R TKS FER (RST).  
Seguiranno i saluti in una delle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Svedese, Giapponese, Serbo-Croato, Russo, Portoghese.

### Chiavi riservate alle stazioni di controllo:

- Pulizia della memoria QSO.
- Scrittura messaggi (QTC).
- Settaggio dell'orologio per la trasmissione automatica dei QTC.
- Settaggio dell'orologio/calendario interno.
- QRT indefinito.
- Riattivazione delle condizioni operative.

### Note e consigli utili per l'uso di "IY4M"

- Per essere sicuri di entrare nella banda del ricevitore, trasmettete una serie di V V V... seguite da K.  
Se sarete nella banda di ricezione, la risposta sarà: ??.  
Si consiglia di sintonizzarsi al centro della "finestra" di Media Frequenza del ricevitore, perché a causa del filtro stretto (500 Hz), la ricezione potrebbe risultare critica.
- Si consiglia di battere un paio di V all'inizio di ogni messaggio, poiché pur non essendo essenziale, facilita la procedura di sincronizzazione del beacon sulla velocità dell'utente.
- Ogni "chiave" può essere ripetuta un numero indefinito di volte pur di facilitarne la decodifica da parte del robot in caso di QRM/QRN.

Il tempo massimo rimane comunque di 30".

- Si raccomanda di battere la K finale ben spaziata e magari ripetuta. La ricezione di questo carattere abilita il beacon a rispondere ai vostri comandi.
- Le chiavi di controllo, IY4M e il vostro indicativo, vanno trasmessi senza spazio tra le lettere.

Speriamo con queste note di avervi aiutato a comprendere l'uso corretto di IY4M e ricordiamo che ogni QSO completo riceverà la QSL commemorativa allestita dalla Sezione A.R.I. di Bologna.

Inoltre vi ricordo che presso il nostro Club sarà presto disponibile un opuscolo contenente queste note, le chiavi di accesso, un approfondimento tecnico e quant'altro può servire per la conoscenza e l'uso del "BEACON ROBOT IY4M".

Per riceverlo sarà sufficiente richiederlo al nostro indirizzo: ARI Radio Club "A. Righi" - P.O. Box 48 - 40033 Casalecchio di Reno BO; allegando 5 IRC o relativo importo in francobolli, per spese di stampa e spedizione.


Auguriamo buoni QSO in banda 10 metri e buone aperture a tutti.

73 de

14-1244/BO "Pigi" e da IK4BWC Franco.




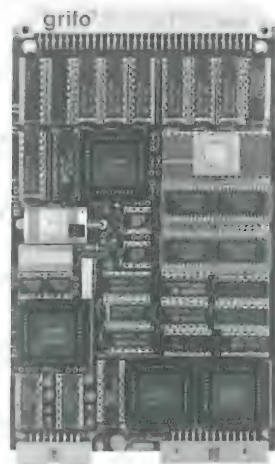Per il controllo e l'automazione industriale famiglia di schede  
composta da: 17 diverse CPU - 100 schede periferiche - operanti sul  
BUS industriale 


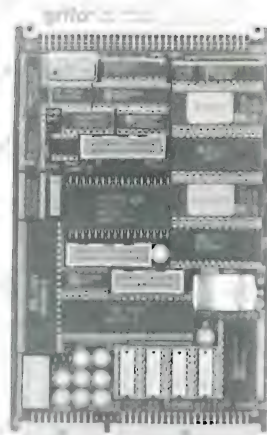
### GPC® 80

**General Purpose Controller Z 80**  
Non occorre sistema di sviluppo.  
512 Kbyte di RAM-EPROM.  
Completamente CMOS 5V 95 mA a 6 MHz



### GPC® 65

**General Purpose Controller 6501**  
Non occorre sistema di sviluppo.  
Monitor-Debugger, BASIC, FORTH, in ROM.




### PE 300

**IL SUPERVELOCE**

**Programmatore di EPROM e Monochip**  
Programma la 2764A in 8 secondi e la 27011 in  
128 secondi. Previsto per Monochip tipo 8748,  
8749, 8751, 8755, 8741, ecc.

**MADE  
IN ITALY**

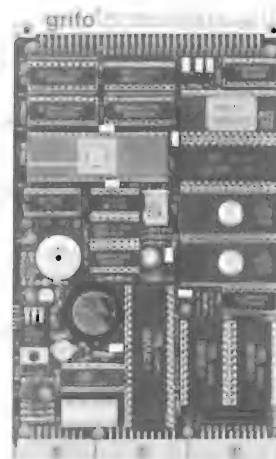


### GPC® F2

**General Purpose Controller 8052 BASIC**  
Non occorre sistema di sviluppo.  
EPROM Programmer incorporato.  
Monitor Debugger Trace, FORTH, BASIC in ROM



40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via Dante, 1 - Tel. 051-892052  
Telex 510198 p.p. bo I - grifo Fax 051 - 893661

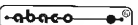GPC®  grifo® sono marchi registrati della grifo®

**grifo®**

## IL "RICETRANS" SUI MEZZI MOBILI

Paolo Mattioli I0PMW

Cosa bisogna fare e quel che si deve evitare  
per realizzare un buon impianto radio, sul-  
l'auto, a livello professionale.



L'uso in "mobile" degli apparati ricetrasmittenti si diffonde sempre più tra i radioamatori e tra i CB. L'auspicata prossima nuova Legge per i radioamatori estenderà finalmente, anche in Italia, l'utilizzazione delle HF in macchina.

L'impianto del "baracchino" o dell'apparato HF, VHF o UHF in auto appare, ai più, molto semplice e ci si attarda maggiormente sulle soluzioni "estetiche" e molto meno su quelle tecniche per avere una buona resa dell'impianto stesso.

I risultati li vediamo tutti i giorni: vi sono OM o CB che hanno impianti ben funzionanti e altri che vanno decisamente male. Questi ultimi, spesso, ritengono che ciò sia dovuto ad un pessimo funzionamento dei ripetitori, se sono OM, o al fatto di collegarsi con stazioni "scarse" di potenza o di antenna, se sono CB. Non tutti sanno che il problema è dovuto quasi sempre, semplicemente al loro impianto costruito male. Vi sono quelli che imputano il tutto al proprio apparato, "accusato" di avere tanti difetti, inesistenti, o

quelli che tentano di risolvere il tutto aumentando la potenza di uscita con un amplificatore, aggiungendo magari un preamplificatore in ricezione.

Per comprendere cosa si deve fare per avere una buona resa del proprio apparato in uso mobile, bisogna sapere che l'installazione in auto di un ricetrasmittente è tra le forme più complesse d'uso dello stesso, a causa di numerosi problemi insiti nella installazione medesima.

Bisogna innanzitutto partire dal punto dove installare l'antenna sul proprio mezzo: se si prende questa decisione non bisogna avere "patemi d'animo" nel BUCARE con il trapano la carrozzeria. Si tenga presente che è completamente sbagliato ritenere che la macchina si svaluta per quel buco. Il futuro acquirente della macchina potrà magari utilizzare quel buco

per l'antenna autoradio, oppure metterci una bella borchia cromata.

Vi è un solo punto ottimale per installare l'antenna: al centro del tetto. Tutte le altre soluzioni comportano in ordine: disadattamento di impedenza, interferenza dovuta ad altri mezzi in transito, direttività accentuata verso l'angolo contrapposto della vettura, occultamento e oscuramento di irradiazione da parte dell'abitacolo, pericolo per la salute degli occupanti la vettura nell'uso di frequenze elevate come le VHF e particolarmente le UHF, accentuazione dei disturbi causati dagli impianti elettrici della macchina collocando l'antenna troppo vicina agli stessi. Si potrebbe continuare ancora, ma abbiamo voluto enumerare le cose più importanti.

Si tenga presente che l'antenna a stilo, generalmente





usata, può avere l'impedenza desiderata qualora abbia un contrappeso, o "ground", adeguato. Certamente questo "piano" o contrappeso non può essere adeguato se l'antenna la si piazza, per motivi vari, anche estetici, sui parafranghi, sui paraurti, sul gocciolatoio, ecc. In questi casi si modifica radicalmente la concezione dell'antenna medesima, la quale è vero continua a funzionare, ma funziona molto male. Diventa infine difficile "tarare" un'antenna che sia installata in un posto sbagliato e un'antenna "starata" comporterà grossi guai, non solo in trasmissione facendo "scaldare" il finale, ma irradiando anche sul cavo coassiale, che sta all'interno della vettura. Certo questo non farà bene alla salute degli occupanti a bordo, particolarmente, come già ricordato, sulle alte frequenze. Inoltre, poiché il pri-

mo filtro del ricevitore è appunto rappresentato dall'antenna, quanto più questa sarà perfettamente adattata e tarata, quanto più la ricezione ne risulterà pulita, abbassando notevolmente la cifra di rumore, che soprattutto in FM, viene a risultare in alcuni casi proibitiva.

Bisogna nel modo più assoluto collegare a massa la base dell'antenna, raschiando al vergine la carrozzeria interna sulla quale andrà collocata e stretta la ghiera della base stessa.

A questo punto qualcuno si chiederà che forse, allora, è meglio usare antenne magnetiche. Questo tipo di antenna è bene si sappia, conviene usarlo solo in casi particolari, come l'uso provvisorio di una vettura sulla quale si deve portare la radio. Infatti le basi magnetiche non hanno collegamento elettrico con la carrozzeria, se non in

modo capacitivo, e per questa ragione la loro resa sarà sempre inferiore ad un'antenna con collegamento fisico alla carrozzeria, cioè con la basetta avvitata.

Chiarito il problema antenna si pone quello del cavo e dei connettori. Per grandi linee si può affermare, che date le scarse potenze utilizzate e i problemi di occultamento nella tappezzeria, l'uso dei cavi sottili tipo RG 58, data anche la scarsa lunghezza usata general-



mente, si adatta benissimo fino alle VHF, si potrebbe considerare, qualora ve ne sia la possibilità materiale, l'uso del RG 213, o similari, per le UHF. Per i connettori, questi devono essere molto curati nelle saldature, particolarmente quello che va all'apparato, dato l'uso continuo che se ne dovrà fare. Usare connettori di buona marca, isolati possibilmente in Teflon, che diano garanzie meccaniche ed elettriche nel tempo. Conviene insomma spendere mille lire di più per il connettore e fare un lavoro che duri.

L'installazione dell'apparato deve rispondere ad alcuni principi e necessità. Dovrà essere a portata di mano in modo da non comportare "pericoli" per il guidatore durante la marcia, quando deve operarvi. Dovrà essere assicurato possibilmente in modo elastico alla plancia per evitare che le inevitabili continue scosse possano comportare eventuali "starature". Non dovrà trovarsi a stretto contatto con le varie centraline elettriche oggi in voga, ciò per evitare reciproche interferenze.

Detto tutto questo, quando ci sembra di aver fatto già tutto il possibile per una buona resa dell'apparato, dobbiamo sapere che rimane ancora moltissimo da fare per un'ottimizzazione del nostro impianto.

Finora abbiamo lavorato per evitare, attraverso un perfetto impianto di antenna, di ricevere disturbi provenienti dall'esterno, ma l'automobile è un grande generatore di disturbi di natura elettromagnetica ed elettrostatica che occupano tutto lo spettro delle HF, VHF e UHF e creano vari problemi sia in ricezione

che in trasmissione.

Generalmente questi disturbi transitori di origine elettromagnetica sono dovuti ai vari impianti dell'auto e "portati" al nostro apparato spessissimo attraverso i fili dell'alimentazione. I disturbi di origine elettrostatica, che avvengono quando l'aria è secca, sono dovuti allo sfregamento della carrozzeria con l'aria stessa, dato che la macchina è isolata dal suolo.

I disturbi di origine elettromagnetica hanno dato luogo a precise legislazioni in vari Paesi come: gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda, la Germania, il Belgio, ecc. In Italia non esiste legislazione alcuna in proposito, per cui le nostre fabbriche di auto provvedono alla soppressione dei disturbi solo sulle vetture per l'esportazione.

Il primo problema da porsi è quello dell'alimentazione dell'apparato. È buona norma collegarsi direttamente alla batteria, che è un generatore a bassissima resistenza interna. Questa deve sempre avere i morsetti ben puliti e ricoperti di vasellina filante per evitare future ossidazioni micidiali per i disturbi.

Il collegamento tra batteria e apparato è bene farlo con cavo schermato, dove la calza porterà il negativo. Vanno bene per questo uso i cavi coassiali RG 58 per le basse potenze e l'RG 8 o 213 per assorbimenti maggiori. Bisogna insomma evitare cadute di tensione. Se il cavo di alimentazione non è schermato vengono convogliati nell'apparato oltre alla c.c. proveniente dalla batteria, anche i transitori raccolti durante il







tragitto dalla linea di alimentazione per accoppiamento galvanico, dovuti agli impulsi dell'accensione, alla commutazione statica dell'alternatore, o a quella degli avvolgimenti della dinamo, quando questa è ancora presente. Inoltre vi sono altre attrezzature sorgenti di disturbi quali: il tergicristallo, la centralina elettronica, i lampeggiatori, l'interruttore di minima. Tutte queste sorgenti "trasmettono disturbi" ricevuti dal cavo di alimentazione e portati dentro il vostro apparato.

Bisogna agire insomma sia sull'origine dei disturbi, sia impedendo che questi arrivino al ricetrasmittitore.

Un altro sistema valido è quello di inserire un filtro a LC o a P greco in prossimità dell'apparato. La costruzione è semplice: si utilizza un bastoncino di ferroxcube di quelli delle antenne per radioline, ci si avvolgono qualche decina di spire di filo di rame smaltato di sezione adeguata al carico. Si

inserirà un condensatore a carta di qualche microfarad, oppure un elettrolitico di tipo non polarizzato in modo di disporre di maggior capacità e si riacchiuderà il tutto in uno scatolino di metallo. Comunque condensatori adatti si trovano nei negozi di forniture per elettrauto. Questi filtri servono anche quando è l'apparato a creare "fastidi" con la radiofrequenza alla centralina elettronica dell'auto.

Il filtraggio delle candele nelle quali sono in gioco tensioni di oltre 10.000 volt e correnti con picchi di 200 ampere, nelle quali si generano livelli parassiti di notevole intensità con campi di irradiazione molto accentuati, rappresenta un grosso problema. I normali "funzionano" abbastanza fino alle VHF, oltre, il loro rendimento cala notevolmente. Si pensi che a 200 MHz vi è un calo di effetto dei soppressori che arriva al 30%. Oltre le VHF sono consigliabili i resistori induttivi, ma in questo caso per avere una resa buona

bisogna provvedere alla schermatura dei cavi e delle resistenze utilizzando delle calze di rame, (tipo la calza dell'RG 8) con le quali creare di fatto un filtro a LC dove la calza diventa C.

Il secondario della bobina è sede di correnti oscillanti ad alta frequenza che, per induzione mutua andrà sul primario giungendo per accoppiamento diretto in ogni parte della vettura. Bisognerà quindi cortocircuitare il disturbo sulla bobina con un condensatore da un microfarad posto tra il + B.T. e massa. Nelle frequenze molto alte, UHF, questo filtro non basta e bisognerà usare capacità con bassa induttanza intrinseca, tipo i condensatori passanti e mettere in parallelo alla grossa capacità, una seconda di tipo non induttivo, del valore di una trentina di kpF, che interviene sulle UHF.

I disturbi dell'alternatore, una specie di fischio, in ricezione e/o trasmissione, che varia al

variare del numero di giri del motore, possono essere eliminati sempre con un condensatore o con l'aggiunta di un filtro a LC come precedentemente descritto. In rari casi si è dovuto procedere ad una lievissima tornitura del campo rotante.

I crepitii dovuti al regolatore che variano con il regime del motore si eliminano con i filtri a condensatore in commercio.

Altri disturbi dovuti ai motori del tergicristallo, dell'antenna elettrica, e del ventilatore si eliminano sempre con i condensatori in commercio, da un microfarad. Nelle frequenze alte, qualora questi apparati dell'auto diano disturbi, usare il filtro in ferrite prima descritto, opportunamente incastolato in metallo e posto il più vicino possibile al dispositivo da filtrare.

Il cattivo collegamento elettrico di parti della vettura con il resto della carrozzeria, sono causa di vari disturbi. Bisogna quindi assicurarsi che il motore sia ben collegato, con l'apposita calza, alla carrozzeria; sarebbe opportuno collegare attraverso una calza di rame i cofani e gli sportelli con il resto della vettura in quanto i collegamenti elettrici dei cardini, a causa del grasso e della ruggine non sono sempre perfetti.



Vi sono poi i disturbi di natura elettrostatica che si possono fugare con le speciali striscie di gomma "antiscarica", leggermente conduttiva, da appendere sotto l'auto. In qualche caso anche le spazzole del tergicristallo provocano disturbi, così come i freni, ma mentre per il tergicristallo esistono speciali spazzole antidisturbo, per i freni bisognerebbe creare delle apposite spazzole rotanti per le quali francamente credo che il gioco non valga la candela.

Anche se tutta la spiegazione fatta sembra complessa, si tratta viceversa, nella maggior parte dei casi esaminati, di fare un lavoro accurato, di utilizzare

materiali di "filtraggio" facilmente reperibili in commercio con poche migliaia di lire e nei casi più complessi di costruirsi dei filtri con poca spesa.


Fatto il lavoro secondo le indicazioni, ci si accorgerà che i collegamenti radio prima difficili, il QRM fastidioso e i vari problemi prima esistenti, spariranno con la grossa soddisfazione di constatare che l'apparato funziona bene e soprattutto che tutto il lavoro ce lo siamo fatti da soli e con pochissima spesa. Per ultimo: quasi tutte le cose dette valgono anche per un buon impianto di autoradio esente da disturbi.

Paolo Mattioli IOPMW



**IMPIANTI COMPLETI PER LA RICEZIONE  
TV VIA SATELLITE  
DEI SATELLITI METEOROLOGICI,  
IN VERSIONE  
CIVILE E PROFESSIONALE  
AD ALTISSIMA DEFINIZIONE**

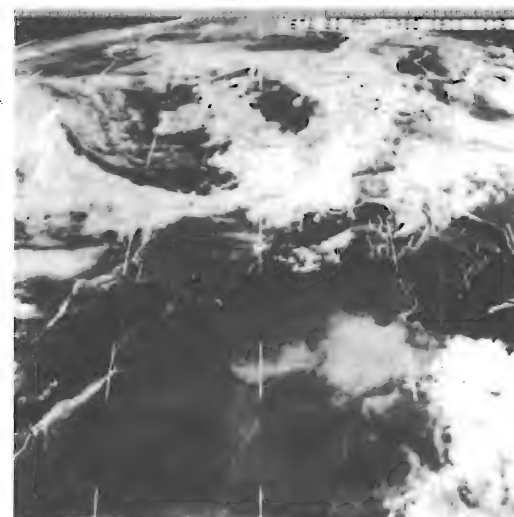**I 3 D X Z GIANNI SANTINI**  
Battaglia Terme (PD) Tel. (049) 525158-525532





# alla di caccia DX

OMOLOGATO  
P.T.

## Ricetrasmittitore portatile HF LAFAYETTE EXPLORER 3 CANALI IN AM-2W

Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. Il ricevitore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a singola conversione con un circuito AGC di vasta dinamica. Comprende pure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i caratteristici generati dai motori a scoppio, nonché il circuito di silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. Il trasmettitore ha una potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora l'antenna telescopica ed è anche completato da una presa per la connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite la classica presa per l'accendino.

### IDEALE PER LA CACCIA

Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e nei boschi, per la caccia e per tutte le attività sportive ed agonistiche che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. Per una maggior funzionalità del lavoro industriale, commerciale, artigianale ed agricolo.

In vendita da  
**marcucci**  
Il supermercato dell'elettronica  
Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano  
Tel. 7386051

**Lafayette**  
**marcucci** SDA

## MA QUESTO CD SERVE DAVVERO?

Massimo Cerchi



Il D.A.T. Digital Audio Tape, ovvero un sistema che permette di registrare su un supporto magnetico molto simile per forma e dimensioni ad una cassetta audio e per caratteristiche ad una video, dei segnali musicali "digitalizzati", è ormai una realtà.

Le prestazioni sono del tutto simili (se non superiori) a quelle del Compact Disc: vediamo quali caratteristiche accomunano o diversificano i due sistemi.

Il principio di funzionamento della parte audio è lo stesso per entrambi: il segnale musicale viene convertito in digitale da un apposito convertitore che poi lo riporta allo stato originale prima di essere riascoltato.

Le differenze sono evidenti sia per quanto riguarda il supporto su cui viene registrato il segnale che per la tecnica di incisione: un luminescente dischetto da 12 cm ed un sistema di lettura a raggio laser nel caso del compact Disc ed una cassetta a nastro ed un sistema di incisione e lettura del tutto simile a quelli per il video 8 mm (ma più piccola: 7.2 x 5.3 x 1 cm) per il DAT.

La risposta in frequenza del DAT è ovviamente lineare (cioè "piatta") da 20 Hz a 20kHz, prestazione resa possibile dall'elevata velocità relativa fra nastro e testina ottenuta tramite una testina rotante con tracce poste in diagonale.

Il rapporto Segnale/Rumore, cioè la differenza fra il massimo livello musicale ed il rumore di fondo dell'apparecchio, è all'incirca di 95 dB e la Dinamica (la differenza fra il minimo ed il massimo livello musicale) almeno una novantina di dB.

Prestazioni perciò praticamente uguali a quelle del CD, i vantaggi del DAT sono quindi identificabili nel minor costo della cassetta rispetto al disco (forse), nella sua migliore maneggiabilità, nella possibilità di sfruttare personalmente le possibilità di registrazione digitale e nella minore

sensibilità dell'apparecchio alle vibrazioni, fattore quest'ultimo molto importante per l'impiego in auto.

E proprio sull'impiego della sorgente digitale in automobile voglio aprire un discorso che forse susciterà in Voi qualche polemica fino a quando almeno non sarete giunti alle "conclusioni" dell'articolo, ovvero dell'opportunità o meno della installazione di questi apparecchi per l'Hi-Fi Car.

### Il rumore dell'abitacolo

Consideriamo ora il rumore di fondo dell'abitacolo di un'automobile in corsa: una misura rileva che esso si attesta normalmente su valori compresi fra i 70 e gli 85 dB.

Se la dinamica ottenibile dal CD o dal DAT è, come detto, di 90 dB, immaginiamo cosa succede nel caso che ne volessimo usufruire in modo pieno:

- posto che l'orecchio umano riesce a percepire un segnale anche di livello inferiore di 10 dB rispetto ad un altro, si avrebbe che il livello minimo del brano musicale dovrebbe essere riprodotto all'incirca a 75 dB,

- sfruttando tutti i 90 dB disponibili, il livello massimo dovrebbe risultare a 165 dB (75 + 90) !!! (chi forse non ha molta dimestichezza con i deciBel non sa che un simile livello equivale più o meno a circa 250 aerei a reazione che decollano simultaneamente!).

Si presenterebbero perciò alcuni problemi di ordine pratico come ad esempio il sangue fuoriuscente dai timpani devastati ma soprattutto l'impossibilità di reperire amplificatori ed altoparlanti in grado di generare una simile pressione sonora e di essere contenuti fisicamente dall'abitacolo.

Infatti per generare il livello richiesto sarebbe



necessario impiegare un gigantesco impianto per concerti e per di più completamente a tromba e pilotato da qualche centinaio di chilowatt di amplificatori!

### Ma allora a cosa serve?

Giunti a questo punto ci si potrebbe chiedere a cosa e se servano veramente questi apparecchi in automobile.

La risposta deve essere ricercata sotto aspetti diversi da quello unicamente finora considerato

e cioè sulle altre "prestazioni" sonore che essi possono fornire.

La resa dell'impianto migliorerà in ogni caso (tranne ovviamente in quello in cui gli altoparlanti impiegati costano trentamila lire la coppia). CD e DAT significano meno (molto, ma molto meno) rumore e fruscio di fondo durante l'ascolto, inoltre risposta in frequenza più lineare ed estesa agli estremi della gamma.

Insomma, il principio è quello per cui migliorando la fonte si migliora forzatamente anche il risultato finale, sotto questo punto di vista diciamo quindi: viva il digitale in auto!

## RECENSIONE LIBRI

### Cristina Bianchi

Archeofon - Fonografi grammofoni  
e radio 1888 - 1934  
Editrice Electa - Milano - Lire 36.000

Si sono spente da poco le luci sulla importante mostra "Archeofon - fonografi, grammofoni e radio 1888 - 1934" già annunciata sul n° 1/1989, tenutasi a Venezia al Palazzo Fortuny, curata con competenza e genialità dal nostro collaboratore dr. Riccardo Kron.

Per coloro che non hanno avuto la fortuna di visitarla e di toccare con mano (si fa per dire) tutti gli apparecchi esposti, non rimane che sfogliare con calma e sicuramente con eguale emozione il bellissimo catalogo, che è apparso nelle principali librerie italiane, edito dalla prestigiosa casa editrice Electa di Milano. Il costo apparentemente elevato (36.000 lire) è giustificato e motivato dalla cura con cui è stato realizzato.

Le prime venti pagine del catalogo sono occu-

pate da tre articoli monografici: il primo è un originale scritto di carattere sociologico sul fenomeno della radio e della televisione - Ascolta il mondo, di Antonio Faeti - mentre il secondo e terzo, scritti dal dr. Kron, sono due lucide trattazioni di contenuto storico e tecnico che costituiscono una panoramica esauriente sulla scoperta della registrazione dei suoni e sulla trasmissione a distanza dei segnali. I titoli di questi due lavori sono: "Dal fonografo di Edison al grammofono: breve storia delle macchine parlanti" e "Le due grandi invenzioni che modificarono totalmente la vita dell'uomo: cenni storici sulla telegrafia senza fili e sulla radio".

Segue poi una serie di foto stupende che rappresentano una parte significativa di quanto è stato esposto a Palazzo Fortuny.

È un vero peccato che non tutti i 117 apparecchi della mostra siano stati riprodotti ma il catalogo, in questo caso, avrebbe assunto una dimensione e un costo eccessivi.

Non mi resta che raccomandarne l'acquisto a tutti coloro che vogliono calarsi nella storia della riproduzione dei suoni e della radio augurandomi che iniziative di questo genere vengano prese con maggiore frequenza anche in altre città italiane.

# IL TV 28/144 SSB ELECTRONICS

Gian Maria Canaparo IW1AU



Brevi riflessioni sull'uso dei transverter e traduzione del foglio d'istruzioni allegato.

Si va sempre più diffondendo l'uso dei transverter e quindi occorre chiarire alcuni punti.

Il transverter serve:


- 1) a quel radioamatore che vuole drasticamente migliorare le sue prestazioni in banda VHF - UHF - SHF, rispetto alle apparecchiature integrate di provenienza più o meno nipponica;
- 2) se l'apparecchiatura a valle (RTX HF o VHF) è dotata di caratteristiche salienti di selettività e soppressione dei disturbi soprattutto di tipo impulsivo;
- 3) a rimediare le perdite di lunghe discese;
- 4) se è dotato di caratteristiche tecniche notevoli, non ottenibili altrimenti se non con faticose modifiche di apparati.

Se non è verificata l'ultima affermazione e la seconda insieme, la prima è fortemente compromessa. Un trasverter veramente valido è il TV 28 - 144, per la sempre più affollata banda dei 2 metri. Sensibilità, bassa cifra di rumore e resistenza all'intermodulazione fanno di questo oggetto un vero passo in avanti del radiantismo ad alto livello.


Vi sono solo due "nei": il costo e il foglio d'istruzioni scritto in tedesco.

Il costo è dovuto ad uno studio non affrettato e poi, si sa, le cose di valore, si pagano (il costo è comunque inferiore ad un RTX FM/SSB di modeste prestazioni).

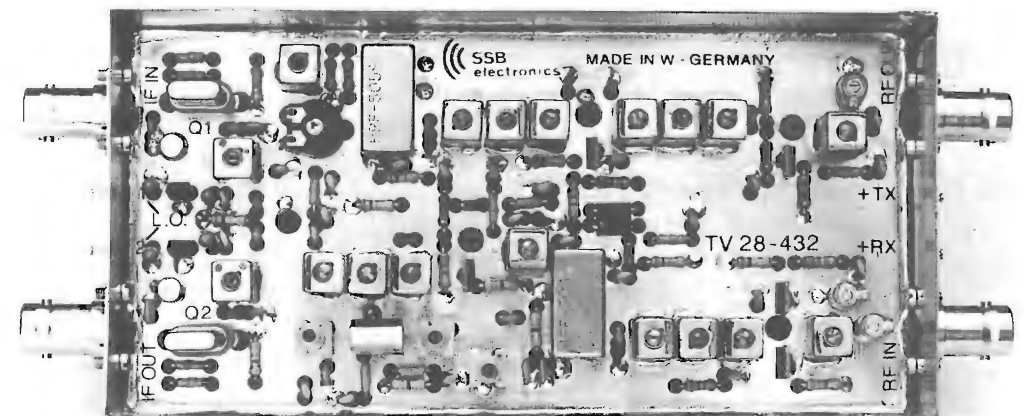Il manuale sarebbe stato più piacevole trovarlo tradotto in lingua italiana e, a mio parere, anche con qualche parola in più; di seguito troverete tutta la traduzione, anche di piccole scritte che si trovano sulla pagina dello schema elettrico o del layout.






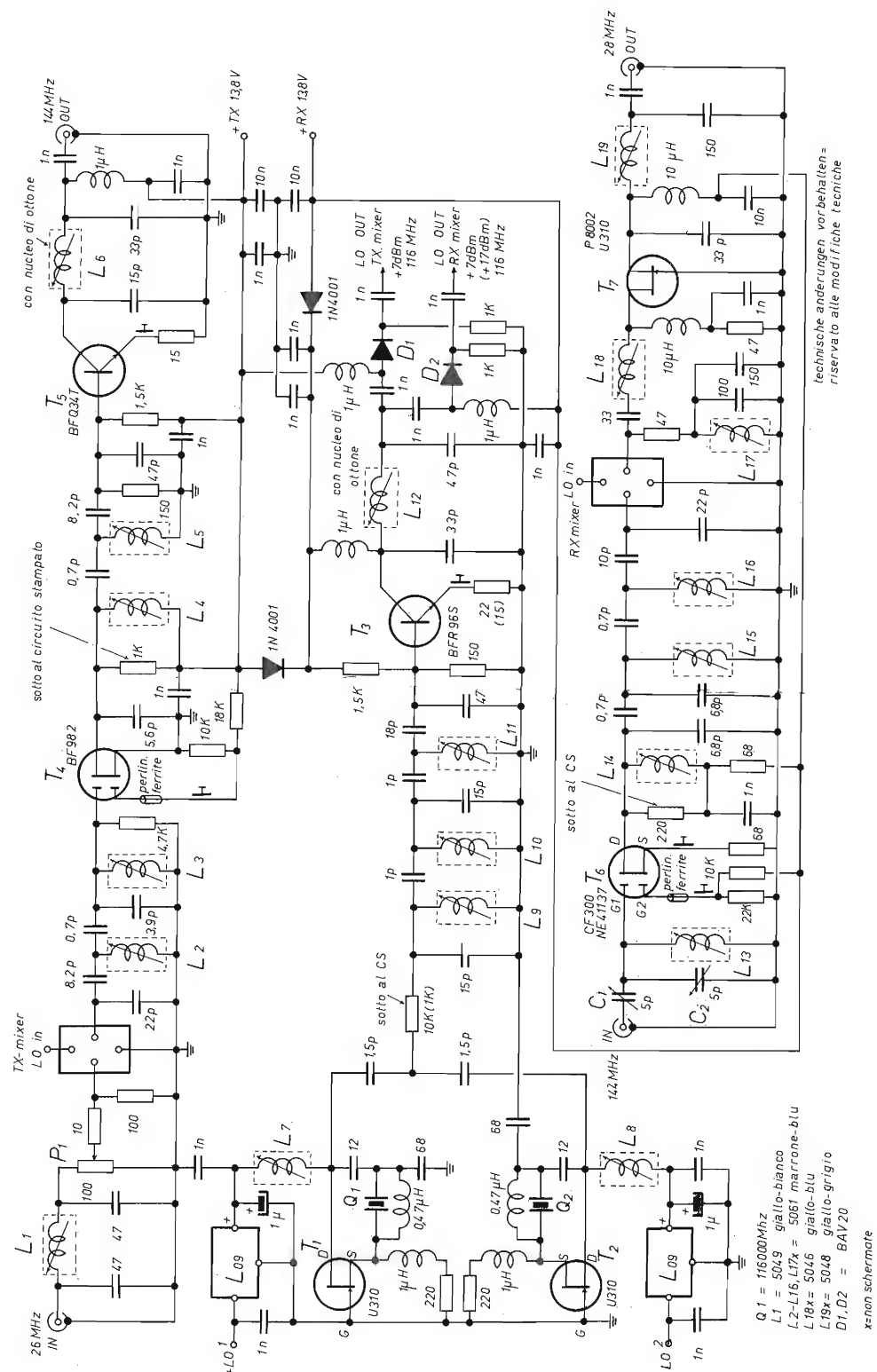

technische andierungen vorbehalten =  
riservato alle modifichie tecniche

$x = \text{non scherzate}$

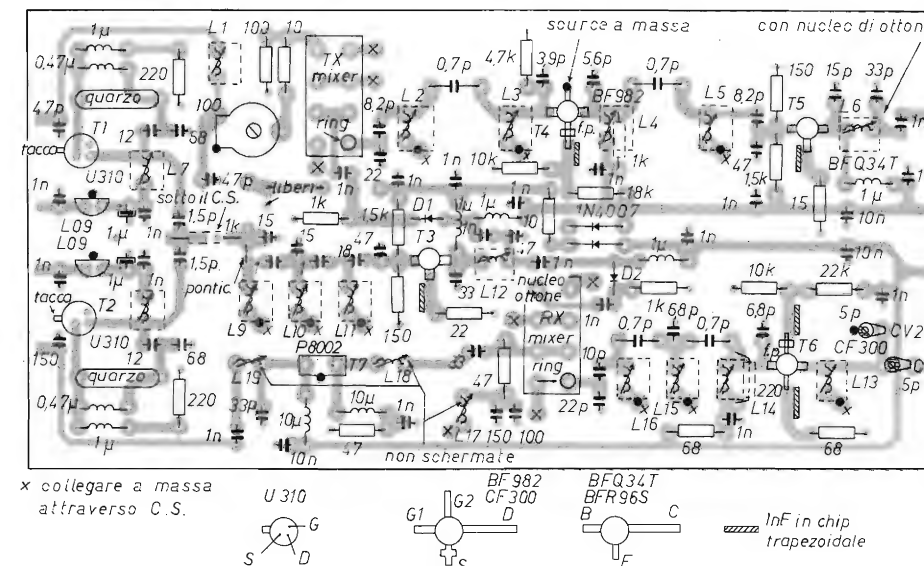

### Caratteristiche tecniche

## SEZIONE TRASMITTENTE

Frequenza di entrata	28/30	MHz
Frequenza di uscita	144/146	MHz
Potenza di uscita (con 1 dB di compressione)	100	mW
Soppressione spurie	60	dB

## SEZIONE RICEVENTE

Frequenza di entrata	144/146	MHz
Frequenza di uscita	28/30	MHz
Cifra di rumore F (tipica)	1,4	dB
Amplificazione di conversione (tipica)	20	dB
IP 3° ordine (mescolatore standard)	— 8	dBm
IP 3° ordine (mescolatore alto livello) OPT1	+5	dBm

Il transverter lavora con 2 diversi mescolatori ad anello a diodi Schottky, uno per la sezione di trasmissione e l'altro di ricezione, montati scrupolosamente nel circuito. Così si è potuto abbinare per la prima volta nel mescolatore di ricezione una bassa cifra di rumore totale con la capacità di trattare ampi segnali.

Mediante l'impiego di un mescolatore ad anello ad alto livello (di potenza dell'oscillatore locale,

n.d.t.) e di un GaAs-Fet ad alta corrente nel primo stadio, si ottengono contemporaneamente un IP (Intercept point) del 3° ordine di + 5 dBm e una bassissima cifra di rumore  $F = 1,4$  dB.

Ed infine vorrei ringraziare, per la pazienza nel seguire la traduzione, la signorina Cristina Chiappino di Ovada (Al) e l'ing. Carletto Cacciabue, ICTP.

— ABBONANDOTI —  
SOSTIENI ELETTRONICA FLASH



# TABELLE DI ATTENUATORI

a T, a  $\pi$ , a 50 e a 75  $\Omega$

Gian Maria Canaparo IW1AU

Sembra incredibile che nell'era del computer vengano proposte delle tabelle, eppure...

... eppure ci sono alcuni buoni motivi per farlo:

- 1) la tabella è immediata e soddisfa subito la richiesta
- 2) si ha una visione d'insieme e quindi si può cercare la soluzione migliore
- 3) se fatta bene, contiene tutti gli elementi per passare all'opera.

Partendo da questi principi, ho pensato di fare cosa utile nel proporre una tabella di attenuatori.

Gli attenuatori sono interessanti in elettronica circuitale nel settore delle telecomunicazioni e nelle misure rivestono un ruolo fondamentale.

Attenuare un segnale, adattare il livello d'ingresso di un transverter, fare misure comparative di guadagno o di perdita, sono tra i pochi spunti che posso suggerire, ma che ricoprono un notevole campo di applicazione.

Il problema vero è invece costruire questi attenuatori con una banda passante la più ampia possibile; infatti se non è difficile avere attenuatori precisi nel campo delle HF, appena ci si avventura nel campo delle VHF e UHF, si dovranno fare subito i conti con i parametri parassiti:

- 1) capacità verso massa
- 2) capacità tra ingresso e uscita
- 3) induttanza dei resistori.

Alla prima si rimedia usando connettori di ottima qualità (BNC o meglio N) e cercando di tenere i componenti dell'attenuatore il più equidistante possibile dalle facce della scatola schermante.

Alla seconda si interviene tenendo sufficientemente lontano la porta d'ingresso con quella di uscita, aiutandosi con schermi intermedi. La terza, rispetto alla seconda più importante, è dovuta principalmente alla lunghezza dei reofori dei componenti nonché dalla natura del componente stesso: la lunghezza dei reofori è un problema di costruzione, ma se si usano resistori a filo...

La scelta può cadere, per impieghi sotto il GHz, su resistori ad impasto o a strato di carbone.

Le prime sono ideali ma sfortunatamente sono instabili e rumorose. Le seconde, se hanno valori bassi, sono adeguate, mentre per valori alti il costruttore ricorre ad una "spiralizzazione" dello strato che per frequenze alte può risultare non trascurabile. Tuttavia poiché sono più reperibili quest'ultime ed è facile fare un "trimming", la scelta è quasi obbligata.

Soprattutto in VHF e UHF per minimizzare gli effetti della seconda causa conviene non superare 10 - 15 dB di attenuazione per cella, ma scompare l'attenuazione nella serie di più celle la cui attenuazione è la somma delle attenuazioni espresse in dB.

Es: Si deve attenuare in UHF di 22 dB; invece di una cella da 22 dB conviene fare una cella da 10 e una da 12 dB in serie.

In caso si voglia fare un attenuatore a scatti, molto dipende dai commutatori e, se si usano normali micro-switch, non si può pretendere di avere precisione oltre i 200 MHz a meno di prendere provvedimenti non banali.

La sequenza di attenuazione delle celle po-

trebbe essere:

1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 dB

Così si riesce ad ottenere attenuazioni fino a 55 dB a passi di 1 dB.

Le due tabelle riportate indicano i valori resistivi per attenuatori a T e a  $\pi$  da 50  $\Omega$  e 75  $\Omega$ . I valori resistivi sono stati calcolati in modo che la precisione dell'attenuazione sia superiore all'1% del valore indicato, l'errore di attenuazione è dell'1% e non di più. Tutto ciò è stato fatto per avere la possibilità di costruire celle di buona precisione per misurazioni: se però ciò non è richiesto allora i valori resistivi possono essere approssimati o addirittura arrotondati ai valori normalizzati.

## Analisi della tabella

In prima colonna è posto il valore dell'attenuazione espressa in dB con a fianco il rapporto di tensione e di potenza.

Es: Si supponga di voler attenuare un segnale di 4 volte. Si cerca nella colonna Vi/Vu 4; si trova 3,98 che è una buona approssimazione. Alle righe corrispondenti si trovano tutti i valori resistivi dell'attenuatore.

La colonna  $P_{R1}$  indica la potenza dissipata dal resistore R1 riferita ad un watt d'ingresso alla cella e così via.

Es: se all'attenuatore giungono 7W allora occorre moltiplicare il coefficiente della potenza per 7.

Per potenze alte si può giungere a valori di potenza, per resistore, eccessivi per due motivi: 1) dissipazione difficile in scatola schermante 2) difficoltà per non dire impossibilità a reperire il resistore in tecnologia a strato.

Per questi motivi occorrono più celle in serie ricordando che la potenza dissipabile viene ripartita sulle celle in ragione del coefficiente di colonna  $P_{tot}$ .

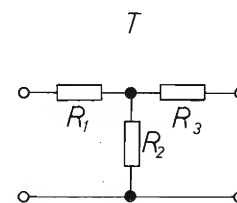


TABELLA ATTENUATORE A T CON  $Z_0 = 50 \Omega$

dB	Vi/Vu	Pi/Pu	PR1	PR2	PR3	Ptot	R1-3	Realiz.	R2	Realiz.
1	1.12	1.26	.058	.102	.046	.206	0.89	3.3//22	433	470//15.6k
2	1.26	1.58	.115	.182	.072	.369	5.73	4.7+1	215	220//10k
3	1.41	2.00	.171	.242	.086	.499	8.55	6.8+1.8	142	150//12.7k
4	1.58	2.51	.226	.286	.090	.602	11.3	12//180	105	120//820
5	1.78	3.16	.280	.315	.089	.684	14.0	15//220	82.2	62
6	2.00	3.98	.333	.333	.083	.749	16.4	18//220	66.9	68//3.9k
7	2.24	5.01	.382	.342	.076	.800	19.1	22//150	55.8	56
8	2.51	6.31	.431	.343	.068	.842	21.5	22//1k	47.3	39+8.2
9	2.82	7.94	.476	.338	.060	.874	23.8	22+1.8	40.5	39+1.5
10	3.16	10.0	.519	.329	.052	.900	26.0	27//680	35.1	33+2.2
11	3.55	12.6	.560	.316	.044	.920	28.0	27+1	30.6	33//390
12	3.98	15.8	.598	.301	.038	.937	29.9	33//330	26.8	27//3.3k
13	4.47	20.0	.634	.284	.032	.950	31.7	27+4.7	23.6	22+1.5
14	5.01	25.1	.667	.266	.027	.960	33.4	39//220	20.8	22//390
15	5.62	31.6	.698	.248	.022	.968	34.9	39//330	18.4	15+3.3
16	6.31	39.8	.726	.231	.018	.975	36.3	33+3.3	16.3	15+1.2
17	7.08	50.1	.752	.213	.015	.980	37.6	33+4.7	14.4	15//390
18	7.94	63.1	.776	.196	.012	.984	38.8	39	12.8	15//82
19	8.91	79.4	.798	.179	.010	.987	39.9	33+6.8	11.4	12//220
20	10.0	100	.818	.164	.008	.990	40.9	39+1.8	10.1	6.8+3.3


TABELLA ATTENUATORE A T CON  $Z_0 = 75 \Omega$

dB	Vi/Vu	Pi/Pu	PR1	PR2	PR3	Ptot	R1-3	Realiz.	R2	Realiz.
1	1.12	1.26	.058	.102	.046	.206	4.31	3.3+1	650	680//15k
2	1.26	1.58	.115	.182	.072	.369	8.60	6.8+1.8	323	330//15k
3	1.41	2.00	.171	.242	.086	.499	12.8	10+2.7	213	220//6.8k
4	1.58	2.51	.226	.286	.090	.602	17.0	18//330	157	180//1.5k
5	1.78	3.16	.280	.315	.089	.684	21.0	22//470	123	150//680
6	2.00	3.98	.333	.333	.083	.749	24.9	27//330	100	100
7	2.24	5.01	.382	.342	.076	.800	28.7	33//220	83.7	82+1.8
8	2.51	6.31	.431	.343	.068	.842	32.3	33//1.5k	71.0	56+15
9	2.82	7.94	.476	.338	.060	.874	35.7	47//150	60.9	68//560
10	3.16	10.0	.519	.329	.052	.900	39.0	39	52.7	47+5.6
11	3.55	12.6	.560	.316	.044	.920	42.0	47//390	45.9	39+6.8
12	3.98	15.8	.598	.301	.038	.937	44.9	47//1k	40.2	39+1.2
13	4.47	20.0	.634	.284	.032	.950	47.6	56//330	35.4	39//390
14	5.01	25.1	.667	.266	.027	.960	50.0	56//470	31.2	33//560
15	5.62	31.6	.698	.248	.022	.968	52.4	56//820	27.5	22+5.6
16	6.31	39.8	.726	.231	.018	.975	54.5	56//2.2k	24.4	27//270
17	7.08	50.1	.752	.213	.015	.980	56.4	68//330	21.6	22//1.8k
18	7.94	63.1	.776	.196	.012	.984	58.2	56+2.2	19.2	22//150
19	8.91	79.4	.798	.179	.010	.987	59.9	56+3.9	17.0	18//330
20	10.0	100	.818	.164	.008	.990	61.4	56+5.6	15.2	18//100



TABELLA ATTENUATORE A  $\pi$  CON  $Z_0 = 50 \Omega$ 

dB	$V_i/V_u$	$P_i/P_u$	PR1	PR2	PR3	Ptot	R1-3	Realiz.	R2	Realiz.
1	1.12	1.26	.058	.102	.046	.206	870	1k//6.8k	5.77	6.8//39
2	1.26	1.58	.115	.182	.072	.369	436	680//1.2k	11.6	12//330
3	1.41	2.00	.171	.242	.086	.499	292	390//1.2k	17.6	18//220
4	1.58	2.51	.226	.286	.090	.602	221	220	23.8	22//1.8
5	1.78	3.16	.280	.315	.089	.684	178	180//15k	30.4	33//390
6	2.00	3.98	.333	.333	.083	.749	150	150	37.4	39//1k
7	2.24	5.01	.382	.342	.076	.800	131	150//1k	44.8	47//1k
8	2.51	6.31	.431	.343	.068	.842	116	120//3.3k	52.8	56//1k
9	2.82	7.94	.476	.338	.060	.874	105	120//880	61.6	62//680
10	3.16	10.0	.519	.329	.052	.900	96.2	100//2.7k	71.1	56//15
11	3.55	12.6	.560	.316	.044	.920	89.2	100//820	81.7	62
12	3.98	15.8	.598	.301	.038	.937	83.5	100//170	93.2	100//1.5k
13	4.47	20.0	.634	.284	.032	.950	78.8	82//2.2k	106	100//5.6
14	5.01	25.1	.667	.266	.027	.950	74.9	150//150	120	120
15	5.62	31.6	.698	.248	.022	.968	71.6	82//560	137	150//1.5k
16	6.31	39.8	.726	.231	.018	.975	68.8	47//22	154	150//3.9
17	7.08	50.1	.752	.213	.015	.980	66.4	68//2.7k	173	180//4.7k
18	7.94	63.1	.776	.196	.012	.984	64.4	68//1.2k	193	180//15
19	8.91	79.4	.798	.179	.010	.987	62.6	68//820	220	220
20	10.0	100	.818	.164	.008	.990	61.1	39//22	248	330//1k

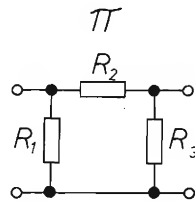TABELLA ATTENUATORE A  $\pi$  CON  $Z_0 = 75 \Omega$ 

dB	$V_i/V_u$	$P_i/P_u$	PR1	PR2	PR3	Ptot	R1-3	Realiz.	R2	Realiz.
1	1.12	1.26	.058	.102	.046	.206	1304	1.8k//4.7k	8.65	4.7//3.9
2	1.26	1.58	.115	.182	.072	.369	654	680//1.8k	17.4	18//560
3	1.41	2.00	.171	.242	.086	.499	437	470//6.8k	26.4	27//1.2k
4	1.58	2.51	.226	.286	.090	.602	331	330	35.8	47//150
5	1.78	3.16	.280	.315	.089	.684	248	270//39k	45.6	47//1.5k
6	2.00	3.98	.333	.333	.083	.749	226	180//47	56.0	56
7	2.24	5.01	.382	.342	.076	.800	196	220//1.8k	67.2	68//5.6k
8	2.51	6.31	.431	.343	.068	.842	174	180//5.6k	79.3	100//390
9	2.82	7.94	.476	.338	.060	.874	157	180//1.2k	92.4	100//1.2k
10	3.16	10.0	.519	.329	.052	.900	144	150//3.9k	107	120//1k
11	3.55	12.6	.560	.316	.044	.920	134	150//1.2k	122	100//22
12	3.98	15.8	.598	.301	.038	.937	125	180//390	140	150//2.2k
13	4.47	20.0	.634	.284	.032	.950	118	100//18	159	120//39
14	5.01	25.1	.667	.266	.027	.950	112	100//12	180	100
15	5.62	31.6	.698	.248	.022	.968	107	120//1k	204	220//2.7k
16	6.31	39.8	.726	.231	.018	.975	103	150//330	231	150//82
17	7.08	50.1	.752	.213	.015	.980	99.7	100	260	330//1.2k
18	7.94	63.1	.776	.196	.012	.984	96.6	100//2.7k	293	330//2.7k
19	8.91	79.4	.798	.179	.010	.987	94.0	100//1.5k	330	330
20	10.0	100	.818	.164	.008	.990	91.7	120//390	371	470//1.8k

Es: Si deve ridurre la potenza da 10 W a 1 W. L'attenuazione in potenza è 10 quindi 10 dB. Se si usasse un'unica cella, il primo resistore dissiperebbe 5,21 W! Una soluzione è mettere in cascata una cella da 2 dB (la prima), una da 3 dB e una da 5 dB.

Così facendo nella prima cella R2 (il più sollecitato) dissipa 1,82 W (sotto i 2 W valore limite per le due considerazioni sopra citate) e la cella dissipa 3,69 W. I restanti 6,31 W sono riversati sulla seconda cella: R2 dissipa 1,53 W, lasciando i rimanenti 2,16 W alla terza cella. R2 è ancora una volta il più sollecitato ma al di sotto del watt. Non si pensi che sia sempre R2 ad essere "sotto pressione", di volta in volta occorre controllare. In totale le celle hanno dissipato 3,69 + 3,15 + 2,16 = 9 W.

La prima colonna utile è R1 = R3 che indica due elementi dell'attenuatore; il fatto che siano uguali è dovuto all'impedenza d'ingresso uguale a quella d'uscita. Notate come i valori siano in generale bassi per cui la scelta di resistori a strato è più che oculata.

Ultima colonna da considerare è la "realizzazione", con due alternative: la prima è realizzare il resistore richiesto con il parallelo (//) o la serie (+) di valori normalizzati. Questo implica un'ulteriore approssimazione anche se le soluzioni proposte sono state "ottimizzate" per rimanere nell'1% di errore. La cosa più gravosa è di dover acquistare e montare quasi sempre due resistori di precisione.

Se l'utilizzazione richiede precisione allora è preferibile ricorrere al "trimming": ci si procura un ohmmetro di precisione (almeno 1%) e con una limetta s'incide il resistore più volte quanto è necessario per raggiungere il valore prefissato partendo dal valore normalizzato inferiore.

Questo sistema ha il vantaggio che costa poco, potendo impiegare resistori al 5-10%, ma occorre più tempo per avere il valore desiderato.

Per chi vuole calcolarsi valori non tabulati di attenuazione, fornisco le formule tralasciando il calcolo della potenza (molto complicato): si potrà avviare interpolando il valore richiesto con quello subito sopra e subito sotto della tabella.

$$V_i/V_u = \sqrt{(P_i/P_u)} = n$$

$Z_0$  = Impedenza caratteristica  
(50  $\Omega$ , 75  $\Omega$ , ecc.)

ATTENUATORE A  $\pi$

$$R1 = R3 = Z_0 \times (n + 1) / (n - 1)$$

$$R2 = Z_0 \times (n^2 - 1) / 2n$$

ATTENUATORE A T

$$R1 = R3 = Z_0 \times (n - 1) / (n + 1)$$

$$R2 = Z_0 \times 2n / (n^2 - 1)$$

È incredibile, quante cose si possono e si potrebbero dire a proposito di una tabella e... queste cose il computer non dice!

BUON LAVORO!

**HAMBIT '89 ♦♦♦♦♦ HAMBIT '89 ♦♦♦♦♦ HAMBIT '89**

**4° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI RADIOTELEMATICA  
VII EXPOSER - SALONE DELL'INFORMATICA  
FIRENZE - FORTEZZA DA BASSO - 22 Ottobre 1989**

**INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI LAVORI**

Unico Congresso in campo mondiale dedicato alla Radiotelematica d'amatore, HAMBIT '89 si apre quest'anno al contributo dei ricercatori volontari operanti in tutte le discipline attinenti l'utilizzo congiunto della radio, della televisione, del telefono e del computer.

Oltre al volume "TECNICHE DIGITALI AVANZATE HAMBIT '89" verrà anche pubblicato "HAMBIT '89 PROCEEDINGS", che, diffuso gratuitamente all'Estero, permetterà agli Autori che avranno fatto pervenire anche la traduzione inglese dei loro lavori una pubblicità internazionale.

Il tema è libero ed i lavori potranno concernere:

- relazioni su ricerche sperimentali radiotelematiche;
- temi legati alle reti radiotelematiche;
- indagini sugli standard radiotelematici;
- realizzazioni hardware e/o software;
- interventi soccorritori per i portatori di handicap;
- nuove idee per la protezione civile e dell'ambiente.

I migliori lavori, selezionati dalla Commissione Tecnica di HAMBIT '89, saranno premiati con personal computer, stampanti, monitor, modem ed altri prodotti telematici.

Un Premio Speciale HAMBIT '89 - consistente in un personal computer portatile - sarà assegnato al software di pubblico dominio che per il suo prestigio potrà ben rappresentare all'Estero il lavoro della ricerca volontaria radiotelematica italiana.

I lavori - inediti e redatti in italiano od in inglese, di lunghezza non superiore alle 20 pagine - dovranno essere ricevuti dal Coordinatore di HAMBIT '89 entro il 31 luglio 1989 racchiusi in una busta contenente:

- 1) floppy disc da 5" MS/DOS con il testo sotto forma di file ASCII;
- 2) copia stampata e completa di illustrazioni e relative didascalie;
- 3) dichiarazione firmata di rinuncia ai diritti d'autore, completa di nome e cognome dell'autore, recapiti postale e telefonico, titolo del lavoro.

**COORDINATORE HAMBIT '89 - Carlo Luigi Ciapetti, I5CLC  
Via Trieste, 36 - 50139 FIRENZE (055/496703, Fax: 475569).**



## Lettera aperta:

Egregio Sig. Giacomo Marafioti

vorrei portarLa a conoscenza, che in alcuni palazzi dove esiste l'antenna centralizzata, certi amministratori di condominio, portinai, caposcala ecc., si oppongono in vari modi all'istallazione di antenne radioamatoriali o televisive indipendenti, violando apertamente le leggi dello Stato Italiano. A Bologna come nelle altre grandi città si possono ricevere più di 22 stazioni TV diverse, mentre in moltissimi palazzi si riescono a ricevere appena 13 canali TV circa. Oggi giorno si tende ad installare grossi impianti televisivi centralizzati (per esempio impianti I.A.C.P.); mi chiedo: se l'antenna cade o rimane danneggiata, un'intera zona servita da questa antenna resta al buio, per quanto tempo? Se si guasta un modulo, bisogna attendere mesi per la riparazione?

Inoltre impianti così come sono generalmente costruiti oggi, sono obsoleti dopo pochi mesi, per non parlare degli impianti selettivi e di quelli a conversione di canale, di cui ogni nove canali almeno uno in parola ha dei problemi di ricezione, battimento di armoniche, e qualità di immagine, ecc...

Generalmente si tende a convertire molti canali da UHF in VHF, ma a me risulta che tutti i normali canali televisivi sono occupati da una o più stazioni televisive. Siccome in Italia non c'è ancora una regolamentazione ben precisa sulle radio e TV private, e che vige la legge del più ricco (e di conseguenza può irradiare con più ripetitori e più watt; occupando in genere molte frequenze o canali), ciò significa che una TV privata, oggi si può ricevere bene, ma domani no, e viceversa. (Speriamo che il Ministro competente emani una legge che regolamenti presto la materia).

In Italia non esiste forse la libera manifestazione del proprio pensiero e la ricezione del pensiero altrui come contemplato dall'art. 21 della Costituzione e che, pertanto, un pari dovere e una pari facoltà vanno riconosciute in caso di antenne televisive e radioamatoriali?

In molti casi, alcuni condomini affermano che le antenne portano via il segnale o lo disturbano, perché in questi casi per troncane le diatribe non ci si rivolge subito alle Autorità Giudiziaria?...

Perché alcuni televisori sono costruiti senza i necessari filtri per evitare le interferenze?... Perché alcuni hanno degli oscillatori interni addirittura su frequenze radioamatoriali? Forse per risparmiare? Lo sapete forse che un Radioamatore può salvare delle vite umane e che in caso di emergenze, calamità naturali, ecc., deve mettersi a disposizione delle Autorità Competenti con le proprie attrezzature?

Cosa può fare un televisore costruito male o mal funzionante? Al massimo può fare innervosire un proprietario, ma non certo salvare delle vite...

Perché molti televisori non sono in regola con le norme contenute nel DM 25/6/85, e successive modifiche, che riguardano la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori?

Con sentenza n. 7418 del 16.12.1983, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha statuito che nessuno può opporsi a che uno dei condomini in qualità di Radioamatore, (comproprietario o coabitante, munito della prescritta autorizzazione amministrativa), installi un'antenna rice-trasmittente su porzione altrui o condominiale. La suprema Corte di Cassazione si è espressa inoltre a favore della (liberà di antenna), per cui ogni cittadino può installare sul tetto della casa dove abita, un'antenna radiotelevisiva per migliorare la ricezione dei vari programmi, indipendente dall'antenna centralizzata, purché non violi la medesima libertà altrui.

Desidero elencare altre norme di Leggi, disposizioni Ministeriali e sentenze di Cassazione che regolano la materia:

- Legge 25 Giugno 1865 n. 2359 art. 45;
- Regio Decreto 3 Agosto 1928, n. 2295 artt. 78 e 79 par. 3;
- Legge 6.5.1940 n. 554 artt. 1, 2, 3, 11 e art. 179 R.D. 27.2.1936 n. 645;
- Regio Decreto 11.12.1941 n. 1555;
- Decreto 9.5.1946 n. 382 artt. 1 e 2 ultimo comma;
- Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
- Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni - Radiocorriere n. 11-14 del 20 Marzo 1954;
- Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n. 1005;
- D.P.R. 25.9.1967 n. 1525;
- Legge n. 15 del 14/1/68 art. 10;
- Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 luglio 1971;

- Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 artt. 231-232-315 e 397, (ed. altri articoli dello stesso Codice P.T.) G.U. 3/5/1973 n. 113;
- Legge n. 98 del 8/4/1974;
- Legge n. 103 del 14/4/1975 art. 45;
- Corte Costituzionale sentenza n. 202/76;
- Decreto Ministeriale 15/7/1977; pubblicato sulla G.U.; n. 226 del 20/8/1977;
- Legge n. 209 del 22/5/80;
- Tribunale di Roma sentenza del 13/10/1980;
- Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 7418 del 16 Dicembre 1983;
- Tribunale di Roma sentenza del 17 Novembre 1986 n. 15715;
- Decreto Ministeriale 27/8/87 art. 3 e D.M. 31/5/88, e D.M. 25/6/85;
- Consiglio di Stato, con decisione n. 594/88, ha chiarito che i Radioamatori possono installare le loro antenne senza alcuna autorizzazione comunale, in quanto questi tipi di antenne non incidono, agli effetti delle leggi urbanistiche, sulla trasformazione del territorio. L'autorizzazione all'installazione di stazioni ed antenne radioelettriche ad uso privato spetta esclusivamente all'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Art. 397 DPR 156/73;

- Corte Costituzionale, sentenza n. 1030 del 15/11/88, ha stabilito che gli apparecchi di debole potenza di tipo portatile, (cerca-persone, Walkie-talkie, e simili), (di cui all'art. 334 del testo Unico P.T. D.P.R. 156/73), non si è più sottoposti a concessione, ma ad autorizzazione;

Purtroppo, lettere come queste o non vengono lette o vengono messe in disparte, ma sono fiducioso nella Sua persona e spero che si faccia luce su questa ampia e complicata problematica.

Desidero inoltre, che della presente, siano messi al corrente tutti i lettori, di Elettronica Flash, in modo che altri (amanti della radio) non abbiano i miei stessi problemi.

Rimango in attesa di un sollecito è gradito riscontro, con l'occasione Le invio i miei migliori saluti.

Elio Antonucci

## Risposta dal "Ministero P.P.T.T." Roma 02/02/89

OGGETTO: Installazione di antenna amatoriale in palazzi già dotati antenna centralizzata.

Con riferimento alla lettera del 26.10.88 con la quale la S.V., nell'evidenziare i problemi sia di natura interpersonale e tecnica che giuridica che si pongono al radioamatore al momento dell'istallazione di una antenna trasmittente, chiede l'avviso di questo Ministero sulle considerazioni prospettate, la scrivente non può che riassumere il quadro dell'attuale normativa vigente in materia.

Come è noto l'art. 397 del Codice Postale prevede il diritto all'installazione di antenne destinate alla sola ricezione dei servizi di radiodiffusione da parte dei condomini.

Alla luce della sent. 202/76 della Corte Costituzionale tuttavia il tribunale di Roma con sentenza 13.10.1980 ha affermato che la facoltà di installare impianti anche per la diffusione radiofonica e televisiva si ricava dall'applicazione analogica della legge 554 del 1940 e del DPR n. 156 del 1973 della Corte Costituzionale.

È solo nel 1973 con la sentenza 7418 che per la prima volta viene affrontata il tema dell'istallazione di antenne ricetrasmittenti destinate all'attività radioamatoriale.

In quella sede la Suprema Corte affermò il diritto all'installazione come facoltà compresa nel diritto alla libera manifestazione del pensiero previsto all'art. 21 della Costituzione ma nel contempo evidenziò "il limite di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale il diritto di proprietà".

Si fa presente in ultimo che la stessa Corte presuppone la regolamentazione del diritto di cui sopra da parte della pubblica amministrazione, regolamentazione che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 397 deve essere effettuata con l'emanazione del Regolamento di attuazione del codice postale attualmente in corso di approvazione.



La citata disposizione prevede, inoltre che dovrà essere corrisposta un'equa indennità al proprietario, indennità che in mancanza di accordo tra le parti sarà determinata dal giudice.

Si fa presente, in ultimo che il testo del regolamento di attuazione del codice postale in corso di approvazione prevede all'art. 5 comma 7° che "ai fini dell'installazione delle antenne, si applicano nei confronti dei radioamatori le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 232, secondo e terzo comma e 397 del codice postale e delle Telecomunicazioni".

Distinti saluti

Il ViceCapo Gabinetto  
F.to TORMENTA

R. Signor Antonucci, per Lei e per tutti i miei Lettori interessati al caso, migliore risposta o commento, io non potevo darle. Cordialità

Marafioti

### Per i soli Lettori di Flash Elettronica operatori di computer IBM e compatibili, nonché C64 e Spectrum

Il GIRUS, Gruppo Italiano Radioamatori Utenti Sinclair ed il Sinclair Club di Scanzano, fornitissimi di software per questi computer, sono disponibili a ricopiarli su dischetti o cassette per tutti coloro che, **nostri lettori**, ne faranno richiesta.

Sono disponibili programmi per IBM e compatibili nonché per lo Spectrum.

Per quest'ultimo è possibile copiare anche programmi su dischetti da 3,5" con il sistema **disciple**.

Tale servizio è totalmente **gratuito**, previo invio del disco o cassetta e della busta affrancata e già preindirizzata per il ritorno (l'affrancatura è simile a quella sostenuta nell'invio).

Si ringrazia tutti coloro che nell'invio del disco, o della cassetta, avranno in esso registrato **uno o più programmi**, anche utility.

Le richieste vanno inviate ad uno dei seguenti indirizzi:

**Antonio Ugliano**  
Casella Postale 65  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

**GIRUS**  
Via Vesuvio 185 — 80040 TRECASE (NA)

Regione dell'Umbria - Provincia di Terni - Comune di Amelia  
Azienda di promozione turistica dell'Amerino  
A.R.I. Sez. di Terni

**MOSTRA MERCATO  
DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA**  
... un'occasione per visitare l'Amerino...

**AMELIA** (zona industriale di Formole)

**27-28 Maggio 1989**

Segreteria:

Azienda di promozione turistica dell'Amerino - Via Orvieto, 1 - Tel. 0744/981453



ELETTRONICA  
FLASH

Vi attende  
al suo Stand

**PEARCE-SIMPSON**

**SUPER  
CHEETAH**

**3600 canali All-Mode AM-FM-USB-LSB-CW**



#### Dati generali:

Controllo frequenza: sintetizzato a PLL - Tolleranza freq. 0.005% - Stabilità di freq. 0.001% - Tensione alim.: 13,8V DC nom., 15,9V max, 11,7V min.

Peso kg 2.26.

**Trasmittitore:** Uscita potenza AM-FM-CW, 5W-SSB 12W, PEP - Risposta freq. AM-FM: 450-2500 - Impedenza OUT: 50 Ω - Indicatore uscita e SWR.

**Ricevitore:** Sensibilità SSB-CW: 0,25 μV per 10 dB (S+N)/N - AM 0,5 μV per 10 dB (S+N)/N - FM, 1 μV per 20 dB (S+N)/N - Frequenza IF: AM/FM 10.695 MHz 1ª IF - 455, 2ª IF - SSB-CW, 10.695 MHz - Squelch, ANL, Noise Blanking e Clarifier.

**VIRGILIANA ELETTRONICA** - v.le Gorizia, 16/20 - C.P. 34 - Tel. 0376/368923

46100 MANTOVA


Telefax 0376-328974

Radio - TV Color - Prodotti CB-OM - Videoregistratori - Hi-Fi - Autoradio - Telecomunicazioni

ELETTRONICA  
FLASH



# PER TRASMISSIONI SENZA CONFINI

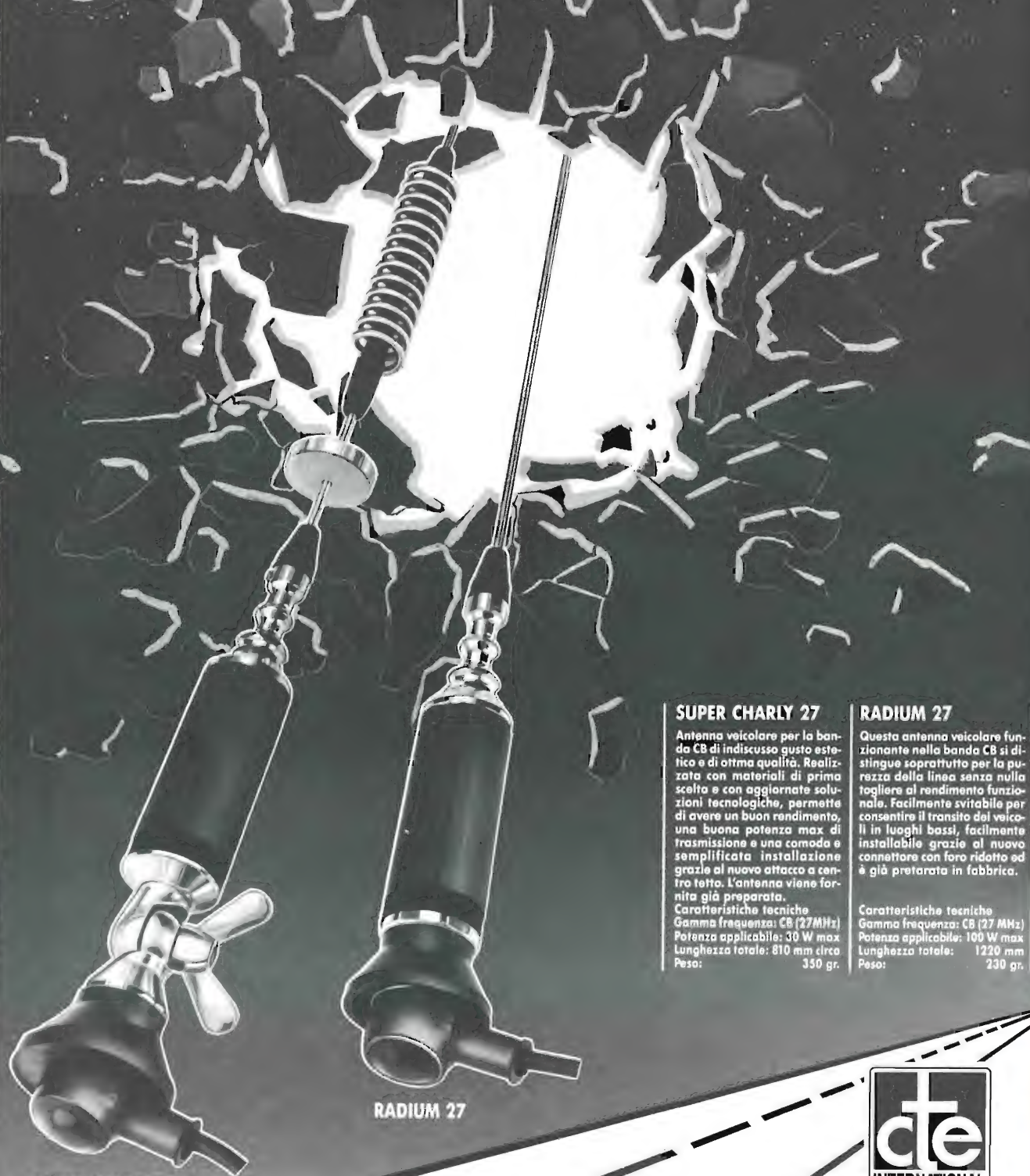

SUPER CHARLY 27

RADIUM 27

## SUPER CHARLY 27

Antenna veicolare per la banda CB di indiscusso gusto estetico e di ottima qualità. Realizzata con materiali di prima scelta e con aggiornate soluzioni tecnologiche, permette di avere un buon rendimento, una buona potenza max di trasmissione e una comoda e semplificata installazione grazie al nuovo attacco a centro tetto. L'antenna viene fornita già preparata.

Caratteristiche tecniche  
Gamma frequenza: CB (27 MHz)  
Potenza applicabile: 30 W max  
Lunghezza totale: 810 mm circa  
Peso: 350 gr.

## RADIUM 27

Questa antenna veicolare funzionante nella banda CB si distingue soprattutto per la purezza della linea senza nulla togliere al rendimento funzionale. Facilmente svitabile per consentire il transito del veicolo in luoghi bassi, facilmente installabile grazie al nuovo connettore con foro ridotto ed è già prearata in fabbrica.

Caratteristiche tecniche  
Gamma frequenza: CB (27 MHz)  
Potenza applicabile: 100 W max  
Lunghezza totale: 1220 mm  
Peso: 230 gr.



42100 Reggio Emilia - Italy  
Via R. Sevardi, 7  
(Zona Ind. Mancasale)  
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)  
Telex 530156 CTE I  
Fax 47448

## ...CHIEDERE E' LECITO... RISPONDERE E' CORTESIA... PROPORRE E' PUBBLICABILE

a cura del Club Elettronica Flash

...

### Proposta

#### Alimentatore 3 ÷ 18V/1A

La tensione di 18V in uscita da T1 è livellata da C1 (2200  $\mu$ F) e quindi applicata all'ingresso (Pin 1) del L 200.

Mediante la rete P1-R1 si aggiusta la tensione fra 3 e 18 volt e tramite la R2 (0,47  $\Omega$  2W) si fissa la soglia di intervento della corrente in uscita di 1A.

Al morsetto di uscita sono previste 3 boccole: una per la tensione positiva una per la massa (Gnd) ed una per il LED che ci informa sulla presenza o meno della tensione di rete.

L'uscita per il LED, come si nota, è stata presa sul trasformatore perché, in caso di Black-Out il LED posto ai capi di C1 si

Sarà forse una coincidenza, ma da un pò' di tempo si va delineando una preponderanza di richieste e proposte di schemi riguardanti la bassa frequenza. Non che questo ci dispiaccia più che tanto, ben sapendo che sono numerosi i seguaci di questa branca dell'elettronica, ma vorremmo evitare che fossero troppo trascurati i tanti altri argomenti che pure interessano una buona fetta di Lettori. In tale senso vorremmo spronare i giovani sperimentatori affinché spremano le loro meningi e si facciano avanti con le richieste più varie e proponendo i loro elaborati.

Tornando a bomba, questo mese ci soffermiamo ancora sulla BF, col secondo finale ad alta potenza, con un controllo di tono preamplificato, un doppio amplificatore, un alimentatore da rete utilizzando un integrato switch mode ed un amplificatore di bassa frequenza per uso automobilistico e domestico.

Dulcis in fundo, un alimentatore-carica batterie.

...


sarebbe spento lentamente: nel nostro caso, invece, in caso di mancanza della tensione di rete, il LED si spegne immediatamente.

Tale alimentatore può essere tranquillamente usato anche come carica batterie.

Walter da Porto d'Ascoli

C1 = 2200  $\mu$ F 35V  
C2 = 100 nF  
C3 = 100  $\mu$ F 35V  
C4 = 220 nF  
C5 = 100 nF  
R1 = 820  $\Omega$   
R2 = 0,47  $\Omega$  2W  
R3 = 1800  $\Omega$   
R4 = 4,7  $\Omega$

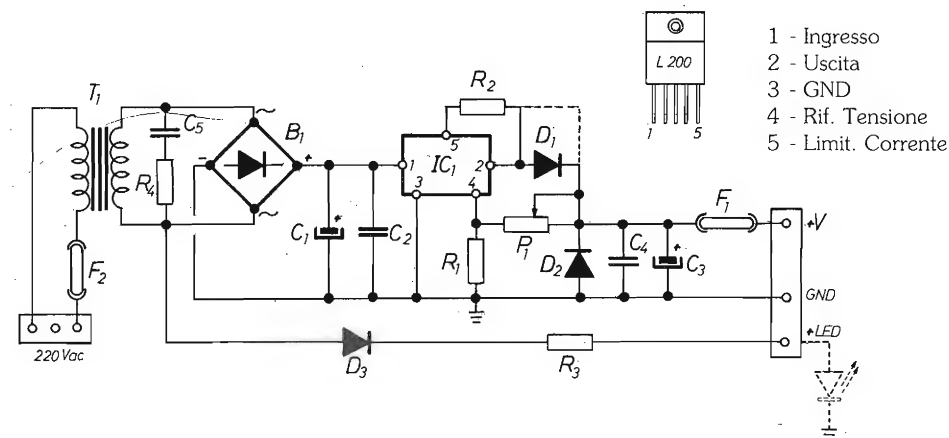D1 = IN5407  
D2 = IN 5407  
D3 = IN4001  
IC1 = L200 SGS  
B1 = W 005 (1,5A)  
F1 = 3 A  
F2 = 250 mA  
T1 = 18 V 1,5A  
P1 = 10 k $\Omega$  lineare





## Proposta

Dai nostri collaboratori Tony e Vivvy riceviamo questo progetto in grado di soddisfare ogni esigenza di nitidezza e fedeltà dei suoni amplificati.

### Preamplificatore tandem

**Questo preamplificatore non incupisce i suoni, né li increspa, né comunque li sporca in alcun modo.**

**Al contrario, è in grado di restituirli perfettamente puliti, con la massima nitidezza e fedeltà.**


**Esso è anche provvisto di un efficace controllo dei toni, in modo da consentire un'adequata modifica del "sound" complessivo secondo le proprie esigenze di ambientazione acustica.**

$R1 = R2 = R6 = R13 = 1,5 \text{ k}\Omega$   
 $R3 = 12 \text{ k}\Omega$   
 $R4 = 6,8$   
 $R5 = 220 \Omega$   
 $R7 = 2,2 \text{ k}\Omega$   
 $R8 = 680 \Omega$   
 $R9 = 5,6 \text{ k}\Omega$   
 $R10 = 150 \text{ k}\Omega$   
 $R11 = 390 \text{ k}\Omega$   
 $R12 = 68 \text{ k}\Omega$   
 $R14 = 33 \Omega$

$C1 = C3 = C12 = 5 \mu\text{F}/16\text{V}$   
 $C2 = 100 \mu\text{F}/16\text{V}$   
 $C4 = 50 \mu\text{F}/16\text{V}$   
 $C5 = C10 = 3,3 \mu\text{F}/16\text{V}$   
 $C6 = 47 \text{ nF}$   
 $C7 = 5,6 \text{ nF}$   
 $C8 = 100 \text{ nF}$   
 $C9 = 330 \text{ nF}$   
 $C11 = 10 \mu\text{F}/16\text{V}$

$P1 = 47 \text{ k}\Omega \text{ Log.}$   
 $P2 = P3 = 47 \text{ k}\Omega \text{ lin}$

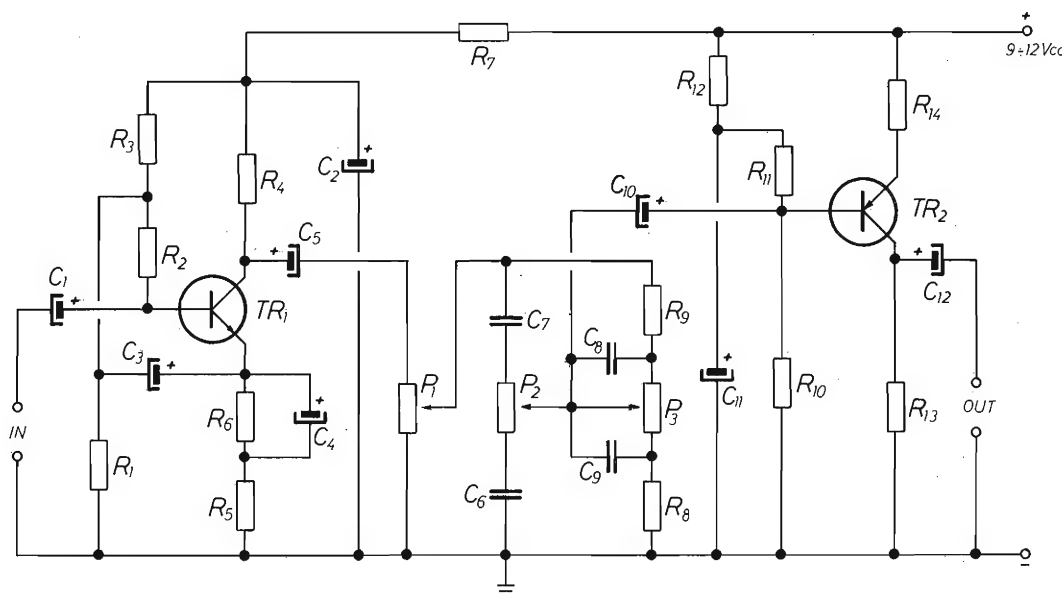$TR1 = BC113$   
 $TR2 = BC154 \text{ oppure } BC281C$



## Proposta

### Alimentatore switching

**Vi invio lo schema di un alimentatore switching 12V c.c./1,5A da me realizzato sperando che lo troviate idoneo alla pubblicazione.**

**Stefano di Fano**


Ottima la proposta del signor Stefano, ed inedita in quanto di solito gli alimentatori switching utilizzano particolari integrati dedicati allo scopo, basti pensare al 3524, 3525. Invece, in questo caso si è utilizzato un semplice L146 ed un darlington da 100 W.

Il partitore in uscita è stato determinato per avere 12V.

Questo alimentatore step down è molto compatto e dissipa molto poco.

Con un ingresso variabile tra i 16 ed i 35 volt si hanno in uscita 12 volt stabilizzati, quasi assenti da ripple residuo.

$C1 = C2 = 2200 \mu\text{F } 35\text{V el.}$   
 $C3 = 100 \text{ nF}$   
 $C4 = 10 \mu\text{F } 16 \text{ V}$   
 $R1 = 120 \Omega$   
 $R2 = 470 \text{ k}\Omega$   
 $R3 = 1 \text{ k}\Omega$   
 $R4 = 100 \Omega$   
 $R5 = 47 \text{ k}\Omega$   
 $R6 = 68 \text{ k}\Omega$   
 $D1 = \text{BYW } 71 \text{ A}$   
 $TR1 = \text{BDW } 83 \text{ C}$   
 $L1 = 100 \mu\text{H} = 40 \text{ spire filo } 0,7 \text{ mm su toroide } \varnothing 1,5 \text{ cm interno}$   
 $IC1 = \text{L146 SGS}$

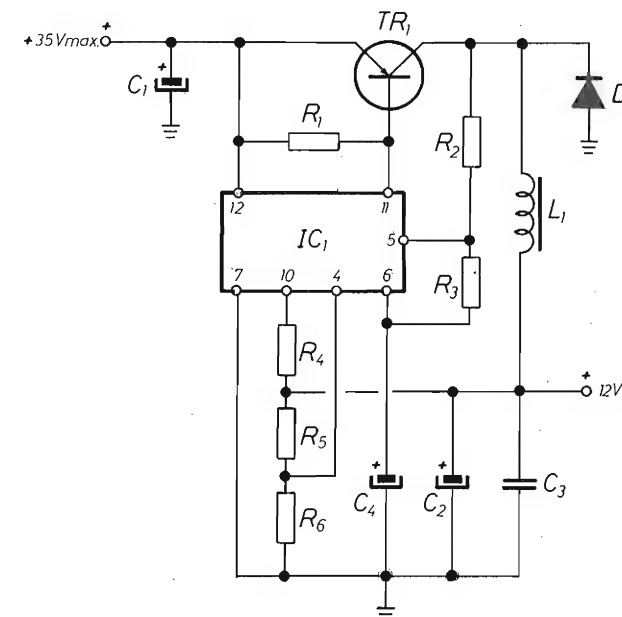

## Richiesta:


### Amplificatore Fader

**Vorrei lo schema di un amplificatore 20 + 20W con fader, ma che non richieda eccessive operazioni di messa a punto.**

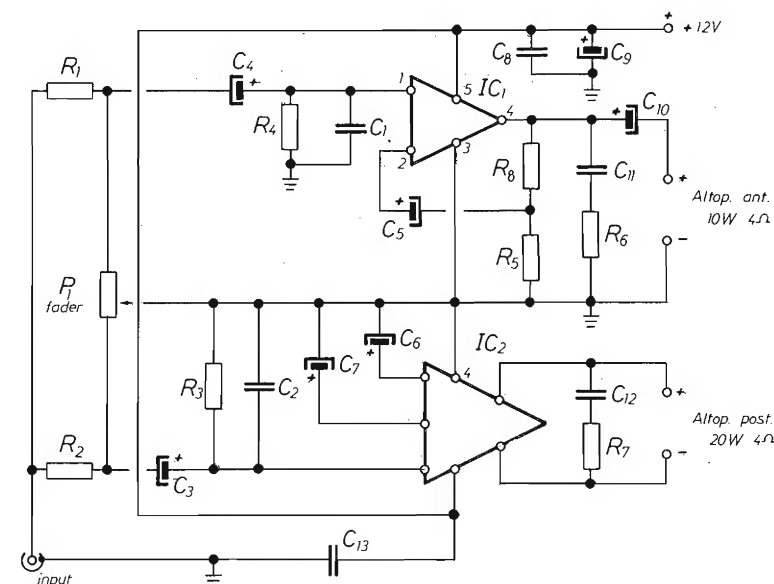**Claudio di Scandiano**

Eccole lo schema. E' un 20 + 20 W bicanale con fader, che non necessita di taratura. L'unica regolazione riguarda il controllo front/rear.

$R1 + R4 = 22 \text{ k}\Omega$   
 $P1 = 47 \text{ k}\Omega \text{ trimmer}$   
 $R5 = 10 \Omega$   
 $R6 = R7 = 1 \Omega$   
 $R8 = 1 \text{ k}\Omega$   
 $C1 = C2 = 100 \text{ pF}$   
 $C3 = C4 \text{ } 2,2 \mu\text{F } 16\text{V el.}$   
 $C5 = 220 \mu\text{F } 16\text{V el.}$   
 $C6 = C7 = 22 \mu\text{F } 16\text{V el.}$   
 $C8 = C11 = C12 = C13 = 100 \text{ nF}$   
 $C9 = C10 = 2200 \mu\text{F } 16\text{V el.}$   
 $IC1 = \text{TDA } 2003$   
 $IC2 = \text{TDA } 7240\text{A}$





## Richiesta

### Amplificatore 900 W su 4Ω

Eccoci dunque, come promesso nel numero di MARZO scorso, con la seconda soluzione al problema del sig. Claudio di Ferrara.

Come preannunciato si tratta di un finale ad altissima potenza (900 W/4Ω) che sfrutta il principio di funzionamento a ponte.

Come per il precedente progetto, a livello realizzativo non presenta problemi di sorta, solo regolare

il potenziometro P1 per una corrente di riposo a 200mA ed ottimizzare il guadagno con P3.

Naturalmente sarà necessario effettuare i collegamenti di segnale con cavetti schermati, e quelli di potenza, con cavi dalla sezione di almeno 2 mmq o più.


Indispensabile ancor più che nel precedente progetto, fornire i finali di alette e ventilatori di raffreddamento, nonché completare il tutto mediante un disgiuntore termico a 100°C da applicare sull'aletta.

Anche questo tipo di realizzazione offre una più che totale protezione e, quindi, lunga vita al finale.

R1 + R12 = 0,22 Ω 5W  
R13 + R16 = 470 Ω 1/2W  
R17 + R20 = 18 Ω 1W  
R21 + R24 = 470 Ω 1/4W  
R25 + R28 = 180 Ω 1/4W  
R28 = R30 = 150 Ω 1/4W  
R31 = R32 = 1,5 kΩ 1/4W  
R33 = 15 kΩ 1/4W  
R34 = R35 = 1,8 kΩ 1/4W  
R36 + R39 = 56 Ω 1/4W  
R40 = R41 = 1,8 kΩ 1/4W  
R42 = 3,9 kΩ 1/2W  
R43 + R47 = 47 kΩ 1/4W  
R48 = R49 = 1,2 kΩ 1/4W

R50 = R51 = 10 Ω 10W  
R52 = R53 = 100 kΩ 2W  
P1 = P2 = 1 kΩ trimmer  
P3 = 100 kΩ trimmer  
C1 = C2 = 1000 μF 63V el.  
C3 = C4 = 100 nF poli.  
C5 = C6 = 220 nF poli.  
C7 + C10 = 18 pF cer.  
C11 + C14 = 100 pF cer.  
C15 = C16 = 1 μF 16 V el.  
C16 + C21 = 18 pF cer.  
C22 = 4,7 μF 63 V el.  
C23 = C24 = 470 μF 63 V  
D1 = Zener 10V 1W

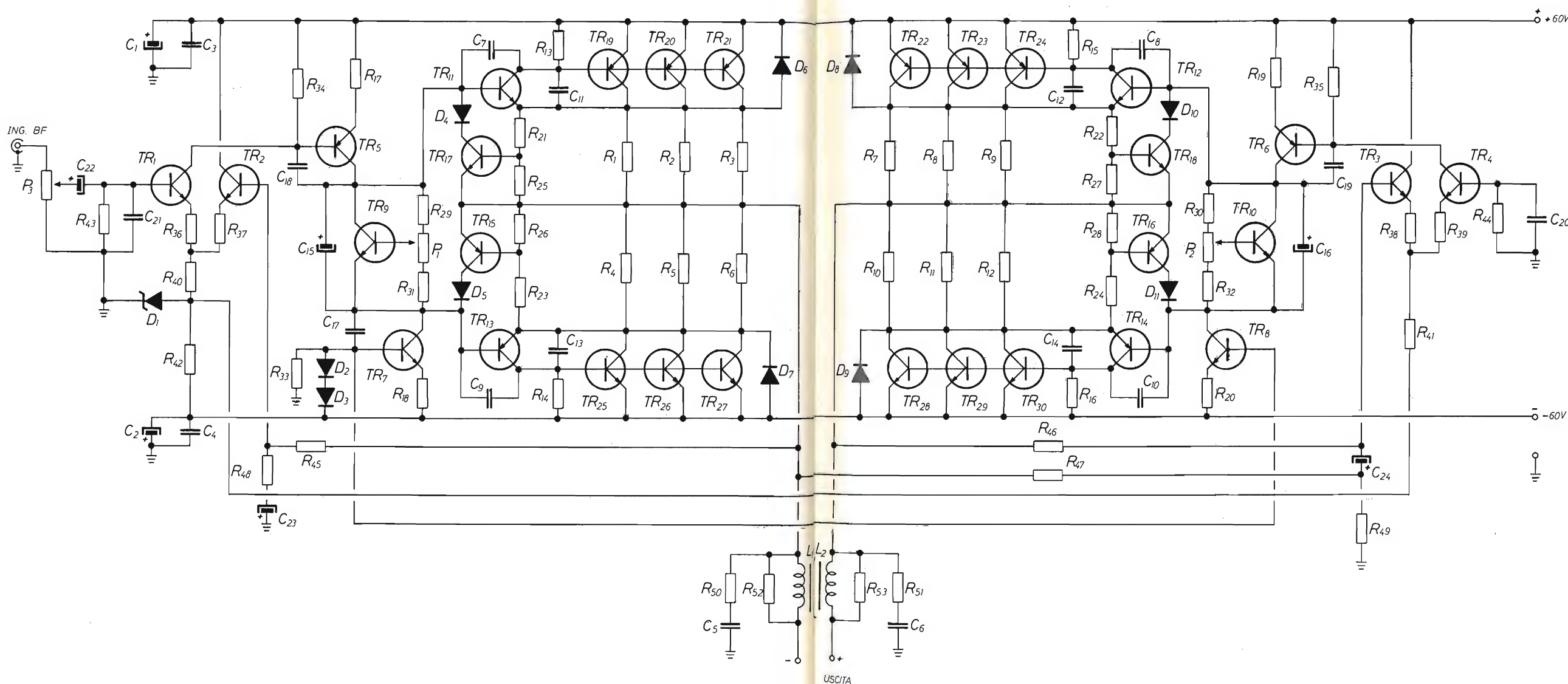D2 + D11 = diodi 1N4007  
TR1 + TR4 = 2N3439  
TR5 = TR6 = BD 708  
TR7 = TR8 = BD 705  
TR9 = TR10 = BD439  
TR11 = TR12 = BD 911  
TR13 = TR14 = BD 912  
TR15 = TR16 = BD 140  
TR17 = TR18 = BD 139  
TR19 + TR24 = BDW 526  
TR25 + TR30 = BDW516  
L1 = L2 = 20 spire filo ø 1. mm  
su resist. R52/R53





## Richiesta

### Amplificatore: 30W

*Vorrei vedere pubblicato un amplificatore da 30W per casa...*

**Mirko di Bologna**

Il finale che ti serve si realizza con poca spesa:

Le uniche tarature sono:

- 1) Regolare P1 per il livello voluto
- 2) Regolare P2 per V/2 al punto A
- 3) Regolare P3 per minima distorsione di incrocio

Alimentare con 25V per 25W e 40V per 40W.

Questo amplificatore può essere usato anche in automobile.


R1 = 22  $\Omega$  1W  
R2 = 6,8  $\Omega$  1W  
R3 = 10 k $\Omega$   
R4 = 1,5 k $\Omega$   
R5 = 680  $\Omega$   
R6 = 560 k $\Omega$   
R7 = 560  $\Omega$   
R8 = 100 k $\Omega$

R9 = 6,8 k $\Omega$   
R10 = 10 k $\Omega$   
R11 = 1,8 k $\Omega$   
R12 = R13 = 2,2 k $\Omega$   
R14 = R17 = 100  $\Omega$  1W  
R15 = R16 = 0,15  $\Omega$  3 W  
R18 = 10  $\Omega$  1 W

C1 = 1  $\mu$ F 16V el.  
C2 = 100 nF  
C3 = 100  $\mu$ F 40V el.  
C4 = 1 nF  
C5 = 220 pF  
C6 = 33  $\mu$ F 40V el.  
C7 = 47  $\mu$ F 40V el.  
C8 = C9 = 180 pF  
C10 = 150 pF  
C11 = C13 = 2200  $\mu$ F 40V el.  
C12 = C14 = 150 nF

TR1 = BC 237  
TR2 = BC 327  
TR3 = BD138  
TR4 = BD907  
TR5 = BD139  
TR6 = BD908  
D1 ÷ D4 = 1N4001

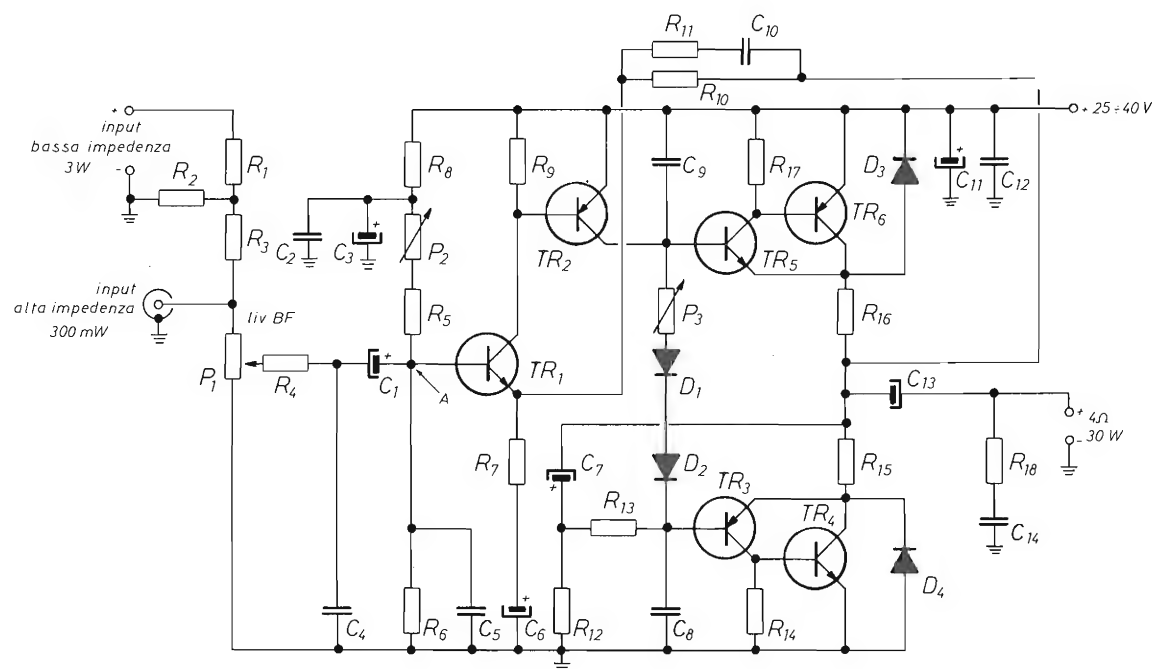P1 = 22 k $\Omega$   
P2 = 470 k $\Omega$   
P3 = 33  $\Omega$



Nelle Riviste degli anni precedenti hai rilevato un articolo che ti interessa?  
Hai perso qualche numero?


**SEMPLICE! Approfitta di questa campagna Sostenitori!!!**

per UN arretrato	L. 3500	anziché	L. 5.000
per TRE arretrati	L. 9.000	anziché	L. 15.000
per SEI arretrati	L. 17.500	anziché	L. 30.000
per UNA ANNATA	L. 29.700	anziché	L. 60.000



Serviti del c/c P.T. qui inserito specificando nel suo retro, la causale.

Fai attenzione, questi prezzi valgono solo per il periodo della campagna!! E questa, sta per finire

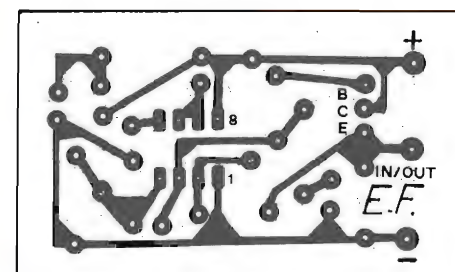**In un Master unico  
i circuiti stampati  
di tutti gli articoli**



TEMPORIZZATORE PER ALZACRISTALLI

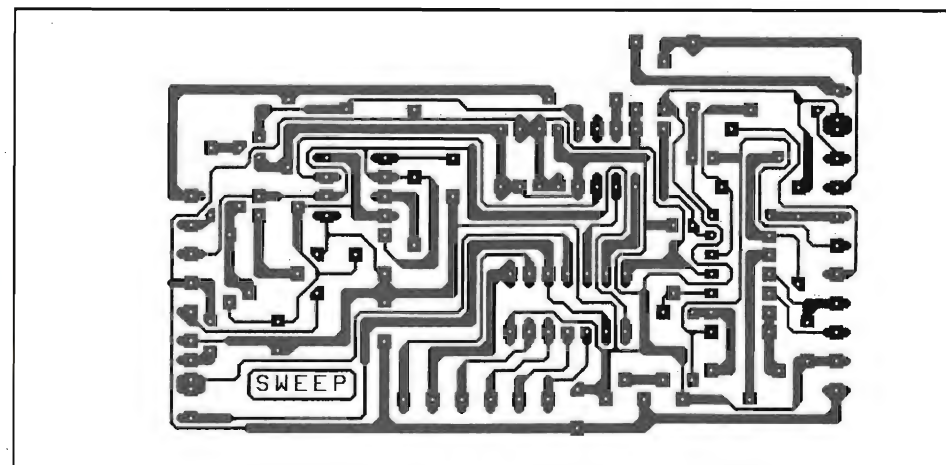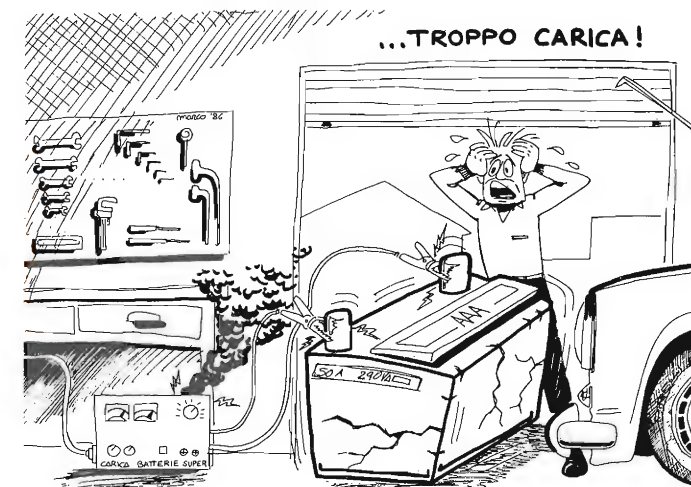



## ULTIMA ORA

# PRIMA IMPORTANTE RIUNIONE AL MINISTERO DELLE POSTE PER LA LEGALIZZAZIONE DEL PACKET IN ITALIA E PER L'ISTITUZIONE DI UNA RETE NAZIONALE DI DIGIREATERS

## Redazionale

L'Italia è uno dei pochi paesi dove il Packet non ha ancora una copertura legislativa e normativa, che consenta ai numerosi radioamatori che utilizzano e sperimentano quotidianamente questo nuovo mezzo, di operare tranquillamente senza eventuali pericoli di "noie", facilmente intuibili.

Per questi motivi, tre Associazioni di radioamatori, l'ARAC, la IARS e HAMBIT, hanno richiesto al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni una urgente riunione per discutere le varie problematiche esistenti e per fare proposte precise sulla "legalizzazione" del nuovo mezzo di comunicazione del Servizio d'amatore.

La riunione si è tenuta a Roma il 28 febbraio 1989, con alti esponenti del Ministero delle Poste, tra i quali l'ing. Dell'Ovo, il dott. Isaia e una delegazione unitaria delle tre Associazioni composta da Paolo Mattioli IOPMW, Luca Ferrara IWOBNO e Sergio Centroni ITMH.

I rappresentanti delle Associazioni radioamatoriali hanno presentato una serie di proposte per la "legalizzazione" del Packet nel nostro Paese ed hanno fornito un'ampia ed esauriente documentazione a sostegno delle richieste formulate.

Gli stessi rappresentanti hanno evidenziato la necessità di varare al più presto una normativa che collochi i radioamatori italiani al livello di quelli degli altri paesi, per quanto attiene chiare norme che diano al Servizio d'Amatore la certezza del diritto in questa nuova ed importante parte delle telecomunicazioni.

I rappresentanti del Ministero P.T., nel ringraziare le Associazioni presenti per aver "finalmente" presentato proposte chiare circa il Servizio amatoriale packet, hanno rilevato l'opportunità di giungere il più presto al varo di norme che regolamentino questo nuovo modo di emissione, anche perché, attualmente, tutto quello che viene fatto in questo ambito non ha alcuna copertura legale e potrebbe comportare gravi rischi per i singoli radioamatori.

Le Associazioni di radioamatori hanno richiesto, nelle more di una futura regolamentazione, un provvedimento provvisorio per evitare eventuali contenziosi tra Pubblica Amministrazione e singoli radioamatori.

"Come è noto, purtroppo, il Packet non gode in Italia di nessuna copertura legislativa, o quantomeno amministrativa", queste sono state esplicitamente le dichiarazioni dei due alti esponenti ministeriali.

Alla conclusione della riunione, i rappresentanti del Ministero, nell'accogliere i concetti basilari illustrati dalle Associazioni radioamatoriali, e cioè (nell'ambito della legalizzazione del sistema Packet, con protocollo AX 25) l'istituzione di una rete nazionale di nodi, BBS e di banche dati, hanno evidenziato la necessità di un maggior coordinamento tra Associazioni, allo scopo di predisporre una rete omogenea e perfettamente funzionante anche in caso di emergenza.

I rappresentanti dei radioamatori presenti si sono dichiarati d'accordo con questi concetti ed hanno annunciato che alcune Associazioni, tra le quali quelle presenti, stanno lavorando per costruire una federazione nazionale, comprensiva di tutte le attuali realtà organizzative operanti nel nostro Paese: "la presenza di tre Associazioni, rappresentanti un'unica proposta è la dimostrazione della volontà di arrivare quanto prima alla costituzione della federazione, hanno dichiarato i rappresentanti dei radioamatori presenti.

Per ora il Packet rimane ancora un modo di trasmissione non ancora legalizzato. Lo sforzo che si sta facendo, è che questa situazione venga superata al più presto. Ci saranno, a breve termine, nuove riunioni al Ministero P.T. che vedranno sicuramente la presenza di "tutte" le Associazioni di radioamatori, questo almeno è stato il comune auspicio scaturito dall'incontro.

## SUPER 16 $3/4\lambda$ cod. AT 107


Frequenza: 26-28 MHz  
Pot max.: 3.000 W  
Imp. nom.: 50  $\Omega$   
Guadagno oltre 9,5 dB  
SWR. max.: 1,2÷1,3 agli estremi su 160 CH  
Alt. antenna: 8.335 mm  
 $3/4\lambda$  cortocircuitata



Antenne  
**lemm**

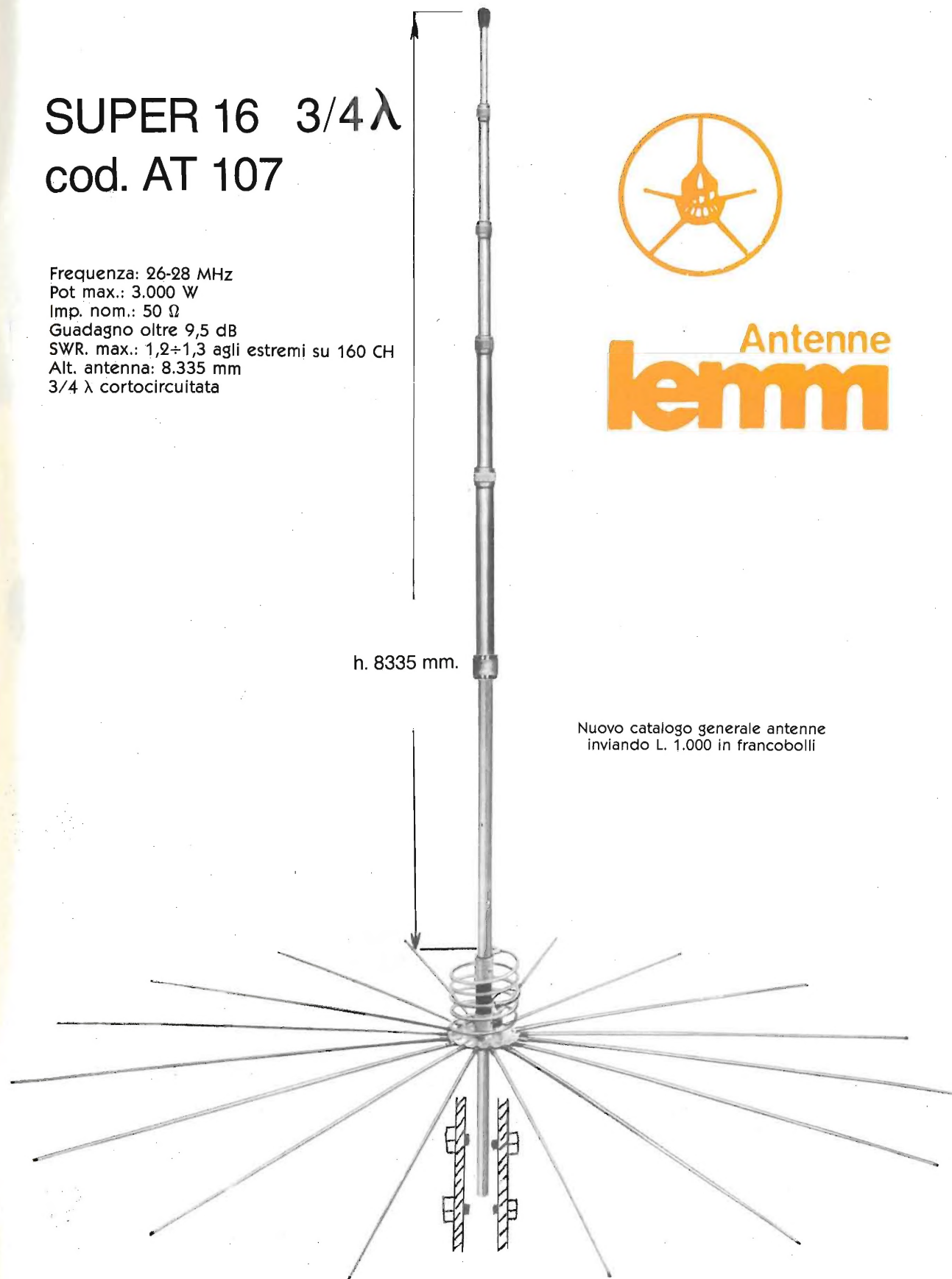h. 8335 mm.

Nuovo catalogo generale antenne  
inviando L. 1.000 in francobolli





**PRESIDENT™**

## LINCOLN

Ricetrasmittitore in banda  
28 ÷ 29,7 MHz  
(ampliabile a 26 ÷ 30 MHz)  
10 W in AM/FM  
21 W p.e.p. in SSB



Stazione professionale completa, con i seguenti controlli:

- MIC Gain • Loc/Dx
- Scan • Span
- Beep • Band
- F. Lock
- Up/Down
- (sia sul pannello frontale che sul microfono) • Noise Blanker • RF Power • Public Address
- Volume • Squelch • Autosquelch • Modo di emissione • Misuratore di SWR
- Display a cristalli liquidi

**MELCHIONI ELETTRONICA**

Reparto RADIOCOMUNICAZIONI

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914

## Lafayette Illinois

40 canali in AM-FM



OMOLOGATO  
P.T.

### 5 Watt AM-FM. Ultracompatto.

Le piccole dimensioni di questo ricetrasmittitore si prestano ottimamente per ubicazioni veicolari sacrificate pur assicurando tutte le funzioni richieste normalmente in tale tipo di apparato. La visualizzazione del canale operativo è data da due grandi cifre a sette segmenti. Sempre mediante semiconduttori, sono previste altre indicazioni; la commutazione RX/TX, il livello del segnale ricevuto, la potenza relativa del segnale emesso. Un selettore a levette posto sul frontale permette di selezionare il modo operativo: FM-AM-PA. In quest'ultimo modo (in basso) l'apparato si comporta quale amplificatore di bassa frequenza. La presa per l'altoparlante esterno, l'alimentazione, ecc. trovano sul pannello posteriore. Le prestazioni del ricevitore non hanno nulla da invidiare, ottima selettività in AM, buona limitazione ai disturbi impulsivi in FM e notevole qualità sulla riproduzione. La polarità dell'alimentazione a massa non è vincolante.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TRASMETTITORE

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione.

Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM).

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le disposizioni di legge.

Modulazione: AM al 90% max.

Deviazione FM:  $\pm 1.5$  KHz tipico.

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz.

##### RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz.

Determinazione della frequenza: mediante PLL.

Sensibilità: 1  $\mu$ V per 10 dB S/D.

Portata dello Squelch (silenzamento): 1 mV.  
Selettività: 60 dB a  $\pm 10$  KHz.  
Reiezione immagini: 60 dB.  
Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 ohm.  
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A alla massima potenza  
Impedenza di antenna: 50 ohm.  
Alimentazione: 13.8V c.c.  
Dimensioni dell'apparato:  
130 x 221 x 36 mm.  
Peso: 0.86 Kg.

In vendita da  
**marcucci**  
Il supermercato dell'elettronica  
Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano  
Tel. 7386051

Lafayette  
**marcucci** S.p.A.



# SANDIT MARKET

CATALOGO

VENDITA PER CORRISPONDENZA



312 PAGINE  
CON OLTRE 2000 ILLUSTRAZIONI A COLORI  
OLTRE 5000 ARTICOLI

COMPUTER • PERIFERICHE • SUPPORTI  
MAGNETICI • MANUALI • STRUMENTI  
DI MISURA • COMPONENTI ELETTRONICI  
HI-FI CAR

DESIDERO RICEVERE IL VS. NUOVO CATALOGO AL SEGUENTE INDIRIZZO

COGNOME .....

NOME .....

VIA ..... TEL. ....

CITTÀ ..... PROV. .... C.A.P. ....

ALLEGO COME CONTRIBUTO SPESE LIRE 15.000 IN FRANCOBOLLO

## ALAN 34S E ALAN 68S

I RICETRASMETTITORI OMOLOGATI PER  
IL LAVORO, LO SPORT E GLI HOBBY



- 1  
PUNTO Soccorso Stradale • Vigili Urbani • Funivie • Skilift • Soccorso Alpino • Guardie Forestali • Caccia e Pesca • Vigilanza Notturna e di Sicurezza
- 2  
PUNTO Imprese industriali • Commerciali • Artigianali e Agricole
- 3  
PUNTO Soccorso in mare • Comunicazioni Nautiche
- 4  
PUNTO Assistenze per attività sportive: Rally • Gare Ciclistiche • Sciistiche • Podistiche ecc.
- 7  
PUNTO Reperibilità medici e attività ad essi collegate • Soccorso Pubblico • Ospedaliero • Cliniche Private ecc.
- 8  
PUNTO Servizi Amatoriali



42100 Reggio Emilia - Italy  
Via R. Sevardi, 7  
(Zona Ind. Mancasale)  
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)  
Telex 530156 CTE I  
Fax 47448



**SIRIO**  
antenne

**TURBO 2000**

**TURBO 2000**

Type:  $5/8 \lambda$  base loaded  
Impedance:  $50 \Omega$   
Frequency: 26 - 28 MHz  
Polarization: vertical  
V.S.W.R.: 1.1:1  
Band Width: 2 MHz (200 ch)  
Gain: 4 dB ISO  
Max Power: P.e.P. 1600 W  
Length: approx. mm 1450  
Weight: approx. gr 410  
Mounting hole:  $\varnothing$  mm 12.5

concessionaria  
per l'Italia

**MELCHIONI**

*tecnologia da Leader*

LOCK RELEASE

STUDIO E. FLASH